

# الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية  
Arab International Academy

## الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

## الفهرس

الصفحة	الموضوع
١	المقدمة
٧	الباب الأول:
٧	الفصل الأول: تعريف الكميات والعناصر الكهربائية
٨	١- ١ الكميات الكهربائية ووحدات (SI)
١٠	١- ٢ القوة والشغل والقدرة
١١	١- ٣ الشحنة الكهربائية
١٣	١- ٤ الجسم المشحون
١٥	١- ٥ الجهد الكهربائي
١٦	١- ٦ فرق الجهد والجهد الكهربائي
١٨	١- ٧ الجهد الكهربائي الناتج عن شحنة تغطية
١٩	١- ٨ التيار الكهربائي والمقاومة
٢٠	١- ٨- ١ التيار الكهربائي
٢٠	١- ٨- ٢ المقاومة
٢١	١- ٩ علاقات الجهد والتيار
٢٣	الفصل الثاني: قانون أوم
٢٣	١- ١٠ قانون أوم
٢٣	١- ١١ الطاقة الكهربائية والقدرة
٢٥	١- ١٢ دوائر التيار المستمر المحتوية على مقاومات
٢٦	١- ١٣ الدارة الكهربائية البسيطة

٢٩	-----	<b>الباب الثاني: توصيل المقاومات وقوانين الدائرة</b>
٣٠	-----	١ - <b>توصيل المقاومة</b>
٢١	-----	٢ - <b>الوصل على التوالى</b>
٣٢	-----	٣ - <b>الوصل على التوازي</b>
٣٣	-----	٤ - <b>قاعدتا كيرتشوف</b>
٣٣	-----	٤ - <b>القاعدة الأولى</b>
٣٥	-----	٤ - <b>القاعدة الثانية</b>
٣٧	-----	٥ - <b>تقسيم الجهد</b>
٣٨	-----	٦ - <b>تقسيم التيار</b>
٣٩	-----	<b>الباب الثالث: السعة الكهربائية والمتسعات</b>
٤٠	-----	١ - <b>السعة الكهربائية</b>
٤٢	-----	٢ - <b>المتسع الكهربائي</b>
٤٣	-----	٣ - <b>المتسع ذي اللوحين المتوازيين</b>
٤٥	-----	٤ - <b>المتسع الكروي</b>
٤٧	-----	٥ - <b>المتسع الاسطواني</b>
٤٨	-----	٦ - <b>وصل المتسعات</b>
٤٨	-----	٦ - <b>١ - الوصل على التوالى</b>
٥١	-----	٦ - <b>٢ - الوصل على التوازي</b>
٥٤	-----	٧ - <b>شحن وتفرير الموسع</b>
٥٤	-----	٧ - <b>١ - دارة الشحن</b>
٥٦	-----	٧ - <b>٢ - دارة التفريغ</b>

٥٩	-----	<b>الباب الرابع: طرق التحليل</b>
٦٠	-----	٤ - ١ طريقة تيار الفرع
٦٠	-----	٤ - ٢ طريقة تيار الشبكة (الحلقة)
٦٠	-----	٤ - ٣ طريقة جهد العقدة
٦٢	-----	٤ - ٤ المقاومة الداخلية
٦٣	-----	٤ - ٥ مقاومة الانتقال
٦٥	-----	٤ - ٦ تبسيط الشبكات
٦٥	-----	٤ - ٧ التراكب (التجميع)
٦٦	-----	٤ - ٨ نظريتي نيفين ونورتن
٦٧	-----	٤ - ٩ نظرية القدرة القصوى المثلولة
٦٩	-----	<b>الباب الخامس: التجارب العملية</b>
٧٠	-----	٥ - ١ تجربة (١)
٧٠	-----	٥ - ٢ الهدف من التجربة:
٧٠	-----	٥ - ٣ - ١ كيف تعمل المقاومات؟
٧٠	-----	٥ - ٣ - ٢ على ماذا تعتمد مقاومة الموصل:
٧١	-----	٥ - ٣ - ٣ على ماذا ينص قانون أوم؟
٧١	-----	٥ - ٣ - ٤ ما هو التيار المار خلال الموصل؟
٧٢	-----	٥ - ٤ ما هو فرق الجهد؟
٧٣	-----	٥ - ٥ توصيل المقاومات :
٧٣	-----	٥ - ٦ التوصيل على التوالى:
٧٤	-----	٥ - ٧ التوصيل على التوازي:

٧٥	----- ٨-٥ الأجهزة المستخدمة:
٧٦	----- ٩-٥ أهم القوانين المستخدمة:
٧٦	----- ١٠-٥ الدوائر الكهربية المستخدمة:
٧٩	----- ١١-٥ المقاومة على التوازي : $R_p$
٨٠	----- ١٢-٥ المقاومة على الواحدة : $R_p$
٨١	----- ١٣-٥ المقاومة على التوالى : $R_s$
٨٢	----- ١٤-٥ تجربة (٢) :
٨٢	----- ١٥-٥ الهدف من التجربة :
٨٢	----- ١٦-٥ نظرية التجربة:
٨٣	----- ١٦-٥ ١- ما هو المكثف:
٨٤	----- ١٦-٥ ٢- ما هي سعة المكثف؟
٨٤	----- ١٦-٥ ٣- ما الذي يؤثر على سعة المكثف؟
٨٥	----- ١٧-٥ الأجهزة والأدوات:
٨٥	----- ١٨-٥ الدائرة المستخدمة:
٨٦	----- ١٩-٥ أهم القوانين المستخدمة:
٨٦	----- ٢٠-٥ الدوائر الكهربية المستخدمة:
٨٩	----- ٢١-٥ تجربة ( ٣ )
٨٩	----- ٢٢-٥ الهدف من التجربة:
٨٩	----- ٢٣-٥ الأدوات المستخدمة:
٨٩	----- ٢٤-٥ نظرية التجربة:
٩٠	----- ٢٥-٥ القوانين المستخدمة :

٩١	-----	٢٦-٥ الدائرة الكهربية المستخدمة:
٩٦	-----	٢٧-٥ تجربة (٤)
٩٦	-----	٢٨-٥ الهدف من التجربة:
٩٦	-----	٢٩-٥ قانون كيرشوف الأول (قاعدة العقدة)
٩٦	-----	٣٠-٥ قانون كيرشوف الثاني (قاعدة العروة):
٩٧	-----	٣١-٥ الأجهزة المستخدمة:
٩٧	-----	٣٢-٥ الدائرة المستخدمة:
٩٧	-----	٣٣-٥ خطوات العمل:
٩٩	-----	٣٤-٥ أهم القوانين المستخدمة:
١٠١	-----	المراجع

## الباب الأول

### الفصل الأول: تعريف الكميات والعناصر الكهربائية

## الفصل الأول

### تعريفات الكميات والعناصر الكهربائية

#### ١ - ١ الكميات الكهربية ووحدات (SI):

تستخدم وحدات النظام الدولي (SI) خلال هذا الكتاب والجدول ١-١ يوضح أربعة من الكميات الأساسية ووحدات النظام الدولي المترى (SI) المناظرة لها والكميات والوحدات الرئيسية الثلاثة الأخرى ووحدات (SI) المناظرة لها والغير موجودة في الجدول هي درجة الحرارة بدرجات كلفن (K) وكمية المادة بالمل (Mol) وشدة الاستضاءة بالكاندل (cd).

جدول ١-١

الرمز الدال على الوحدة	الوحدة SI	الرمز العام	الكمية
M	مستر	L. l	الطول
Kg	كيلو جرام	M. m	الكتلة
S	ثانية	T. t	الزمن
A	أمبير	I. i	التيار

وتستخرج الوحدات الأخرى من الوحدات الأساسية السبعة. والكميات الكهربية ورموزها المستخدمة عادة في تحليل الدوائر الكهربية موضحة بالجدول ٢-١.

الرمز الدال على الوحدة	SI الوحدة	الرمز العام	الكمية
C		Q. q	
V		V. v	
$\Omega$	كلوم	R	الشحنة الكهربية
S	فولت	G	الجهد الكهربى
	أوم		المقاومة
H	سيمنز	L	التوصيلية
F	هنري		الحث
	فاراد	C	السعة
Hz	هيرتز		التردد
	نيوتون	f	القوة
N	جول		الطائفة، الشغل
	وات	F. f	القدرة
J	وير		الفيض المغناطيسي
	تسلا	W. w	كثافة الفيض
W		P. p	المغناطيسي
Wb		$\Phi$	

الرمز الدال على الوحدة	الوحدة SI	الرمز العام	الكمية
T		B	

وتوجد كميتان إضافيتان هما الزاوية المستوية (ويطلق عليها اسم زاوية الوجه عند تحليل الدوائر الكهربائية) والزاوية المجمدة ووحدات (SI) المناظرة لها هما رadian (rad) وستراديان (sr).

وغالباً تستخدم الدرجات للتعبير عن زوايا الوجه في الدوال الجيبية مثل  $(\sin \omega t + 30^\circ)$  حيث تكون  $\omega t$  بالراديان وفي هذه الحالة تكون الوحدات مركبة.

ويستخدم المضروب أو المقسوم العشري لوحدات SI كلما كان ممكناً والرموز المستخدمة في جدول ١ - ٣ هي قيم المضروب الذي يسبق رموز الوحدات في جدول ١ - ١، جدول ١ - ٢ ومثال ذلك mV تستخدم للملي فولت  $10^{-3}V$  كما يستخدم MW لقيمة  $10^6W$ .

جدول ١ - ٣

الرمز	قيمة المعامل	معامل التصغير أو التكبير
P	$10^{-12}$	بيكو
N	$10^{-9}$	نانو
M	$10^{-6}$	ميکرو
M	$10^{-3}$	ملي
C	$10^{-2}$	سنتي
K	$10^3$	كيلو

الرمز	قيمة المعامل	معامل التصغير أو التكبير
M	$10^6$	ميجا
G	$10^9$	جيغا
T	$10^{12}$	نيرا

## ١- ٢ القوة والشغل والقدرة:

تتبع الوحدات المستنيرة العلاقات الرياضية التي تحكم الكميات الخاصة بها فمن العلاقة "القوة تساوي الكتلة مضروباً في العجلة". نجد أن الرمز (N) نيوتن يعرف بالقوة الغير متزنة التي تنتج عجلة مقدرة بواحدة متر لكل مربع الثانية لكتلة قيمتها واحدة كيلو جرام وبالتالي تكون العلاقة:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg. m/s}^2$$

ويكون الشغل ناشئاً من استخدام القوة لمسافة. ووحدة الشغل وهي "الجول" تكون مكافئة نيوتن متر أي أن  $1 \text{ J} = 1 \text{ N. m}$ . والشغل والطاقة لها نفس الوحدات.


والقدرة هي فعل الشغل أو المعدل الذي تتغير فيه الطاقة من شكل آخر ووحدة القدرة هي "الوات" (W) وهي جول لكل ثانية (J/s).

## تعريف الكميات والعنصر الكهربائية:

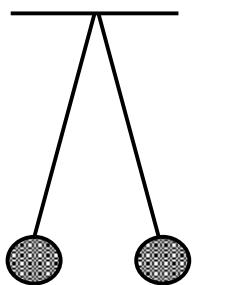
### ١- ٣ الشحنة الكهربائية:

اكتشف الإغريق من أكثر من ٦٠٠ سنة أنه عند ذلك المطاط القاسي بالصوف يصبح قادر على جذب الأجسام الأخرى إليه. وهذا ما ندعوه في وقتنا الحاضر في مشاهدات كثيرة من حياتنا اليومية، فمثلاً يكتسب المشط هذه الخاصية عند استعماله في شعر جاف. وللكشف عن أثر الشحنات

الكهربائية تستخدم عادة قطعة من المطاط القاسي وقطعة من الصوف. حيث يمكن شحن قطعة من المطاط بذلكها بقطعة الصوف، وعندها تلامسها مع كرتين صغيرتين من الفلين معلقتين بخيطين خفيفين كما هي في الشكل (١ - ١) يلاحظ ابعاد الكرترين عن مصر الشحن وكذلك تناقضهما معاً، وحيث أن لشحنتيهما نفس المصدر لذلك يفترض أن تكون شحنتهما متماثلتين، أي من نفس النوع.



(ب)

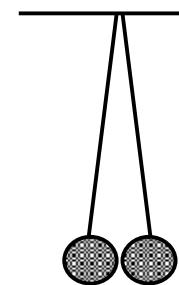

(أ)

قبل شحنهما  
بعد شحنهما

الشكل (١ - ١): يبين الشكل قوة التناقض بين شحتين متشابهتين.

وإذا استعرضنا عن قطعة المطاط المدلوك بالصوف بقطعة من الزجاج المدلوك بالحرير، فإننا سنلاحظ نفس النتائج السابقة، مما يدل على أن شحنتي الكرترين المعلقتين متماثلتين من حيث النوع في هذه الحال أيضاً.

ولكن لو شحنا الكرترين باستخدام قطعة المطاط المدلوك بالصوف ثم قربنا منها قطعة الزجاج المدلوك بالحرير، نلاحظ اقتراب الكرترين من قطعة الزجاج، مما يدل على أن شيئاً جديداً يأخذ مجرى، فلو كانت شحنة الزجاج مماثلة لتلك التي للمطاط لتناقضت الكرتان كما سبق في التجربة الأولى وهذا يدل على أن نوعاً جديداً من الشحنات يختلف عن النوع الأول موجوداً الآن على قطعة الزجاج المعامل بالحرير، وعند إجراء التجربة باستخدام مواد

مختلفة نجد أن الشحنة التي تكتسبها المواد إما أن تكون مشابهة لشحنة المطاط المدلوك بالصوف أو لتلك التي يحملها الزجاج المعامل بالحرير، ومن هنا اقترح العامل بنiamين فرانكلين أن هناك نوعان من الشحنات:

الأولى تعرف بالشحنة الموجبة والثانية تعرف بالشحنات السالبة ولا تزال هذه التسمية مستخدمة حتى وقتنا الحاضر. وهنا استنتاج آخر من هذه التجارب وهو ما يعرف بقانون الجذب والتنافر والذي ينص على أن: الشحنات المشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

وإذا أجرينا التجربة البسيطة التالية: أدلّك قطعة من البلاستيك بالصوف ثم دعها تلامس كرة من الفلين معلقة بخيط، تلاحظ أن الكرة تبتعد عن قطعة البلاستيك مما يدل على أنها اكتسبت جزءاً من شحنتها وأصبحت تحمل شحنة مماثلة لشحنة القطعة. والآن لو قربنا قطعة الصوف من الكرة المعلقة نلاحظ أن الكرة تقترب من قطعة الصوف، وهذا يدل على أن شحنة قطعة الصوف مختلفة لشحنة الكرة.

نستنتج من ذلك: أن الشحنة لا تستحدث بل موجودة في الطبيعة وعند ذلك جسمين ببعضهما البعض فإن الشحنة تنتقل من أحدهما للأخر.

#### ٤- الجسم المشحون:

تتكون المادة من ذرات، ولكل ذرة تحتوي شحنات موجبة وأخرى سالبة لذلك فإن لكل مادة تحتوي عدد كبيراً من الشحنات لكن ليس كل مادة مشحونة لأن كل ذرة في حالتها المستقرة تعتبر متعادلة كهربائياً. وإذا انتزعت بعض الكتروناتها فإنها تصبح حاملة لفائض من الشحنات الموجبة. وإذا عممنا ذلك على جسم ما بحيث انتزعت الإلكترونات عدد كبير من ذراته

فإن هذا الجسم يصبح حاملاً لكمية كبيرة من الشحنات الموجبة الفائضة ويقال عن هذا الجسم أنها مشحون بشحنة موجبة أما إذا أعطيت الشحنات السالبة التي انتزعت من هذا الجسم إلى جسم آخر فإن هذا الأخير يصبح حاملاً لفائض من الشحنات السالبة ويقال عندها أنه مشحون بشحنة سالبة. وعلى هذا يعرف الجسم المشحون بأنه ذلك الجسم الذي لديه فائض من الشحنات الموجبة أو السالبة. واصطلاح في الماضي على أن الشحنة الموجبة هي التي تنتقل من جسم لآخر. إلى أنه وبعد اكتشاف التركيب الذري للمادة ومعرفة أن الشحنات السالبة (الإلكترونية) هي التي تنتقل بسهولة من جسم لآخر، فقد أصبح واضحاً أن علينا تغيير هذا الاصطلاح واعتبار أن الشحنة السالبة هي التي تنتقل فعلاً. وإذا نظرنا للموضوع من حيث النتيجة فإن فقدان الجسم لشحنة سالبة يكفي فقدانه شحنة موجبة، وكذلك اكتساب نفس الجسم بشحنة سالبة يكفي فقدانه بشحنة موجبة. وذلك ابقي على الاصطلاح السابق والقائل: (لأن الشحنة الموجبة هي التي تنتقل من جسم لآخر مع إدراكنا أن ما يتم فعلاً هو انتقال الشحنة السالبة).

تتضمن الفقرة السابقة مبدأ مهما في الكهرباء وهو ما يعرف بقانون حفظ الشحنة فالمجموع الجبري بكل الشحنات في نظام مغلق يكون ثابتاً.

وتنتقل الشحنة من جسم لآخر لكن لا يمكن خلق الشحنة أو إفراطها. ويبدو أن هذا القانون كوني إذ ليس هناك أي تجربة تتعارض نتائجها مع هذا المبدأ.

#### ٥- الجهد الكهربائي:

سذهب الآن إلى وصف لتفاعل المتبادل بين توزيعين من الشحنات الكهربائية عن طريق القوى المتبادلة بين هذه الشحنات ودرس العلام شارل كولوم هذه القوى من الناحية الكمية ودرس كولوم قوة التجاذب أو التناحر بين شحتين نقطتين (الشحنات النقطية هي أجسام مشحونة يمكن اعتبارها أجسام صغيرة مقارنة بالأبعاد بينهما).

وقد وجد كولوم أن هذه القوة تعتمد على ثلاثة عوامل:

١ - البعد بين الشحتين: لا حظ أن القوة تتغير مع مربع البعد بين الشحتين بصورة عكسية أي أن  $F = \frac{1}{r^2}$  ويقصد بالتناسب هنا أننا إذا رسمنا علاقة بيانية بين  $\frac{1}{r^2}$ , F، سنحصل على علاقة خطية.

٢ - كمية كل من الشحتين: أثبتت التجارب أن القوة المتبادلة بين شحتين نقطتين ( $q_1 q_2$ ) تتناسب طردياً مع كمية كل من الشحتين أي أن  $F \propto q_1 q_2$  وذلك عندما يكون البعد بينهما ثابت.

٣ - نوع الوسط الفاصل بين الشحتين: يؤثر على القوة المتبادلة بينهما ويؤخذ بعين الاعتبار عن طريق ثابت تناسب يمكن من خلاله تحويل علاقة التناسب بين القوة والعوامل الأخرى إلى علامة المساواة ويرمز له بالثابت K بذلك يكون مقداره القوة المتبادلة بين شحتين  $q_1 q_2$  يفصل بينهما المسافة ف كما يلي:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

تسمى العلاقة السابقة قانون كولوم والذي ينصّ على أن القوة المتبادلة بين شحتين نقطتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كمية

الشحتين وعكسيًا مع مربع البعد بينما وهذا ما يعرف بقانون التربيع العكسي ويجب الملاحظة أن العلاقة المذكورة تعطي مقدار القوة سواء أكانت قوة تجاذب أو تنافر تبعاً لنوعي الشحتين أما مثلاً مختلتين في الإشارة أم متماثلتين واعتماداً على قانون نيوتن الثالث فإن القوة التي تؤثر بها الشحنة على الشحنة  $q_2$  يساوي من حيث المقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة  $q_1$  على الشحنة  $q_1$  ولكن تعكسها في الاتجاه بحيث تكون القوتان زوجاً من قوتي الفعل ورد الفعل.

#### ٦-١ فرق الجهد والجهد الكهربائي:

يذكرنا لفظ الجهد بمصطلح طاقة الوضع وهنا ارتباط وثيق بين الكلمتين يرتبط مفهوم طاقة الوضع بنوع مهم من القوى يعرف بالقوى المحافظة كقوة الجاذبية وقوة المرونة في النوايا ولا يعتمد الشغل الذي تعمله هذه القوى على المسار الذي يسلكه الجسم بل موضعه في البداية والنهاية ولو نظرنا إلى قانون كولوم الذي يعطي صيغة القوة الكهربائية

المترادفة بين شحتين نقطيتين  $F_{ga} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

وقانون الجذب العام بين كتلتين  $F_{ga} \frac{m_1, m_2}{r^2}$  حيث تتناسب كل من القوتين مع  $\left( \frac{1}{r^2} \right)$  لذلك نتوقع أن تكون القوة الكهربائية قوة محافظة يمكن ربطها بنوع من طاقة الوضع الكهربائية.

نلاحظ عند دراسة الجاذبية نتوصل إلى تعريف التغير في طاقة وضع الجاذبية بأنه "سائب الشغل مبذول على كتلة من قبل قوة الجاذبية" وسوف

نتبع هنا نفس الطريقة بتعريف التغير بطاقة الوضع الكهربائية "سالب الشغل التي تعمله القوة الكهربائية".

$$\Delta V = U_b - U_a = -W_{a \rightarrow b}$$

يعتمد الشغل  $W$  على الشحنة الاختبارية المترددة  $[q_0]$  ، وبقسمة الشغل على الشحنة الاختبارية  $[q_0]$  فإننا سنحصل على كمية لا تعتمد على خواص الشحنة المتأثرة  $[q_0]$ ، بل تعتبر مرتبطة بالمجال المؤثر وهي الشغل المبذول لكل شحنة اختبار موجبة:

$$\frac{W_{a \leftarrow b}}{q_0} = \frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0}$$

ويعرف فرق الجهد بين نقطتين a، b كالتالي:

$$\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0} = V_b - V_a$$

لذلك فإن فرق الجهد يقاس بوحدة الجول لكل كولوم (جول/كولوم) وهو ما يسمى بالفولت نسبة إلى العالم الإيطالي فيساندرو فولتا.

ويمكن تعريف الجهد عند نقطة بأنه الشغل اللازم لإحضار وحدة شحنة اختبار من اللانهاية إلى تلك النقطة ويجب التأكيد أننا عندما نتحدث عن جهد نقطة ما فإنما نقصد فرق الجهد بين هذه النقطة ونقطة مرجعية موجودة في اللانهاية جهدها يساوي صفرًا.

#### ٧-١ الجهد الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية:

يمكن اللجوء للجهد الكهربائي للتعبير عن أثر شحنة ما عند نقطة معينة تبعد عنها مسافة (r). ويختلف الجهد عن المجال الكهربائي كون الأول

كمية قياسية بينما الثاني كمية متوجهة يتوجب تحديدها مقداراً واتجاهها؛ وكذلك نلاحظ أن الفرق في الجهد لا يعتمد على المسار بل على نقطتي البداية والنهاية لن القوة الكهربائية من النوع المحافظ. من هنا فإن الجهد عند نقطة

$$\boxed{\frac{q}{4p \in_0 r}} \text{ يساوي}$$

حيث  $q$ : الشحنة المؤثرة المراد حساب جهدها.

$R$ : البعد عن هذه الشحنة.

#### ٨-١ التيار الكهربائي والمقاومة:

نلاحظ أن هناك تدفق في الشحنات الكهربائية الموجبة خلال أي موصل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل ويكون هذا التدفق مستمراً بوجود مصدر طاقة مما يؤدي إلى عدم تراكم الشحنات الكهربائية في منطقة معينة دون أخرى من الموصل أما تحرك الشحنات الكهربائية فيدل على أن المجال الكهربائي الموصل لا يعد صفرأً والمعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية يسمى التيار الكهربائي ولاستمرار تدفق التيار لا بد من وجود مصدر طاقة يحافظ على استمرارية تدفق الشحنات الكهربائية ومن الناحية العملية فهناك عوامل تعيق مرور التيار الكهربائي في الموصل مما يؤدي إلى ما يسمى بالمقاومة.

#### ٨-١-١ التيار الكهربائي:

ذكرنا سابقاً أنه حتى تتحرك الشحنات الكهربائية وتستمر في حركتها فإنها تحتاج إلى مصدر القوة الدافعة الكهربائية مصدر القوة الدافعة الكهربائية "مصدر طاقة" فعندما يتم ربط موصل ما بمصدر يبقى طرفي الموصل عند فرق جهد ثابت يصاحبه مجال كهربائي ينشأ داخل الموصل

ويؤدي إلى تدفق الشحنات الكهربائية فيه وبما أن الموصل يحتوي على عدد فائض من الإلكترونات الحرة الحركة فإنها تناسب باتجاه معين وتستمر بالانسياق بفعل فرق الجهد بين طرفي الموصل وعند لحظة ما فإن عدد الإلكترونات المنساقه يساوي عدد الشحنات الموجبة فانسياق الإلكترونات الحرة الحركة فإنها تناسب باتجاه معين وتستمر بالانسياق بفعل فرق الجهد بين طرفي الموصل وعند لحظة ما فإن عدد الإلكترونات المنساقه يساوي عدد الشحنات الموجبة فانسياق الإلكترونات بالنسبة للشحنات الموجبة يشكل تدفقاً للتيار الكهربائي ونفترض اصطلاحاً بأن اتجاه التيار هو اتجاه حركة الشحنات الموجبة ولا نقصد هنا بأن للتيار اتجاه ومن هنا فإن تعريف التيار الكهربائي المتدايق عبر موصل ما بالمعدل الزمني لمرور الشحنات الكهربائية الموجبة حيث أن متوسط التيار.

$$I_{av} = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

حيث :  $\Delta q$  : مقدار تدفق الشحنات.

:  $\Delta t$  : التغير في الزمن:

ويسمى التيار المناسب باتجاه واحد بالتيار المباشر.

والوحدة العلمية لقياس شدة التيار هي الأمبير أو الكلولوم / ثانية، فعند تدفق شحنة كهربائية مقدارها 1 كولوم خلال موصل ما لمدة 1 ث تكون شدة التيار الناتج 1 أمبير.

#### ٢ - ٨ - ١ المقاومة:

جميع النباتات الكهربائية التي تستهلك الطاقة يجب أن تحتوي على مقاوم (تسمى أحياناً مقاومة) في تركيبة الدائرة بينما يخزن الملف المكثف

الطاقة فإنها ترجع هذه الطاقة مع الوقت إلى المنبع أو إلى أي عنصر آخر في الدائرة وتكون القدرة في المقاوم  $p = ui = i^2 R = u^2 / R$  موجبة دائماً. كما هو مبين في مثال ٢ - ١ التالي تكون الطاقة هي تكامل القدرة الحظية.

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p dt = R \int_{t_1}^{t_2} i^2 dt = \frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} u^2 dt$$


### ٩ - علاقات الجهد والتيار:

تعرف العناصر الغير فعالة وهي المقاومة  $R$ ، والثت  $L$  والسعنة  $C$  بعلاقة الجهد والتيار الخاصة بكل عنصر على حدة وعلى سبيل المثال: إذا كان الجهد والتيار لعنصر ما مرتبطين بقيم ثابتة فيكون العنصر مقاومة  $R$  وتكون  $R$  هي ثابت التناسب بين الجهد والتيار  $u = Ri$  وبالمثل إذا كان الجهد هو معامل تفاضلي للتيار فيكون العنصر حثا. وتكون  $L$  هي معامل التنساب  $u = L di / dt$  وأخيراً إذا كان التيار في العنصر معامل تفاضلي للجهد فيكون العنصر سعة  $C$  وهي معامل التنساب  $i = C du / dt$ .

والجدول التالي يلخص هذه العلاقات لثلاث عناصر الغير فعالة لاحظ اتجاهات التيار وإشارات الجهد. باعتبار المقاومة هي Resistance ، الثت Capacitance ، والسعنة هي Inductance

### جدول ١ - ٢

Circuit element	Units	Voltage	Current	Power
 Resistance	Ohms ( $\Omega$ )	$u = iR$ (ohms law)	$i = \frac{u}{R}$	$P = ui = i^2 R$

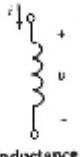Circuit element	Units	Voltage	Current	Power
 Inductance	Henries ( H )	$u = L \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int u dt + k_1$	$P = ui = Li \frac{di}{dt}$
 Capacitance	Farads ( F )	$u = \frac{1}{C} \int idt + k_2$	$i = C \frac{du}{dt}$	$P = ui = Cu \frac{di}{dt}$

## الفصل الثاني

### قانون أوم

#### ١٠ - ١ قانون أوم:

إن تدفق تيار كهربائي ثابت عبر موصل منتظم يعتمد على فرق الجهد بين طرفيه وإذا بقىت الظروف الفيزيائية للموصل ثابتة، فإن شدة التيار المتدفق  $I$  بين طرفي الموصل تتناسب طردياً مع فرق الجهد ( $V$ ) بين طرفيه، أي أن:


$$R = \frac{V}{I}$$

حيث  $R$  = ثابت التتناسب، ويسمى بالمقاومة الكهربائية للموصل وهذه هي الصورة المهجربة لقانون أوم، أما الوحدة العلمية لقياس المقاومة الكهربائية فهي الأوم  $\Omega$  ويعرف مقاومة موصل يمر فيه تيار كهربائي شدته (١) أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه (١) فولت.
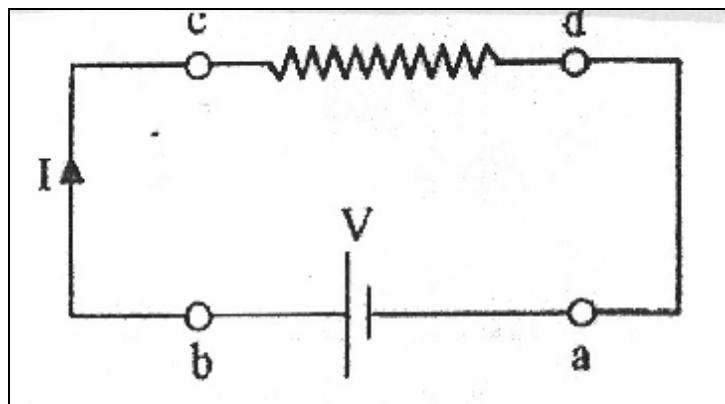
#### ١١ - ١ الطاقة الكهربائية والقدرة :

من الملاحظ أن السبب الرئيسي لتدفق التيار الكهربائي خلال موصل ما، هو وجود مصدر للقوة الكهربائية بين طرفيه حيث تحول الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية مثلاً باستمرار إلى طاقة حركية تكتبها ناقلات الشحنة.

وسريعاً ما تختفي هذه الطاقة بفعل التصادمات المتكررة مع ذرات الموصل لظهور على شكل ارتفاع في درجة حرارة الموصل وبذلك فإن الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية تحول باستمرار إلى طاقة حرارية.



فإذا تتبعنا شحنة موجبة ( $\Delta q$ ) متحركة، خلال الدارة في الشكل السابق من النقطة a خلال البطارية إلى النقطة b فإن طاقتها الكهربائية ستزداد بمقدار ( $V = V_B - V_A$ ) عند مرورها عبر البطارية حيث :

بفعل الشغل المبذول على الشحنات لتحريكها عبر المصدر من الطرف الأقل جهداً (السلبي) نحو الطرف أي الجهد الأعلى (الموجب). في حيث ستقع الطاقة بنفس المقدار عند مرور الشحنة خلال المقاومة من النقطة c إلى النقطة d وذلك بسبب التصادمات المتكررة مع ذرات الموصل، أي أن الطاقة تصبح مساوية للصفر عند عودة الشحنة مرة أخرى إلى النقطة a لإكمال دورة أخرى وهذا فالمعدل الزمني لفقد الطاقة  $\Delta V$ .

$$R_{avg} = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{V \cdot \Delta q}{\Delta t}$$

أو متوسط القدرة

$$R_{av} = V = \frac{V \cdot \Delta q}{\Delta t} * I_{av}$$

أما القدرة اللحظية فتعطى بالعلاقة :

$$(P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{V \cdot \Delta q}{\Delta t}) \quad \text{القدرة}$$

$$(P = V \cdot \frac{dq}{dt} = V \cdot I)$$

حيث تمثل (I) تيار الدائرة أما الشحنة فتكتسب مقدار الطاقة هذا عند مرورها عبر البطارية أي ( $P = V \cdot I$ )

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad \text{من هنا}$$

وكما نعلم فإن وحدة القدرة هي (الواط) وتسمى القدرة المستنفدة حرارة في موصل ما مقاومته ( $R$ ).


### ١٢ - ١ دوائر التيار المستمر المحتوية على مقاومات:

ها سندرس تحليل بعض الدارات الكهربائية ذات التيار المستمر بعناصرها المختلفة كمصادر للطاقة والمقاومات باعتماد قاعدتين أساسيتين تعرفان بقاعدتي كيرتشوف اللتين تستندان إلى مبدأي حفظ الشحنة الكهربائية والطاقة وتعتمدان على قانون أوم كأساس لهما.

### ١٣ - ١ الدارة الكهربائية البسيطة:

من الواضح أن القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد بينقطبي البطارية ليسا شيئا واحدا. لملحوظة الفرق بينهما. نأخذ دارة كهربائية تتكون من بطارية مقاومتها الداخلية ( $r$ ) متصلة بمقاومة خارجية ( $R$ ) فعند تتابع مرور شحنة موجبة من  $a$  إلى  $b$  في الشكل التالي فإن الجهد الكهربائي يزداد بمقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية عند تحركها خلال البطارية من الطرف السالب نحو الموجب. أما خلال تحركها عبر المقاومة الداخلية من

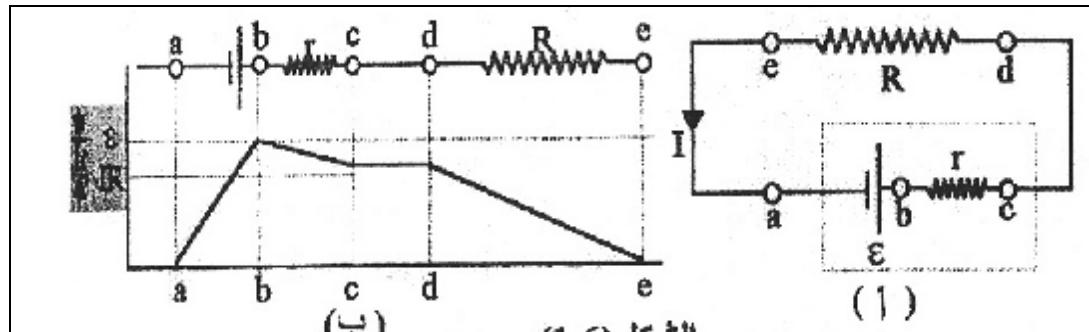(b) إلى c ) والمقاومة الخارجية من ( d إلى E ) فإن الجهد الكهربائي ينقص بمقدار  $IR$  و  $Ir$ .



حيث :

[e] : القوة الدافعة الكهربائية للبطارية.

.. r: المقاومة الداخلية للبطارية.

I : التيار المار في الدائرة الكهربائية.

من الواضح أن  $V_a - V_e = zero$ . وذلك لأن المقاومة الموجودة بين

نقطتي ( e و a ) .

وأن:

$$(V_c - V_a) + (V_b - V_c) + (V_a - V_b) = 0$$

أي أن :

$$-e + Ir + IR = 0$$

$$V + Ir = e$$

حيث  $V$  هي فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية ويسمى الجهد

$$V = e - Ir$$

وتتبين من المعادلة السابقة على أن فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية أقل من القوة الدافعة الكهربائية بمقدار ( $I_r$ ) أما الاختلاف بين  $V$  و  $e$  فيعود إلى أن جزءاً من القوة الدافعة الكهربائية الكلية يستهلك في جبار التيار على التدفق عبر البطارية (أي المقاومة الداخلية للبطارية).

وتكون  $V = e$  عندما تكون المقاومة الخارجية كبيرة جداً حيث يؤول التيار إلى الصفر. وبذلك يتناقص قيمة  $I_r$  بينما تزداد قيمة  $e$  لتقترب من نهايتها القصوى  $e$  وعند تحقق الشرط  $V = e$  فإن البطارية لا تقوم بعد الدارة الكهربائية بالتيار الكهربائي (أي تبدو الدائرة مفتوحة) وعليه فإن القوة الدافعة الكهربائية لأي مصدر هي فرق الجهد بين طرفيه عندما تكون الدارة مفتوحة. وعندما يكون تيار الدارة مساوياً للصفر ويسمى تيار الدارة المفتوحة. أما معدل الطاقة المزودة للدائرة بواسطة التأثير الكيميائي في داخل البطارية يساوي  $I^2 r$  حيث تستنفذ الكمية ( $I^2 r$ ) نتائج تسخين البطارية ويبقى المقدار  $eI - I^2 r$  لتزويد المقاومة الخارجية.

وبالمقابل إذا تدفق التيار بالاتجاه المعاكس فإن معدل الطاقة المزودة للبطارية يساوي  $I^2 r + eI$  ويستنفذ الجزء  $I^2 r$  في تسخين البطارية بينما يستخدم الجزء  $eI$  ليعكس الفعل الكيميائي أي (الشحن البطارية).

وعليه فإن تحول الطاقة المتضمن القوة الدافعة الكهربائية هي عملية عكسية لكن الجزء الذي يشمل  $I^2 r$  هي عملية غير عكسية. أي أن معدل الطاقة المستهلكة  $I^2 r$  هو عملية غير عكسية. أي أن معدل الطاقة المستهلكة  $I^2 r$  لا يعتمد على اتجاه انسياط التيار الكهربائي ولذلك فهي طاقة غير مستردّة.

## ٢ - ٣ دوائر التيار المستمر

معادلة الدائرة الكهربائية:

أن الطاقة الكهربائية التي تزودها البطارية للدائرة المبنية في الشكل تتحول إلى طاقة حرارية  $H$  تظهر في مقاومة الدائرة ولو طبقنا قانون حفظ الطاقة على تلك الدائرة الكهربائية لوجدنا أن

$$H = I^2 R$$


وبمعنى آخر أن معدل الطاقة الكهربائية التي يمدها مصدر القوة الدافعة الكهربائية  $e$  للدائرة تساوي معدل تبديد الطاقة في المقاومة الكلية  $R$  للدائرة. ومن هذه المعادلة نجد أن قيمة التيار المكون في هذه الدائرة تصبح:

$$I = \frac{e}{R}$$

وإذا تذكرنا أن جزء من الطاقة يتبدل في داخل المصدر نظراً لكون جميع مصادر القوة الدافعة الكهربائية لها مقاومة داخلية (نرى أنه من الأفضل أن نجزئ المقاومة الكلية في الدائرة إلى جزئين، المقاومة الداخلية للمصدر ونرمز لها بالحرف  $r$  والمقاومة الخارجية للدائرة ونرمز لها بالحرف  $R$  وبعد الاستعاضة عن المقاومة الكلية بمجموع المقاومتين الداخلية والخارجية نحصل على:

$$I = \frac{e}{R + r}$$

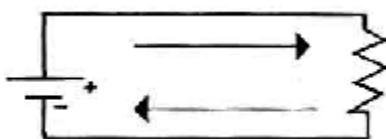وتسمى هذه العلاقة بمعادلة الدائرة الكهربائية والتي بواسطتها يمكن حساب التيار في الدائرة المغلقة:




### دائرة كهربائية بسيطة

مثال: (١)

من الشكل. احسب أولاً: فرق الجهد على البطاريتين A, B.

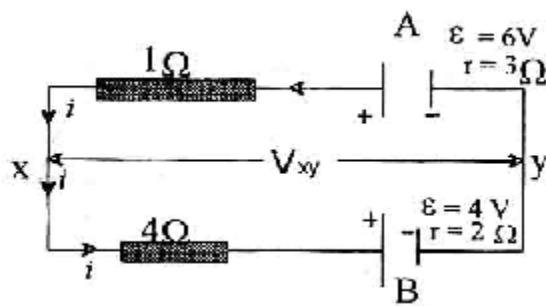ثانياً: فرق الجهد بين x, y، إذا كان التيار المار A 0.2 A



الحل:

أ- التيار المار:

فرق الجهد الداخلي عبر النقطة A هو:

$$V_a = e - Ir = 6 - (0.2 \times 3)$$

$$= 5.4 \text{ Volt}$$

وبما أن التيار يسير عبر الدائرة ضد القوة الدافعة الكهربائية emf البطارية B وذلك كون البطارية A هي الأكبر.

$$V_b = e - ir = -4 - 0.2 \times 2$$

$$= -4.4 \text{ Volt}$$

ب- فرق الجهد بين x, y يساوي فرق الجهد على البطارية A ناقصاً فرق الجهد عبر المقاومة 1.

$$V_{xy} = 5.4 - 0.2 \times 1 = 5.2 \text{ V}$$


للتأكد نأخذها عبر البطارية الأخرى (B).

$$V_{xy} = 4.4 - 0.2 = 5.2 \text{ Volt}$$

أي أن فرق الجهد عبر (xy) هو نفسه عبر أي بطارية.

حساب فرق الجهد في الدوائر الكهربائية:

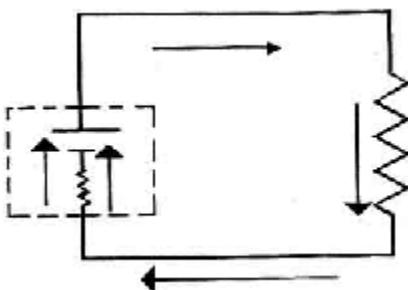يبين الشكل دائرة كهربائية مكونة من مصدر قوته الدافعة الكهربائية  $E$  و مقاومته الداخلية  $r$  يتصل مع مقاومة  $r$ . أما التيار فيدور باتجاه عقرب الساعة Clockwise كما هو واضح من الشكل.



لحساب فرق الجهد بين طرفي البطارية a و b ( $V_{ab}$ ) نعتبر التغيرات التي تحصل في فرق الجهد عبر عناصر الدائرة بين هاتين النقطتين. فعند السير من النقطة b (وجدها  $V_b$ ) باتجاه التيار عبر المقاومة  $r$  إلى النقطة C (جهدها  $V_C$ ) نلاحظ أنه يحدث هبوط في الجهد potential drop وهذا يعني أن الجهد في b هو أعلى منه في C، وذلك أن الشحنات الموجبة تناسب من الجهد العالي إلى الجهد المنخفض، وعند عبور التيار مصدر الدافعة الكهربائية من النقطة C إلى a نجد أنه يحدث ارتفاع بالجهد potential rise E. أن هذه الزيادة في الجهد ناتجة عن كون المصدر يبذل شغلاً على الشحنات الموجبة عند نقلها خالله من القطب السالب إلى القطب الموجب فيرتفع بذلك الجهد ولو اتفقنا أن نعطي إشارة موجبة للارتفاع في الجهد وسالبة للانخفاض في الجهد يصبح علينا من السهل جداً حساب فرق الجهد

، وذلك بأخذ المجموع الجبري للتغيرات الحاصلة في الجهد عبر هذا المسار أي:

$$V_b - ir + e = V_a$$

أو

$$V_{ab} = V_a - V_b = +e - ir$$


وهكذا نستطيع أن نحسب فرق الجهد بين أي نقطتين في دائرة كهربائية مهما كانت معقدة وذلك بحساب المجموع الجيري للتغيرات في الجهد عبر عناصر أي مسار موصل Conducting path يربط بين هاتين النقطتين آخذين بنظر الاعتبار القاعدتين التاليتين:

(١ - أ) عند اجتياز المقاومة باتجاه التيار فإنه يحدث هبوط في الجهد قدره  $(-IR)$ .

(١ - ب) عند اجتياز المقاومة باتجاه عكس التيار فإنه يحدث ارتفاع في الجهد قدره  $(+IR)$ .

(٢ - أ) عند اجتياز القوة الدافعة الكهربائية من قطبها السالب إلى قطبها الموجب (أي بنفس اتجاه القوة الدافعة الكهربائية) فإنه يحدث ارتفاع في الجهد قدره  $(+e)$ .

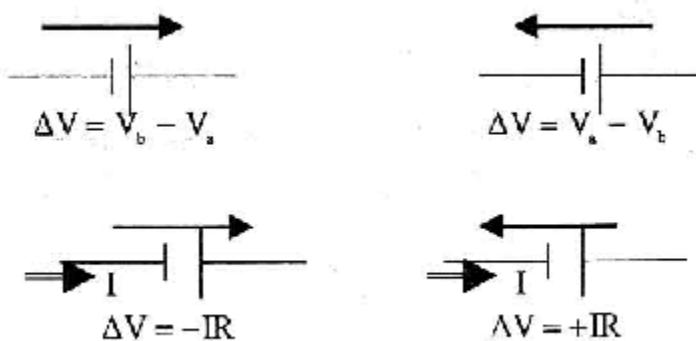
(٢ - ب) عند اجتياز القوة الدافعة الكهربائية من قطبها الموجب إلى قطبها السالب (أي بعكس اتجاه القوة الدافعة الكهربائية) فإنه يحدث انخفاض (هبوط) في الجهد قدره  $(-e)$ .



### توصيل الدوائر الكهربية على التوالي Series Connection:

يقصد بالتوصيل على التوالي أن تتصل مكونات الدائرة الكهربية المغلقة بصورة متتالية، بحيث يكون طرف كل مكون من مكونات الدائرة متصلًا بطرف واحد من المكون الذي يليه؛ وهو يتيح مساراً واحداً فقط للإلكترونات في هذه الدائرة، انظر [الشكل الرقم ١](#).

#### التوصيل على التوالي

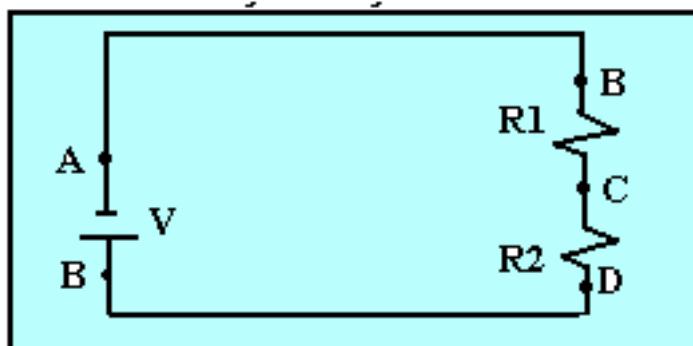

التيار الكهربى هو حركة الإلكترونات، الناتجة عن فرق الجهد الكهربى المطبق بين نقطتين، وفي [الشكل الرقم ١](#)، توفر البطارية الجهد الكهربى  $V$ ، الذى يدفع الإلكترونات إلى الانتقال من الطرف السالب A للبطارية، خلال السلك الموصل، حتى النقطة B، ثم خلال المقاومة  $R_1$ ، إلى النقطة C ، ثم خلال المقاومة  $R_2$  ، إلى الطرف D ، ثم من خلال سلك التوصيل، إلى طرف البطارية الموجب E ؛ أي أن الإلكترونات ذات الشحنات السالبة تنتقل خلال

المقاومات  $R_1$  ،  $R_2$  مبتعدة عن الطرف السالب للبطارية، وفي اتجاه الطرف الموجب لها، وتكون سرعة انتقال الإلكترونات خلال مكونات الدائرة ثابتة؛ هذا يعني أن شدة التيار الكهربى I، المار في الدائرة ثابتة، لا تتغير.

**يوضح الشكل الرقم ١ طريقة حساب المقاومة الكلية للدائرة الموصولة على التوالى،** حيث تتحرك الإلكترونات مبتعدة عن الطرف السالب للبطارية A ، ويلزم أن تتغلب على المقاومات الموجودة بالدائرة، حتى تتمكن من الوصول إلى الطرف الموجب E للبطارية؛ وبعبارة أخرى يلزم أن تتغلب على المقاومة الكلية،  $R_T$ ، للدائرة حيث

$$R_T = R_1 + R_2$$

وبصفة عامة، فإن المقاومة الكلية للدائرة، تساوي مجموع كل المقاومات المكونة لهذه الدائرة هي

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_p + \dots$$

وهذه الصورة صحيحة، لأي عدد من المقاومات المتصلة على التوالى؛ من قانون أوم:

$$V_T = IR_T$$

حيث إن  $V_T$  ، هو فرق الجهد الكلى، المطبق على طرفي دائرة التوالى، و I شدة التيار المار في الدائرة، و  $R_T$  المقاومة الكلية للدائرة .

التيار I يمر في المقاومة  $R_1$  ، وهذا يعني وجود فرق جهد كهربى بين طرفيها، من النقطتين B و C، وبتطبيق قانون أوم، يكون فرق الجهد الكهربى بين النقطتين B و C هو :

$$V_{BC} = IR_1$$

وعلى المنوال نفسه، يكون فرق الجهد الكهربى بين النقطتين C و D هو :

$$V_{CD} = IR_1$$

وبجمع العلاقات السابقتين يتضح أن :

$$V_{BC} + V_{CD} = IR_1 + IR_2$$

$$\begin{aligned} V_{BC} + V_{CD} &= I(R_1 + R_2) \\ &= IR_T = V_T \end{aligned}$$

أي أن الجهد الكلي، المطبق على الدائرة الموصلة على التوالى، يساوى مجموع فروق الجهد الجزئية، الواقعة على المقاومات المكونة لهذه الدائرة، وبصورة عامة، يمكن القول إن فرق الجهد الكلى، الموصل بين أطراف دائرة موصلة على التوالى، يتوزع على المقاومات المكونة لها، بحيث يكون فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة، متناسباً طرد ياً مع قيمة هذه المقاومة، ويساوى شدة التيار المار في الدائرة مضروباً في قيمة المقاومة، وهذا يعني أنه كلما زادت قيمة المقاومة، ازدادت قيمة فرق الجهد الكهربى الواقع على طرفيها، مع ملاحظة أن شدة التيار ثابتة في الدوائر الموصلة على التوالى.

القدرة الكهربية، هي التعبير عن الطاقة المخزونة في البطارية، التي يمكن أن تبذل الشغل اللازم، لدفع الإلكترونات، عبر طرفي الدائرة الكهربية، متغيرة على المقاومات التي تواجهها، ويرمز لها بالرمز P ، ويعبر عنها بحاصل ضرب فرق الجهد الكهربى، وشدة التيار المار بالدائرة:

$$P = \frac{I^2}{R}$$

هذه القدرة الكهربية، تستهلك في تنفيذ الغرض، من أجله صممت الدائرة الكهربية، مثل الإضاءة، أو التدفئة، أو إدارة محرك، وفي حالة الدائرة الموضحة **بالشكل الرقم ١**، فإن الطاقة  $P$  ، تتعدد في المقاومات  $R_1$  ،  $R_2$  في صورة حرارة، وتكون الطاقة الكلية المستهلكة في الدائرة الكهربية، مساوية لمجموع الطاقات، التي يستهلكها كل مكون من مكونات الدائرة :


$$P_T = P_1 + P_2$$

حيث إن  $P_T$  هي الطاقة الكلية، المستهلكة في الدائرة الكهربية، و  $P_1$  الطاقة المستهلكة في المقاومة  $R_1$  ، و  $P_2$  الطاقة المستهلكة في المقاومة  $R_2$ .

### توصيل الدوائر الكهربية على التوازي

يقصد بالتوصيل على التوازي أن يتصل مكون أو أكثر، من مكونات دائرة كهربية، بين طرفي مصدر الجهد الكهربى، وهذا يعني أن فرق الجهد الكهربى، المطبق على أطراف المكونات المتصلة على التوازي ثابت؛ أي أن جميع المكونات المتصلة على التوازي، تشتترك في فرق جهد كهربى واحد، وهذا الجهد يسبب تياراً كهربياً في كل مكون، يختلف طبقاً لمقاومة هذا المكون؛ في **الشكل الرقم ٢** ،

التوصيل على التوازي      الشكل الرقم ٢

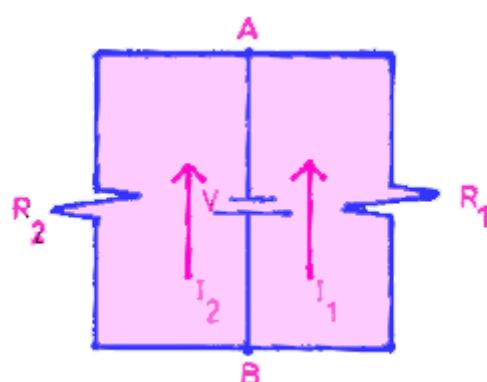

يلاحظ أن المقاومتين  $R_1$  ،  $R_2$  متصلتان بين طرفي البطارية A، B وهذا يعني، أن فرق الجهد الكهربائي، المطبق على طرفي  $R_1$  ، هو جهد البطارية V ، وكذلك فرق الجهد المطبق على طرفي  $R_2$  هو نفسه V ؛ هذا الأسلوب للتوصيل، هو الأسلوب المستخدم لتوصيل الكهرباء المنزلية، حيث تحتاج كل الأجهزة الكهربائية المنزلية لجهد كهربائي واحد ومحدد، ٢٢٠ فولت، مثلاً، لكي تعمل بصورة سلية .

بتطبيق قانون أوم، على كل مكون من مكونات الدائرة الكهربائية، الموصولة على التوازي، يلاحظ أن شدة التيار المار في كل مقاومة، يتاسب مع قيمة هذه المقاومة، أي أن شدة التيار  $I_1$  المار في المقاومة  $R_1$  يكون :

$$I_1 = \frac{V}{R_1}$$

و شدة التيار المار في المقاومة  $R_2$  تكون

$$I_2 = \frac{V}{R_2}$$

ومجموع التيارين  $I_1$  ،  $I_2$  هو التيار الكلي، الذي يمر في الدائرة الكهربائية، وإذا درست الدائرة الموضحة في **الشكل الرقم ٢**، بصفة عامة فإن التيار الكلي، الذي تدفعه البطارية في الدائرة يكون:

$$I_T = \frac{V}{R_T}$$

١ . حيث  $I_T$  يرمز إلى التيار الكلي المار في الدائرة، و  $R_T$  إلى المقاومة الكلية للدائرة، و V إلى فرق الجهد بين طرفي الدائرة؛ أي أن:

$$\begin{aligned} I_T &= I_1 + I_2 \\ \frac{V}{R_T} &= \frac{V}{R_1} = \frac{V}{R_2} \\ \frac{V}{R_T} &= \frac{V}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

وهذا يعني، أن المقاومة الكلية للدائرة الكهربية  $R_T$  ، تكافئ مقاومة أخرى قيمتها هي :

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

أي أن القيمة المكافئة للمقاومتين  $R_1$  ،  $R_2$  المتصلتين على التوازي، هي :

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

وبصورة عامة، فإن المقاومة الكلية لأي عدد من المقاومات المتصلة على التوازي، هي :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} + \dots$$

وهذه العلاقة صحيحة، لأي عدد من المقاومات المتصلة على التوازي، ويمكن التعبير عن الدوائر، المتصلة على التوازي بصورة أبسط، إذا استخدم تعريف التوصيلية الكهربية  $G$  حيث إن :

$$G = \frac{1}{R}$$

وفي هذه الحالة، تكون التوصيلية الكهربية الكلية للدائرة الكهربية، المتصلة على التوازي هي :

$$G_T = G_1 + G_2 + \dots + G_n + \dots$$

القدرة الكهربية الكلية، المستهلكة في الدائرة المتصلة على التوازي، تساوي القدرة الكهربية المستهلكة، في كل مكون من مكونات الدائرة على حدة، أي أن:


$$P_T = P_1 + P_2 + \dots$$

وهذه العلاقة، هي نفسها العلاقة، التي تتطبق على حالة الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى، والتطابق ناتج، من أن مصدر الطاقة، هو المسؤول عن بذل الشغل، لدفع التيار الكهربى في جميع مكونات الدائرة؛ يستخلص من ذلك أن طريقة التوصيل الكهربى للدائرة، تؤثر في توزيع الجهد أو التيار الكهربى بين مكونات الدائرة، ولكن تبقى القدرة الكهربية المستهلكة في مكونات الدائرة ثابتة في جميع الأحوال، ولا ترتبط بأسلوب التوصيل.

### التوصيل المختلط، التوالى والتوازي معاً في دائرة كهربية واحدة


يلاحظ في العديد من الدوائر الكهربية، أن بعض المكونات متصلة على التوالى، حتى يمر بها التيار الكهربى نفسه، وبعض المكونات الأخرى متصلة على التوازي، حتى يقع على أطرافها فرق الجهد الكهربى نفسه، انظر **الشكل الرقم ٣**؛ التوصيل المختلط

الشكل الرقم ٣

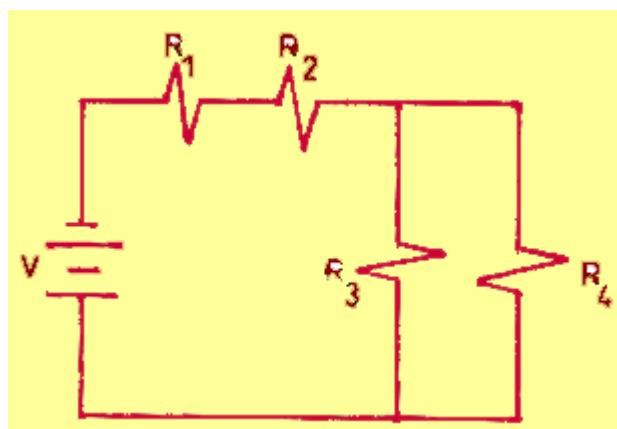

وهذا الأسلوب من التوصيل للدوائر الكهربية، يلـجـأـ إـلـيـهـ عـنـدـمـاـ يـكـونـ مـنـ الـضـرـوريـ، تـوـفـيرـ قـيـمـ مـخـتـلـفـةـ مـنـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ، وـمـنـ الـجـهـدـ الـكـهـرـبـيـ مـنـ مـصـدـرـ تـغـذـيـةـ كـهـرـبـيـةـ وـاحـدـ، مـثـلـ حـالـةـ أـرـبـعـةـ مـصـابـيـحـ كـهـرـبـيـةـ، كـلـ مـنـهـاـ يـحـتـاجـ لـفـرـقـ جـهـدـ ١٢٠ـ فـولـتـ، لـيـعـطـيـ إـلـيـاءـ بـقـدـرـةـ ١٠٠ـ وـاتـ، مـطـلـوبـ تـوـصـيـلـهـاـ جـمـيـعـاـ، مـعـ اـسـتـخـدـامـ الـمـصـدـرـ الـكـهـرـبـيـ الـمـتـاحـ، وـهـوـ مـصـدـرـ يـحـقـقـ فـرـقـ جـهـدـ مـقـدـارـهـ ٢٤٠ـ فـولـتـ، فـإـذـاـ تـمـ تـوـصـيـلـ الـمـصـابـيـحـ الـأـرـبـعـةـ عـلـىـ التـوـالـيـ مـعـ الـمـصـدـرـ اـنـطـبـقـ عـلـىـ كـلـ مـنـهـاـ ٦٠ـ فـولـتـ فـقـطـ، وـهـذـاـ الـجـهـدـ لـاـ يـكـفـيـ، بـطـبـيـعـةـ الـحـالـ، لـلـحـصـولـ عـلـىـ إـلـيـاءـ الـمـصـابـيـحـ الـمـنـاسـبـةـ مـنـ الـمـصـابـيـحـ، وـإـذـاـ تـمـ تـوـصـيـلـ الـمـصـابـيـحـ الـأـرـبـعـةـ عـلـىـ التـواـزـيـ، مـعـ الـمـصـدـرـ، اـنـطـبـقـ عـلـىـ كـلـ مـصـبـاحـ فـرـقـ جـهـدـ ٢٤ـ فـولـتـ، الـأـمـرـ الـذـيـ يـؤـدـيـ إـلـىـ تـلـفـ الـمـصـابـيـحـ كـلـهـاـ؛ وـلـحـلـ هـذـهـ الـمـشـكـلـةـ يـلـزـمـ تـوـصـيـلـ كـلـ مـصـبـاحـيـنـ مـعـاـ، عـلـىـ التـوـالـيـ فـيـ فـرـعـ وـاحـدـ، ثـمـ تـوـصـيـلـ الـفـرـعـيـنـ مـعـاـ عـلـىـ التـواـزـيـ، فـيـقـعـ عـلـىـ كـلـ فـرـعـ فـرـقـ جـهـدـ ٢٤ـ فـولـتـ، وـيـقـعـ عـلـىـ كـلـ مـصـبـاحـ ١٢٠ـ فـولـتـ، وـهـوـ الـجـهـدـ الـمـنـاسـبـ لـتـحـقـيقـ إـلـيـاءـ الـمـنـاسـبـةـ، **الـشـكـلـ الرـقـمـ ٤ـ**؛ يـسـتـفـادـ مـنـ هـذـاـ أـسـلـوـبـ فـيـمـاـ يـطـلـقـ عـلـيـهـ مـجـزـىـ الـجـهـدـ، وـمـسـتـنـزـفـ التـيـارـ:

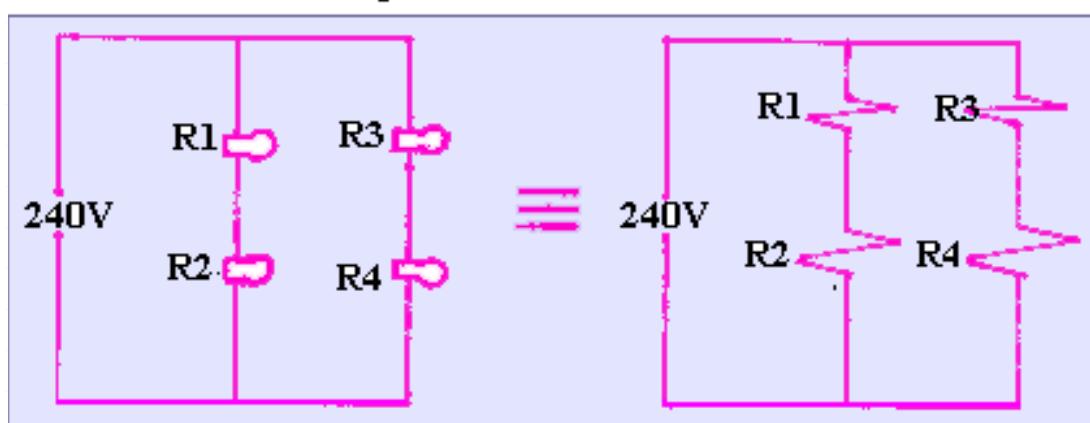
### مـثـالـ لـتـوـصـيـلـ أـرـبـعـةـ مـصـابـيـحـ



١. مـجـزـىـ الـجـهـدـ :

عند تصميم، الدوائر الكهربية المختلفة وتنفيذها، تظهر أحياناً الحاجة إلى استخدام جهد كهربى، يكفى جزءاً فقط، من جهد مصدر الجهد الكهربى الكلى، المغذي للدائرة، ولتحقيق هذا المطلب، تستغل خاصية تقسيم الجهد على المقاومات الموصلة على التوالى، ويطلق على التوصيل الكهربى، فى هذه الحالة "جزئ الجهد"، **الشكل رقم ٥** :

### جزئ الجهد

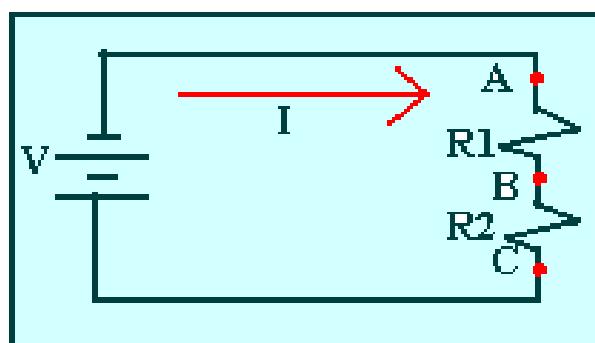

يحسب الجهد  $V_{BC}$  كالتى :

التيار  $I$  المار بالدائرة تحدده المعادلة :

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

و يكون الجهد الكهربى هو  $V_{BC}$  :


$$V_{BC} = IR_2 = \frac{V}{R_1 + R_2} \times R_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

أى أنه، يمكن التحكم في قيمة الجهد  $V_{BC}$  ، باختيار قيم مناسبة لكل  $R_2$  ،  $R_1$  .

٢. مستترف التيار :

عند تصميم، الدوائر الكهربية المختلفة وتنفيذها، تظهر أحيانا الحاجة إلى التحكم في قيمة التيار، المار بمكون معين، ليكون جزءاً من التيار الكلي، المار بالدائرة، ولتحقيق ذلك، تستخدم خاصية تقسيم التيار الكهربى، بين المكونات الموصلة على التوازي، ويطلق على التوصيل الكهربى، في هذه الحالة، "مستترف التيار"، **الشكل الرقم ٦**

مستترف التيار الشكل الرقم ٦

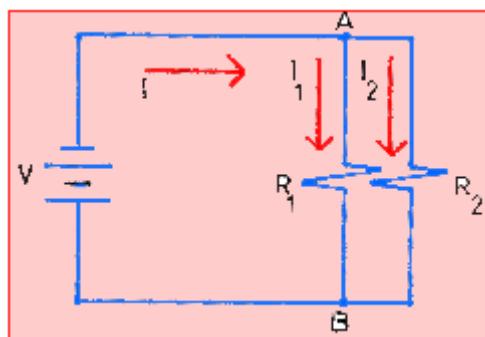

$$I_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$V = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

أي أن التيار  $I_1$  المار في المقاومة  $R_1$  هو جزء من التيار الكلى  $I$ ، ويمكن التحكم في قيمته، بالاختيار المناسب، لقيم كل من  $R_1$  ،  $R_2$ ، وبصفة عامة، يمكن استخدام مجموعات الجهد، ومستترفات التيار معاً، وبأي عدد من المرات، لتوفير الجهد الكهربى، وشدة التيار المناسبة، لكل جزء من أجزاء الدائرة الكهربية، التي تغذي من مصدر كهربى واحد، مثل جهاز التليفزيون

المغذي من مصدر كهربائي واحد، ولكن تحتاج مكوناته المختلفة، إلى قيم  
شديدة التباين من الجهد والتيار .


## الباب الثاني

### توصيل المقاومات وقوانين الدائرة

## توصيل المقاومات وقوانين الدوائر
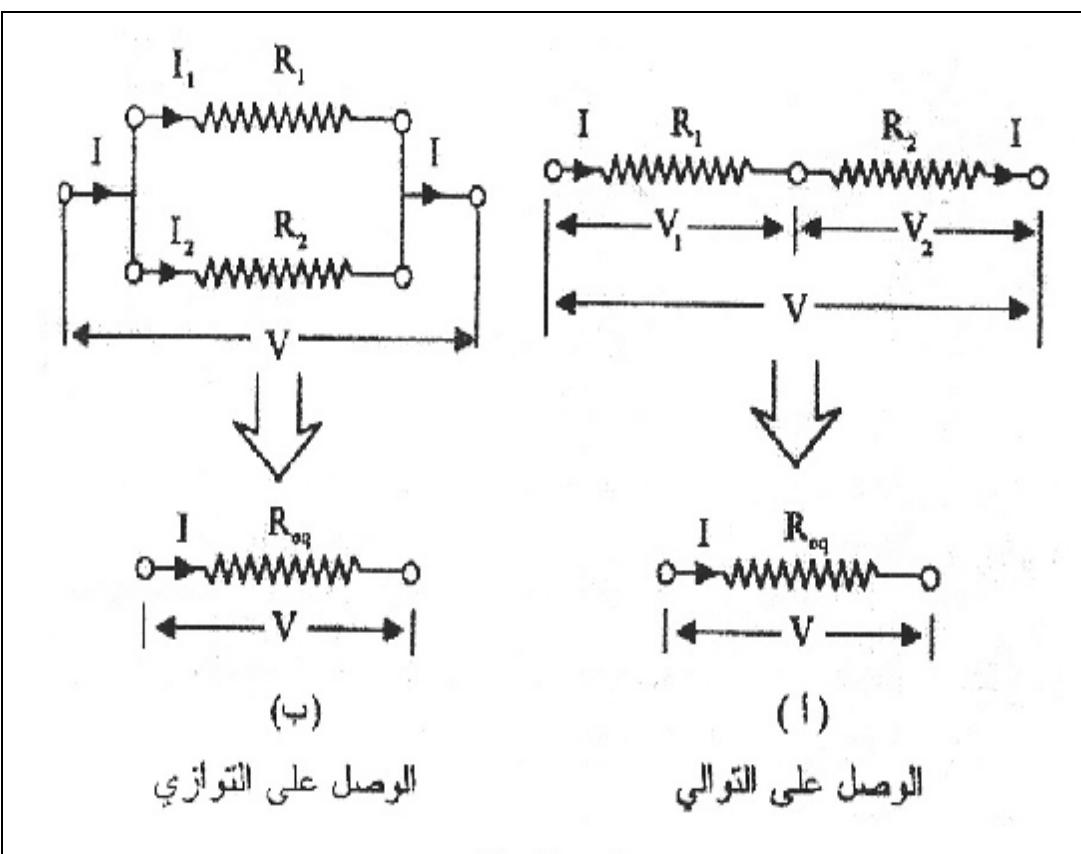
### ١ - توصيل المقاومات

**المقاومة المكافئة:** ( $R_{eq}$ ) هي المقاومة البديلة لمجموعة من المقاومات بحيث تعمل عملها أي يمر فيها نفس التيار وتستهلك نفس الطاقة. يبين الشكل التالي مثاليين لهذه الطريقة.



وفي كلتا الحالتين يراد إيجاد المقاومة المكافئة ( $R_{eq}$ ) والتي عند وصلها مع مصدر طاقة (بطارية) تعطي نفس التيار المسحوب من المصدر كما هو للمجموعة.

## ٢-٢ الوصل على التوالى:

يمكن إيجاد القوة المكافأة ( $R_{eq}$ ) لمقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  موصولتين على التوالى من التحليل التالي :

فرق الجهد بين طرفي المقاومتين معاً يساوى مجموع فرقى الجهد بين كل منهما على حدة.

أى أن :

$$V = V_1 + V_2$$

وبما أن التيار المتدفق عبر أي من المقاومتين يساوى  $I$  ، إذن بتطبيق قانون أوم  $V = IR$  نجد أن :

$$V + R_1 I + R_2 I = I (R_1 + R_2)$$

$$\frac{V}{I} = R_{eq} + R_1 + R_2$$

وبشكل عام فإن المقاومة المكافأة لمجموعة (n) من المقاومات موصولة على التوالى تساوى :

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$$

مما يعني أن  $R_{eq}$  تزيد بزيادة عدد المقاومات عند وصلها على التوالى وتكون المقاومة المكافأة أكبر من المقاومات الموصولة على التوالى.

### ٣- الوصل على التوازي:

نجد المقاومة المكافئة لمجموعة مولفة من مقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  كما في الشكل التالي . ( الوصل على التوازي ) وذلك بلاحظة أن التيار المتدايق من المصدر يتفرع إلى  $I_1$  و  $I_2$  اعتمادا على مقدار المقاومتين وبناء على مبدأ حفظ الشحنة الكهربائية فإن :

$$I = I_1 + I_2$$

وحيث أن فرق الجهد بين طرفي أي من المقاومتين يساوي  $V$  إذن بتطبيق قانون أوم نجد أن:

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{V} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

ومن هنا نتوصل إلى خصائص التوصيل:

**التوصيل على التوالى :**

$$1. I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

$$2. V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

$$3. R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

**التوصيل على التوازي :**

$$1. \boxed{I + I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n}$$

$$2. \boxed{V = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n}$$

$$3. \boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

ملاحظة:

- التوالى له شرط واحد وهو عدم التفرع.
- التوازى له شرطان: التفرع ، ثم التجميع مباشرة بعد كل مقاومة دون المرور على مقاومة أخرى.

#### ٤ - ٢ قاعدة كيرتشوف:


من الناحية العملية نواجه بعض الدارات الكهربائية التي يصعب تبسيطها باستخدام قانوني التوالى والتوازى إلا أنه يسهل تحليل هذه الدارات الكهربائية (إيجاد المقاومة لكافئ المجموعة المقاومات أو التيار الكهربائي المتدايق خلال عناصر الدارة ) باستخدام قاعدة كيرتشوف نسبة إلى العالم جوستاف كيرتشوف.

#### ٤ - ١ القاعدة الأولى ( مبدأ حفظ الشحنة ) :

وتتص على أن المجموع الجبri للتيارات الكهربائية المتلقية عند نقطة تفرع ما في دارة كهربائية يساوي صفرًا.

وبما أنه لا يوجد تراكم للشحنات الكهربائية المتلقية عند نقطة تفرع ما في دائرة كهربائية يساوي صفرًا.

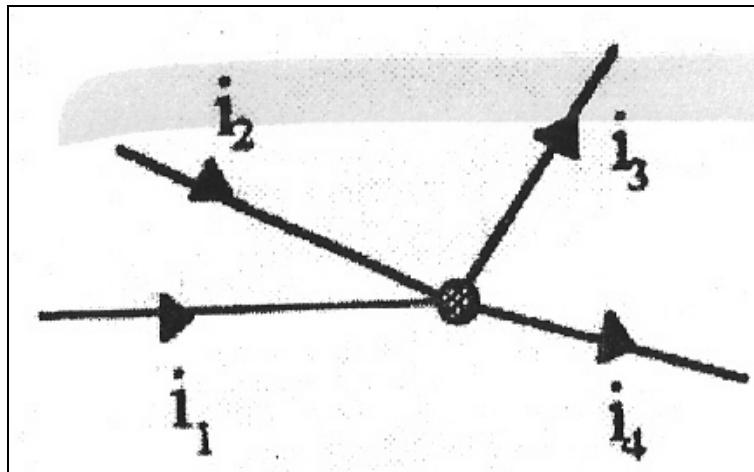وبما أنه لا يوجد تراكم للشحنات الكهربائية عبر الموصل عند أي نقطة معينة، فإن التيار الكهربائي الكلي الداخل إلى نقطة يجب أن يساوي التيار الكهربائي الكلي الخارج من تلك النقطة. وعدة ما تعطي الإشارة السالبة للتغيرات الخارجية من نفس النقطة.



وهذا يمكننا صياغة القاعدة الأولى في العلاقة التالية:

وبتطبيق المعادلة السابقة نجد أن :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

$$\frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt} = \frac{dq_3}{dt} + \frac{dq_4}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(q_1 + q_2) = \frac{d}{dt}(q_3 + q_4)$$

$$q_1 + q_2 = q_3 + q_4$$

وهكذا يعتبر هذا القانون صورة لقانون حفظ الشحنة ، وغالباً ما تسمى هذه العلاقة بقاعدة التفرع وبشكل عام تستخدم قاعدة التفرع في تحليل دارة ما (n-1) من المرات حيث  $n$  ترمز إلى عدد نقاط التفرع في الدارة.

#### ٤ - ٢ القاعدة الثانية ( مبدأ حفظ الطاقة ) :

وتتص على أن المجموع الجبri لفرق الجهد عبر عناصر الدارة الكهربائية العروة يساوي صفرأ، وتشمل عناصر الدارة المقاومات والقوة الدافعة الكهربائية والمتسعات في حال وجودها. أما العرو فتعبر عن أي مسار مغلق عبر الدارة الكهربائية.

وبشكل عام فإن :

$$\sum \Delta V = zero$$


وتمثل العلاقة السابقة تحرك الشحنات الكهربائية خلال عروة في أي جزء من أجزاء الدارة الكهربائية مما يعني أنه أثناء حركتها يجب أن تكتسب طاقة وتفقدتها بنفس المقدار. حيث تفقد الطاقة بنقصان الجهد الكهربائي عند مرورها في المقاومة أي  $IR$  - أو يبذل شغل على الشحنة الكهربائية لتحرك باتجاه معاكس (من القطب السالب للموجب في البطارية) في مصدر الطاقة.

وليثم استخدام القاعدة الثانية بشكل صحيح نتبع الأسس التالية عندما نقوم بتحليل الدارات الكهربائية.

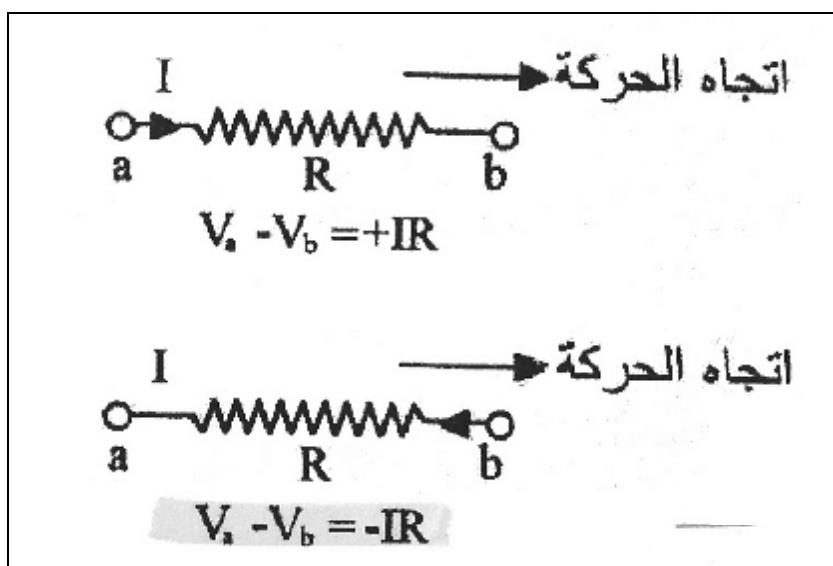
#### (أ) فرق الجهد بين طرفي مقاومة:

لإيجاد فرق الجهد بين نقطتين  $a$  و  $b$  ( $V_a - V_b$ ) نفترض بأننا نتحرك عبر المقاومة من النقطة  $a$  إلى النقطة  $b$  فإذا كان اتجاه انسياط التيار

مع اتجاه الحركة فإن فرق الجهد يساوي  $(+IR)$  في حين إذا كان اتجاه تدفق التيار في اتجاه معاكس للحركة يكون فرقاً الجهد مساوياً لـ  $(-IR)$  كما في الشكل التالي :



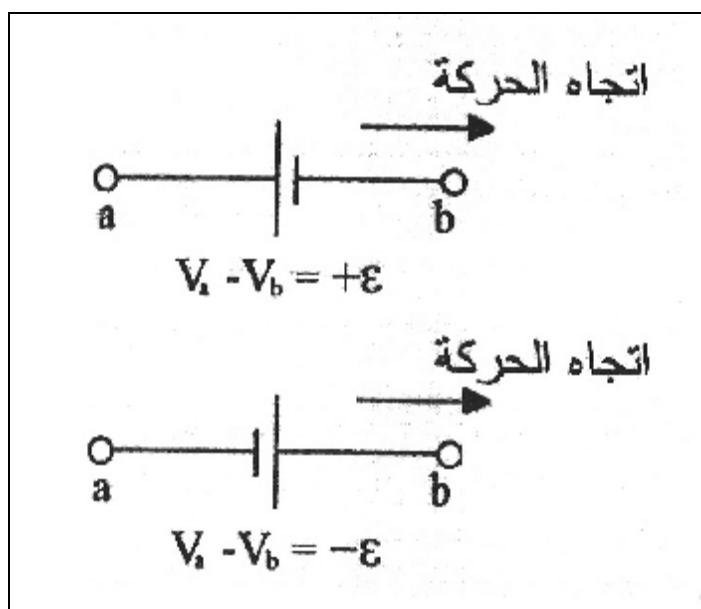
(ب) فرق الجهد بينقطي مصدر كهربائي:  
يكون فرق الجهد بين طرفي المصدر مساوياً للقوة الدافعة الكهربائية<sup>e</sup>  
إذا تحركنا من القطب الموجب للسالب عبر المصدر من القطب السالب  
للموجب.



و غالباً ما تستخدم القاعدة الثانية حسب الحاجة. بحيث يكون عدد المعادلات المستقلة في تحليل الدارة الكهربائية مساوياً لعدد الكميات المجهولة.
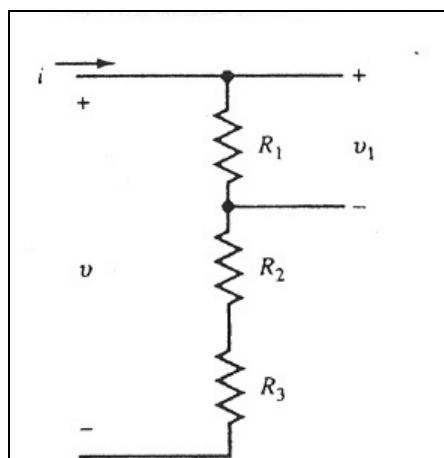
#### ٥ - ٢ تقسيم الجهد:

إذا تم توصيل مجموعة من المقاومات على التوالى كما في الشكل التالي فإنه يطلق عليها مجزيء الجهد ويمكن تطبيق نفس المفهوم باستخدام معاوقات على التوالى.




$$u = i(R_1 + R_2 + R_3) \quad , u_1 = iR_1 \quad \text{حيث :}$$

$$, u_1 = u \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \right)$$
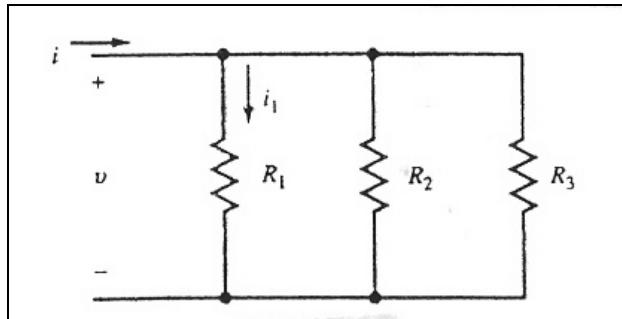
#### ٦ - ٢ تقسيم التيار:

ينتج عن توصيل عدة مقاومات على التوازي وجزء التيار كما في الشكل التالي وقيمة التيار الفرعى  $i_1$  بالنسبة للتيار الكلى  $i$  يبين وظيفة المجزئ.



$$i = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2} + \frac{u}{R_3} \quad \text{and} \quad i_1 = \frac{u}{R_1}$$

$$\frac{i_1}{i} = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} = \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

ولمجزيء التيار ذو الفرعين نحصل :

$$\frac{i_1}{i} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

### الموصلات والعوازل

تتميز المواد الموصلة، بتوافر عدد وافر، من الإلكترونات الحرة في تركيبها، وهذه الإلكترونات الحرة، يمكن تحريكها بسهولة، ببذل شغل، من مصدر مناسب للطاقة الكهربية، ويمكن، أيضاً، تعريف المواد الموصلة، بأنها تلك المواد التي لها مقاومة كهربية صغيرة جداً، فمقاومة سلك من النحاس طوله ١٠ أقدام، على سبيل المثال، تقل عن أوم واحد؛ عادة تستخدم أسلاك من المواد الموصلة، لتوصيل أطراف مصدر الجهد الكهربائي، بأطراف الجهاز

أو المعدة، المراد تغذيتها بالطاقة الكهربية، من دون فقد جزء من الطاقة الكهربية المخزنة، أو المترتبة من مصدر التغذية.

تتميز المواد العازلة، بعدم وجود الإلكترونات حرة في تركيبها، ويصعب فصل الإلكترونات الموجودة في مدارات، حول ذرات تلك المواد، إلا في أحوال خاصة، وتوفير طاقة عالية جداً، ويمكن تعريف المواد العازلة، بأنها تلك المواد، التي لها مقاومة كهربية تزيد على بضعة ملايين أوم؛ ومن أمثلة هذه المواد، الهواء، والزجاج، والبلاستيك، والمطاط، والقطن، وهي تستخدم عادة لفصل، أو عزل الموصلات الكهربية، وكذلك لمنع انتقال الإلكترونات، أو التيار الكهربى، من موصل إلى أي جسم آخر.

هناك بعض العناصر الطبيعية، وبعض المواد المركبة، لها خواص كهربية متوسطة، بين الخواص الكهربية للمواد الموصولة، والخواص الكهربية للمواد العازلة؛ يطلق على هذه المواد أشباه الموصلات Semiconductors ، وتلك المواد، لها استخدامات عديدة ومهمة جداً، وتعتبر القاعدة الأساسية، التي ارتكز عليها التقدم التكنولوجي السريع، عالم الإلكترونيات.

يستخدم الموصل الكهربى، كما سبق توضيحه، لتوصيل الطاقة الكهربية، من مصدرها، إلى الجهاز أو المعدة، المطلوب تغذيتها بالجهد الكهربى، وعلى سبيل المثال، توصيل مصباح كهربى قدرته ١٠٠ وات، بمصدر للجهد يوفر ٢٠٠ فولت، وهذا يعني، أنه لكي يضئ المصباح الإضاءة السليمة، يلزم أن ينطبق على طرفيه فرق جهد ٢٠٠ فولت، ويمر به تيار شدته ٥٠ أمبير؛ لكي يتحقق ذلك، يلزم توصيل المصدر الكهربى، والمصباح، بسلك ذي مقاومة صغيرة، بحيث يكون فرق الجهد الواقع على السلك قليلاً، لا يؤثر في قيمة الجهد المطبق على طرفي المصباح؛ **الشكل**

### توصيل مصباح بسلك مقاومته ١ أوم / متر الشكل الرقم ١٣



، يوضح طريقة توصيل مصدر تغذية كهربائية، جهده ٢٠٠ فولت، بمصباح كهربائي، قدرته ١٠٠ وات، بسلك مقاومته ١ أوم، لكل ١٠ أمتار من الطول؛ تحسب القدرة P ، من المعادلة:

$$P = I V$$

$$100 = I \times 200$$

$$I = 0,5 \text{ Amper}$$

هذا التيار، يسبب فقداً في الجهد  $V_d$  يساوي:

$$V_d = 0,5 \times 1$$

$$= 0.5 \text{ Volt}$$

ويكون فرق الجهد، المطبق على طرفي المصباح، عبارة عن الباقي:


$$200 - 0.5 = 199.5 \text{ Volts}$$

وهذا الجهد، يناسب تماماً العمل السليم للمصباح، ويوفر الإضاءة القوية منه؛ لكن إذا ازدادت مقاومة سلك التوصيل، وأصبحت ١٠٠ أوم مثلاً، فإن الفرق في الجهد، يكون ٥ فولت، والباقي ١٩٥ فولت؛ هذا لا يناسب العمل السليم للمصباح، وينتج إضاءة ضعيفة، إضافة إلى أن هناك طاقة مفقودة، خلال عملية التوصيل، لم يستفاد منها، ولها آثار ضارة، على الدائرة الكهربية.

تصنع معظم أسلاك التوصيل الكهربائي، من مادة النحاس، ذات المقاومة القليلة جداً، وهناك بعض الأسلاك المصنوعة، من الألومنيوم أو الفضة، تستخدم لأغراض خاصة؛ يكون سلك التوصيل منفرداً، **الشكل الرقم ١٤**


١٤

الشكل رقم ١٤      السلك المفرد

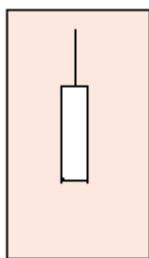

أو مجموعة أسلاك رفيعة مجدولة، **الشكل رقم ١٥**


الشكل رقم ١٥      السلك المجدول

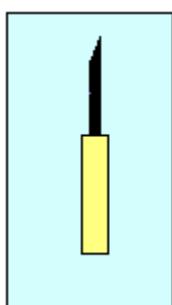

النوع المجدول يكون أكثر مرنة، ومقاومة للكسر، من النوع المفرد، وتكون مساحة مقطع السلك المجدول، هي مجموع مساحات مقاطع الأسلاك الرفيعة المكونة للجدولة.

يتكون الكابل cable ، من مجموعة من أسلاك التوصيل، تتكون من سلكين، أو أكثر بينها مادة عازلة، وأشهر أنواع الكوابل وأكثرها استخداماً، **الكابل المحوري Coaxial cable، الشكل الرقم ١٦**

الشكل الرقم ١٦ السلك المحوري

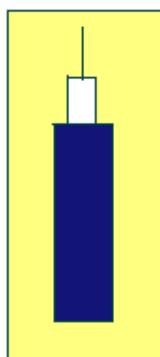

، حيث يكون الموصل الداخلي، أحد أسلاك التوصيل، وتكون الشبكة المجدولة، المحاطة بالموصل الداخلي، هي الموصل الثاني، الذي يمثل في الوقت نفسه، حاجباً يمنع تداخل المجالات الكهرومغناطيسية، غير المرغوب فيها، مع الإشارات الكهربية المفيدة، التي تسري في الموصل الداخلي.

لمنع حدوث قصر في الدوائر الكهربية، أو لمنع اتصال الأسلك الكهربية مع أسلاك كهربية أخرى، أو مع أي مكون، أو نقطة موصلة أخرى من الدائرة، يلزم تغطية السلك الموصل، بمادة عازلة لها، مقاومة عالية القيمة، فالأسلاك الرفيعة جداً، تغطى بطبقة من طلاء، عازل مثل "الإنامل". أما الأسلك، ذات القطر الأكبر نسبياً، فتغطى محيطها بمادة عازلة، عادة ما تكون مادة بلاستيكية، أو مطاطية، أو قطنية، وغالباً ما يحاط السلك الموصل، بأكثر من طبقة من المواد العازلة المختلفة، إذا كان يحمل تياراً كبيراً، أو كان فرق الجهد بين السلك الموصل، والمكونات القريبة منه كبيراً.

غالباً ما تمثل أسلاك التوصيل، في الدوائر الكهربية المعقدة، مشكلة كبيرة، نظراً لتدخلها وصعوبتها تمييزها وتنسيقها، ونتيجة لذلك، تم تطوير تقنية جديدة، أطلق عليها تقنية الدوائر الكهربية المطبوعة Printed Circuits، وفيها يتم الاستغناء عن معظم أسلاك التوصيل المستخدمة للربط بين مكونات الدائرة الداخلية، وتستخدم بدلاً من أسلاك التوصيل، مسارات من الفضة أو النحاس، مطبوعة على رقيقة من مادة عازلة، ويتم تركيب المكونات بواسطة اللحام مباشرة على النقط، المخصصة لها مسبقاً على هذه المسارات؛ تتميز الدوائر الكهربية المطبوعة بالحجم الصغير المدمج، وجودة عالية للموصلات الكهربية.

#### مكونات الدوائر الكهربية:

تتركب معظم الدوائر الكهربية المعروفة، من عناصر متعددة يمكن، أن تنقسم إلى قسمين رئисيين:

١. العناصر السلبية مثل: المقاومات، والمكثفات، والملفات، وأسلاك التوصيل، والمفاتيح المختلفة، والمنصهرات Fuses ، ومصابيح الإضاءة المختلفة Pilot lamps ، ومصادر التغذية... الخ.

٢. العناصر الإيجابية، التي تنقسم أساساً إلى:

أ. الصمامات، وهي قديمة، ولم تعد شائعة الاستخدام إلا في حالات خاصة ونادرة.

ب. أشباه الموصلات، مثل الوصلات الثنائية Diodes ، والثلاثية، Transistors ، والدوائر المتكاملة بأنواعها المختلفة.

## المقاومات Resistors:

في كثير من تطبيقات الدوائر الكهربية، تظهر الحاجة إلى استخدام مقاومة، لتقليل التيار الكهربائي المار في جزء معين من الدائرة، أو لخفض فرق الجهد المطبق على جزء معين من الدائرة؛ تعد المقاومات هي أكثر مكونات الدوائر الكهربائية شيوعاً.

يتم تصنيع المقاومات بطرق مختلفة، أكثرها انتشاراً المقاومات السلكية، والمقاومات الكربونية؛ تنتج المقاومات بقيم متفاوتة، تتراوح من كسر من الأول، إلى بضعة ملايين من الأول، وذات قدرات تتراوح من كسر من الوات، إلى بضعة مئات من الوات؛ تعبر قدرة المقاومة، عن الطاقة الكهربية التي يمكن أن تبدها المقاومة بدون أن تتلف.

تستخدم المقاومات السلكية، في الاستخدام الذي يستدعي تبديد قدرة تزيد على ٥ وات، أما إذا كانت القدرة أقل من ٢ وات، ففضل المقاومات الكربونية، حيث إن حجمها أصغر، وتكلفتها أقل، كما يمكن إنتاج كلا النوعين بقيم ثابتة، أو بقيم متغيرة، يمكن ضبطها، عند أي قيمة تتراوح بين الصفر وأقصى قيمة للمقاومة، وعادة ما تستخدم المقاومات المتغيرة كمجزئات للجهد. يستخدم كود الألوان، لتحديد قيم المقاومات، وخاصة المقاومات صغيرة الحجم التي يصعب الكتابة عليها، فتعطي الألوان القيم الموضحة في

الجدول رقم ١


## الجدول الأول

**الجدول الرقم ١**  
**كود الألوان للمقاومات اللاسلكية**

القيمة	اللون	القيمة	اللون
5	الأخضر	صفر	الأسود
6	الأزرق	1	البني
7	البنفسجي	2	الأحمر
8	الرمادي	3	البرتقالي
9	الأبيض	4	الأصفر

يتم وضع هذه الألوان كشرايح متوازية، تبدأ من الطرف الأيسر للمقاومة،  
انظر الشكل الرقم ١٧

**كود ترقيم المقاومات الشكل الرقم ١٧**

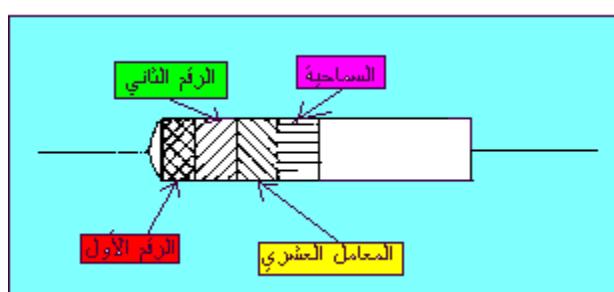

؛ وتوضح الشريحة أ الرقم الأول من قيمة المقاومة، والشريحة ب الرقم الثاني منها، بينما توضح الشريحة ج المعامل العشري، الذي يوضح عدد الأصفار، بعد الرقمين المحددين بالشريحتين أ، ب؛ أما الشريحة د فهي توضح درجة السماحة، Tolerance ، كما تعبر عن الاختلاف المقبول بين القيمة الفعلية للمقاومة، والقيمة المحددة عليها طبقاً لكود الألوان، وهذه الشريحة تكون باللون الفضي، إذا كانت السماحة  $\pm 10\%$ ، وباللون الذهبي إذا كانت  $\pm 5\%$  فقط، أما إذا لم تكن هناك الشريحة د، فهذا يعني أن السماحة  $\pm 20\%$ .

هناك أنواع عديدة أخرى من المقاومات، من أهمها المقاومات الحرارية، التي يطلق عليها "ترمستور" Thermistor ، وهي مقاومة تتغير قيمتها في الدائرة الكهربية طبقاً لدرجة الحرارة؛ ومنها أيضاً، المنصهرات، وهي مقاومة خاصة ذات قيم صغيرة، تنصهر إذا زاد التيار المار بها على قيمة معينة، بهدف حماية بقية مكونات الدائرة، فإذا زادت شدة التيار الكهربائي عن القيمة المسموح بها، ينصلح المنصهر، وينقطع التيار عن الدائرة، حتى يمكن دراسة سبب ارتفاع التيار ومعالجته.


### القياسات الكهربية

#### المقياس ذو الملف المتحرك :

تعتمد فكرة المقياس ذي الملف المتحرك، على القوة المؤثرة، على أي سلك يحمل تياراً كهربياً، يوجد في منطقة، يؤثر فيها مجال مغناطيسي مناسب، وفي حالة ثبات شدة المجال المغناطيسي، فإن القوة المؤثرة على السلك تتناسب طردياً مع شدة التيار الكهربائي، المار في هذا السلك. **الشكل**

الرقم ٢٠

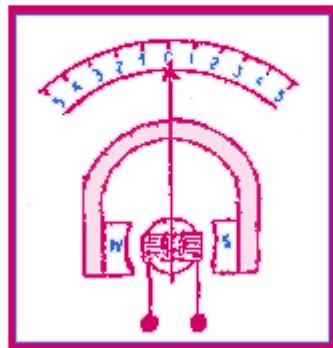المقِياس ذو الملف المَتَحْرِك ٢٠ الشكل الرقم



يوضح رسمًا تخطيطيًّا لمقِياس ذي ملف مَتَحْرِك؛ التيار يمر في عدد كبير من اللفات السلكية، ذات المقاومة البسيطة، ملفوفة على إطار من معدن خفيف الوزن، وقابل للحركة الحرة، من دون معوقات على محور مركزي؛ تقع هذه الملفات في حقل مغناطيسي، ناشئ عن مغناطيس دائم قوي، ويرتبط مع الملف المَتَحْرِك، مؤشر مصنوع من مادة خفيفة الوزن، يتحرك طرفه على تدرج خاص، موضح عليه القيم الكهربائية المطلوب قياسها، وعند مرور التيار الكهربائي بين النقطتين ١ ، ٢ تولد قوة كهربية، تؤثر على الملف، وتدفعه للدوران حول مركزه، وهذا الدوران يتاسب مع القوة المحدثة له، التي تتناسب بدورها مع شدة التيار المار في الدائرة؛ أي أن زاوية دوران الملف المَتَحْرِك، تتناسب مع شدة التيار المار بين النقطتين ١ ، ٢، وهذا يؤدي إلى انحراف المؤشر بزاوية، هي زاوية دوران الملف المَتَحْرِك نفسها، وبتقسيم قوس التدرج إلى مسافات مناسبة، يمكن ترقيم تلك المسافات، بحيث تعبَّر مباشرةً عن القيمة الكهربائية المطلوب قياسها.

يستخدم مبدأ المقِياس ذي الملف المَتَحْرِك، في تصميم الكثير من أدوات قياس الكميات الكهربائية المختلفة، التي يطلق عليها أسماء مختلفة، منها "الجلفانومتر Galvanometer" وهو مقِياس شديد الحساسية، يستخدم لقياس القيم الصغيرة جدًّا للتيار الكهربائي، تصل في بعض الأحيان، إلى قياس

كسر من الميكرو أمبير  $\frac{1}{10}$ ، باستخدام الجلفانومتر المعملي، ذي الملف المعلق، والعدسة المكبرة لقراءة الانحراف الصغير جداً للمؤشر، كما يطلق اسم الجلفانومتر البالستي، على الجلفانومتر الخاص المستخدم في قياس التيارات الصغيرة جداً، التي توجد لحظياً فقط، توجد خلال فترات لا تتعدي أجزاء من الثانية .

### قياس شدة التيار الكهربى Ampere meter

يستخدم المقياس ذو الملف المتحرك، لقياس تيار كهربى، تتراوح شدته بين الأمبير، والميكروأمير؛ وعند قياس شدة التيار الكهربى يجب ملاحظة الاعتبارات الآتية :

١. يجب توصيل طرفي المقياس، وهما في الوقت نفسه، طرفا الملف المتحرك، على التوالى، في الجزء المحدد من الدائرة الكهربية، المطلوب قياس شدة التيار، المار بها، حيث سيعتنى انحراف مؤشر المقياس، مع شدة التيار المار في الملف المتحرك، وهو نفسه التيار المار في الدائرة، حيث إن الدائرة المتصلة على التوالى، يمر بها تيار ثابت.

٢. يجب مراعاة الاتجاه الصحيح، لمرور التيار الكهربى في المقياس، وخاصة عند قياس التيار المستمر، ذي الاتجاه الثابت، لتجنب حدوث آثار ضارة عند التوصيل في الاتجاه الخاطئ .


٣. يلزم أن تكون المقاومة الداخلية لمقياس التيار صغيرة جداً، وتكون في معظم الأحيان، أقل من أوم واحد، وذلك حتى لا تؤثر هذه المقاومة، في رفع قيمة المقاومة الكلية للدائرة، المطلوب قياس التيار المار بها، وبذلك تنخفض شدة التيار المار في الدائرة، وتكون قراءة المقياس قراءة خاطئة.

يمكن استخدام مقياس التيار الكهربى الواحد، لقياس قيم مختلفة من شدة التيار، تترواح بين القيم الصغيرة جداً، والكميات الكبيرة، وذلك باستخدام مقاومات، ذات قيمة دقيقة، ترکب على التوازي، مع مقاومة الملف المتحرك، ويطلق على هذه المقاومات الخاصة،  $R_s$  مقاومة التوازي للملف المتحرك، و يتم اختيار قيمة هذه المقاومة، بحيث يمر فيها الجء الأكبر، من التيار الكهربى، وتمر نسبة بسيطة فقط منه، في الملف المتحرك، الذي ينحرف بزاوية تتناسب مع شدة التيار البسيط المار خلاله، ولكن يتم ترقيم أقسام التدرج، بالقيمة التي يتم حسابها، باستخدام قانون أوم، والتي تعبر عن شدة التيار الكلى، المار في الدائرة، الذي تم تقسيمه إلى جزأين أحدهما يمر في مقاومة التوازي، والآخر يمر في الملف المتحرك؛ ولتوضيح ذلك ندرس المثال التالي:

مطلوب قياس شدة التيار المار في المقاومة  $R_1$  ، انظر الشكل الرقم

٢١

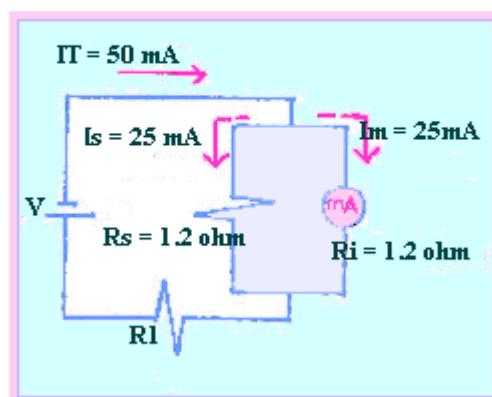استخدام مقاومة التوازي لقياس التيار      الشكل الرقم ٢١




بواسطة مقياس لشدة التيار، لا يتحمل ملفه المتحرك أكثر من ٣٠ مللي أمبير، بينما التيار المتوقع مروره في المقاومة،  $R_1$  يزيد على ذلك؛ مقاومة الملف المتحرك  $R_m$  ، تساوي ١، ٢ أوم، والتيار الكلى المار في الدائرة  $I_T$

يساوي ٥ مللي أمبير. ولنجاح القياس، بواسطة مقياس شدة التيار، مع الحفاظ على سلامته، وبدقة قياس مناسبة، يتم توصيل مقاومة التوازي  $R_s$  ، عبر طرفي الملف المتحرك للمقياس، وتكون قيمتها ١،٢ أوم، متساوية لمقاومة الملف المتحرك؛ بذلك ينقسم التيار إلى قسمين متساوين، يمر قسم منهما في الملف المتحرك، ليُنحرِّف المؤشر، الانحراف المناسب لمُرور تيار، شدته ٢٥ مللي أمبير، ويمر النصف الثاني من التيار، خلال مقاومة التوازي، وللحصول على القياس السليم للتيار، تضاعف قيمة التيار المقاس بواسطة المقياس.

الشكل الرقم ٢٢

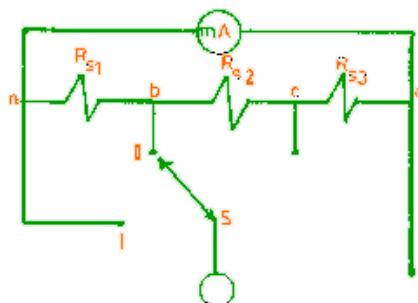فكرة قياس مستويات مختلفة من التيار الشكل الرقم ٢٢



يوضح كيفية استغلال فكرة مقاومة التوازي  $R_s$  ، بصورة مبتكرة، لتزويد مقياس شدة التيار، بإمكانية قياس مستويات مختلفة من شدة التيار، حيث  $S$  هو مفتاح اختيار مستوى القياس، الذي يناسب شدة التيار المراد قياسها، وبواسطة مفتاح الاختيار  $S$  ، تختار قيمة  $R_s$  المناسبة .


مقياس فرق الجهد الكهربائي Voltmeter

يعتمد المقياس ذو الملف المتحرك، على أن القوة الواقعة على الملف المتحرك، نظراً لوقوعه في مجال مغناطيسي ثابت القيمة، تتناسب مع شدة التيار المار في الملف؛ إلا أنه يمكن استخدامه، لقياس فرق الجهد، بالإضافة

مقاومة، ذات قيمة كبيرة، على التوالى مع الملف المتحرك، ويجب أن تكون قيمة تلك المقاومة، أكبر من مقاومة الملف المتحرك، ويطلق على تلك المقاومة، في هذه الحالة "المقاومة المضاعفة" multiplier resistance و يطلق على المقياس، مقياس فرق الجهد Voltmeter .

يوصل مقياس فرق الجهد، في الدائرة الكهربائية، على التوازى بين نقطتين المراد قياس فرق الجهد بينهما، **الشكل الرقم ٢٣**


**مقياس فرق الجهد الشكل الرقم ٢٣**

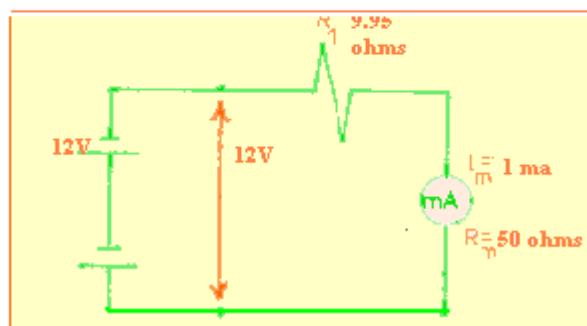

لذلك يجب أن تكون قيمة المقاومة الموصلة على التوالى، مع الملف المتحرك، كبيرة جداً، حتى لا يكون لها أي تأثير يذكر في قيمة مقاومة الدائرة، المراد قياس فرق الجهد بين طرفيها .

يمكن استخدام مقياس واحد لقياس فرق الجهد، لمستويات مختلفة، من الجهد الكهربية، وذلك بتغيير قيمة المقاومة المضاعفة، Multiplier resistance للتناسب قيمتها، مع مستوى فرق الجهد المطلوب قياسه، **الشكل رقم ٢٤** .

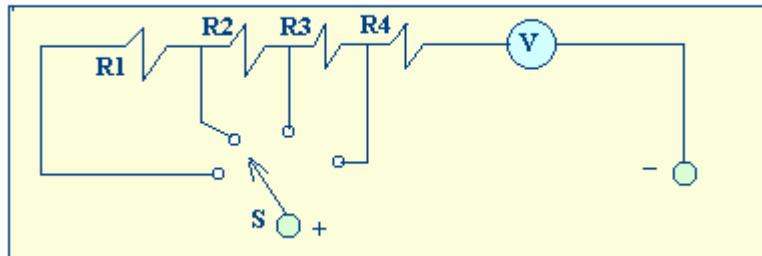
#### استخدام المقاومة المضاعفة لقياس الجهد الشكل الرقم ٢٤



#### قياس المقاومة الكهربية Continuity Ohmmeters ، وقياس الاتصال

يتكون مقياس المقاومة، بصفة أساسية، من مقياس ذي ملف متحرك، مزود بطارية، ذات جهد كهربائي ثابت، ومقاومة لتحديد شدة التيار الكهربى، كما هو موضح في [الشكل الرقم ٢٥](#)

#### قياس المقاومة الرقم ٢٥

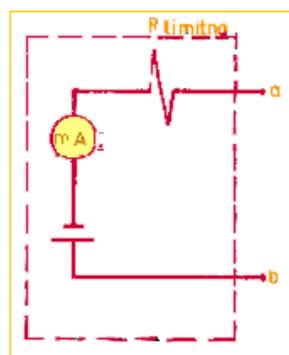


؛ يوصل جزء الدائرة الكهربية، المطلوب قياس مقاومته، بين الطرفين a، b لمقياس المقاومة، مع مراعاة، أن تكون جميع مصادر التغذية الكهربية، بالدائرة الخاضعة للقياس، مفصولة، ويكون مصدر التغذية الكهربية الوحيد، هو البطارية المتصلة مباشرة بمقاييس المقاومة.

عند عدم توصيل أي مقاومة، بين الطرفين a، b، لا يمر تيار كهربى، في الملف المتحرك، وبالتالي لا يتحرك المؤشر، وفي هذه الحالة تكون العلامة المواجهة لطرف المؤشر، على التدرج، مكافئة لمقاومة لا نهائية،


وفي حالة توصيل سلك مقاومته صفر، بين الطرفين a، b، تكون العلامة المواجهة لطرف المؤشر، على التدرج، مكافئة لمقاومة قيمتها صفر، **الشكل رقم ٢٦**.

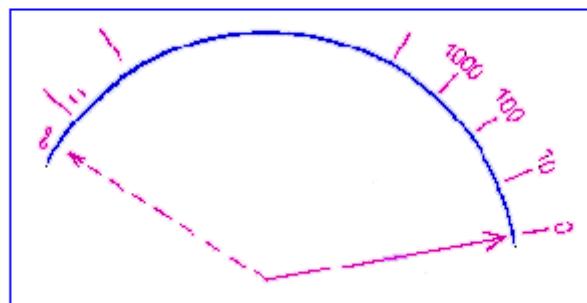**علامات التدرج لميّان مقاييس المقاومة** الشكل الرقم ٢٦



يمكن استخدام مقاييس المقاومة، لقياس مستويات مختلفة، من المقاومات الكهربية، باستخدام فكرة مجزئ الجهد، بتوصيل فرع من المقاومات المتصلة على التوالي، **الشكل رقم ٢٧**،

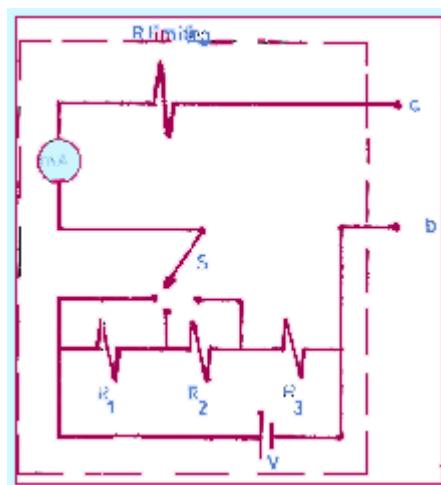**قياس مستويات جهد مختلفة** الشكل الرقم ٢٧



هذا الفرع يتصل على التوازي مع البطارية الخاصة بالمقاييس، وبواسطة المفتاح S يتم اختيار الجهد المناسب، لمستوى المقاومات المطلوب قياسها.

كثيراً ما تتعرض الدوائر الكهربية لأعطال، يلزم الكشف عنها، لصلاحها، ومن أكثر الأعطال الشائعة للدوائر الكهربية، انفصال الاتصال، بين أي نقطتين في الدائرة أو انقطاعه؛ لاكتشاف هذا العطل، يستخدم مقياس المقاومة بأسلوب اختبار الاتصال، أي قياس المقاومة بين النقط المتصلة، والتأكد من أن المقياس، يشير إلى مقاومة قيمتها صفر أوم.

قياس القدرة الكهربية، والمقياس متعدد المهام multimeters

كما سبق توضيحه، فإن القدرة الكهربية  $P$  ، في دائرة كهربية معينة، تحسب من المعادلة:

$$P = I V$$

$$P = I^2 R$$

أي أنه يمكن حساب القدرة الكهربية لهذه الدائرة بقياس شدة التيار المار في الدائرة، وفرق الجهد المطبق بين أطرافها، أو المقاومة الكلية لتلك الدائرة. هذا النوع من القياسات، مطلوب في معظم الأحوال، ولذلك يتم تصنيع نوع من أجهزة القياس، ذات الملف المتحرك، يمكن بواسطة مفتاح خاص بها، اختيار نوع العمل، وتحويل المقياس ليتناسب، مع قياس شدة التيار، أو فرق الجهد، أو المقاومة الكهربية، ويطلق على هذا النوع من أجهزة القياس، "المقياس المتعدد. " Multimeter

البطاريات مصدر للطاقة الكهربية


البطارية مجموعة من الخلايا الكيميائية، تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، وهي تعد مصدراً للجهد المستمر . D-C Voltage

خلية فولتايك Voltaic cell

عند وضع معدن ما، في محلول موصل للكهرباء، يُعرف باسم "محلول إلكتروليتي electrolytic" مثل: المحاليل الحمضية، acid solution، أو المحاليل القاعدية، base solution، أو المحاليل الملحية، salt solution؛ فإن المادة المعدنية، تكتسب جهاداً كهربائياً معيناً، نتيجة لتفاعل الكيميائي، الذي يؤدي إلى تبادل إلكترونات بين سطح المادة المعدنية والمحلول؛ وإذا وضع معدنان مختلفان في محلول الكهربائي، سيكتسب كل منهما جهاداً كهربائياً مختلفاً، وهذا يعني حدوث فرق جهد كهربائي بين المعدنين، فإذا تم توصيل دائرة كهربائية، بين هذين المعدنين، عمل فرق الجهد الكهربائي بينهما، على دفع تيار من الإلكترونات يتحرك من الطرف الأقل جهاداً، يُعرف باسم آنود Anode، إلى الطرف الأعلى جهاداً، يُعرف باسم "كاثود" cathode؛ في

الشكل الرقم ٣٣


### خلية فولتايك الشكل الرقم ٣٣

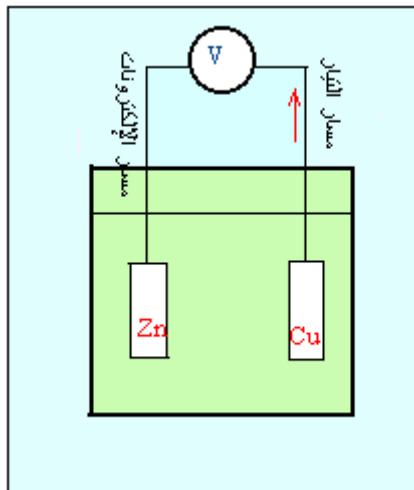


تنتقل الإلكترونات، من محلول الكهربائي المتأين، إلى لوح الخارصين، zinc، وتتجمع عليه؛ كما تنتقل الجزيئات الموجبة من محلول المتأين، إلى لوح النحاس لتتجمع عليه، فإذا تم توصيل دائرة كهربائية بين الخارصين والنحاس، انتقلت الإلكترونات من لوح الخارصين خارجياً في الدائرة، إلى لوح النحاس، لتعادل الجزيئات الموجبة المتجمعة عليه، وهكذا يستمر سريان تيار

الإلكترونات في الدائرة الخارجية، من الخارصين، الألود، إلى النحاس، الكاثود، طالما استمر التفاعل الكيميائي داخل الخلية؛ ويمكن تلخيص التفاعل الذي يتم كالتالي:

تفاعل أكسدة oxidation

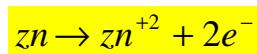

تفاعل اختزال Reduction

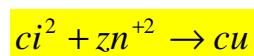

الخلية الأولية، والخلية الثانوية

في الخلية الأولية، لا يمكن عكس اتجاه التفاعل الكيميائي في المحلول الكهربى، فعلى سبيل المثال يمكن أن يذوب الخارصين، في محلول كلور يد الأمونيوم، متفاعلاً معه، ولكن لا يمكن عكس اتجاه التفاعل لاستعادة الخارصين المذاب في محلول كلور يد الأمونيوم؛ من أمثلة الخلايا الأولية الخلايا الجافة.

في الخلية الثانوية، يمكن عكس اتجاه التفاعل الكيميائي في المحلول الكهربى، إذ يمكن للأقطاب أن تذوب متفاعلة في المحلول، وأنشاء ذلك يسير التيار الكهربى في اتجاه معين في الدائرة؛ وفي حالة عكس اتجاه مرور التيار الكهربى، يمكن استرجاع مادة الأقطاب المذابة في المحلول الكهربى؛ عند ذوبان الأقطاب في المحلول، يقال إنه يتم تفريغ الخلية، d ischarging، وفي هذه الحالة يعادل التيار الكهربى، الشحنات الكهربية الناتجة أثناء التفاعل، أي أن الخلية في هذه الحالة يمكن استخدامها مصدراً للجهد الكهربى، أما في الحالة العكسيّة، عند انعكاس اتجاه التيار الكهربى لاسترجاع مادة الأقطاب، فيقال إنه يتم شحن الخلية Charging ، وفي هذه

الحالة يجب توفير التيار الكهربائي من مصدر خارجي؛ من أمثلة تلك النوعية من الخلايا، الخلايا التي تستخدم ألواح الرصاص، ومحلول حامض الكبريتิก، التي تتكون منها البطاريات الحمضية، المستخدمة في السيارات.

### مجموعة العناصر الكهروكيميائية

لتكون الخلايا الكهروكيميائية، تستخدم بعض العناصر، التي يمكنها أن تكتسب جهداً كهربياً، عند وضعها داخل محلول موصل كهربائي، وتعرف هذه العناصر، باسم مجموعة العناصر الكهروكيميائية؛ والجدول رقم ٢،

#### الجدول رقم ٢

#### الجهد الكهربائي لبعض العناصر مقارنة بعنصر الهيدروجين


الجهد بالفولت	العنصر
2,96	ليثيوم
2,40	ماغنسيوم
1,70	الوميثيوم
0,76	زنك (خاصين )
صفر	هيدروجين
+ 0,35	النحاس
+ 1,36	الذهب

يبين الجهد الكهربائي لهذه العناصر، مقارنة بجهد عنصر الهيدروجين؛ ويبين فرق الجهد بين أي عنصرين من هذه المجموعة، جهد خلية كهربائية نموذجية، تستخدم هذين العنصرين قطبين بها، فالعنصر الأقل جهداً، يكون هو القطب السالب للخلية، والعنصر الأعلى جهداً، يكون هو القطب الموجب للخلية، وعند الحاجة لفرق جهد كهربائي أكبر من الجهد الذي يمكن توفيره من خلية واحدة، فإنه يمكن توصيل أكثر من خلية على التوالي، لتكوين بطارية، لها فرق الجهد الكهربائي المطلوب بين أطرافها.

### ال الخلية الجافة

#### يوضح الشكل الرقم ٣٤

#### العمود الجاف الشكل الرقم ٣٤

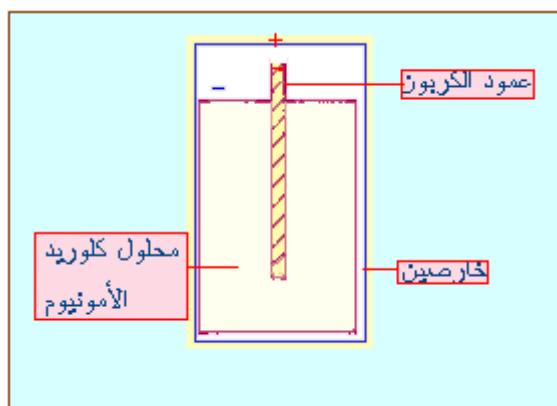

ال الخلية الجافة؛ التي تتكون من القطب السالب، وهو الوعاء الخارجي، المكون من مادة الخارصين، والقطب الموجب، وهو عمود من مادة الكربون، موجود في مركز الوعاء، ومعزول جيداً، حتى لا يمس وعاء الخارصين؛ والمحلول الكهربائي وهو محلول كلوريد الأمونيوم، وحتى لا يكون في الحالة السائلة، يحول إلى عجينة من حبيبات الكربون ومسحوق ثاني أكسيد المنجنيز، ويحتفظ به في حالة رطبة؛ ولثاني أكسيد المنجنيز، دور آخر، إذ يتفاعل مع غاز الهيدروجين الناتج من التفاعل الرئيس، الذي يتجمع حول عمود


الكريون، فيقلل من الجهد الكهربى للخلية، وبالتالي من الاستفادة من جهدها الكهربى لفترة أطول، ونظراً للتفاعل الداخلى، والجفاف التدريجي للمحلول الكهربى في الخلية الجافة، فإن صلاحيتها للعمل تنتهي مع مرور الوقت، حتى في حالة عدم توصيلها مع أي دائرة كهربية.

### البطارية الحمضية

تستخدم البطاريات الحمضية عند الحاجة إلى شدة تيار كهربى مرتفعة، والخلية الحمضية، ذات أقطاب من مادة الرصاص، Lead acid cell، وهي الأكثر شيوعاً، فمثلاً: لبدء تشغيل محرك السيارة، تحتاج إلى تيار كهربى شدته من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ أمبير، وهو تيار ضخم جداً، لا يمكن الحصول عليه إلا من بطارية حمضية. والخلية الواحدة، من الخلايا الحمضية، تنتج من ٢ إلى ٢ فولت، وتوصل ست خلايا منها، لتكوين بطارية سيارة جهدها ١٢ فولت. وتعرف الخلايا الحمضية، بأنها خلايا ثانوية، أي أنها قابلة للشحن، وإعادة الشحن أكثر من مرة، ويتوقف عمرها الافتراضي على عدد دورات الشحن، والتفریغ، وكذلك التعرض لدرجات حرارة زائدة؛ كما تتميز البطاريات الحمضية بكمية التيار الكهربى  الذي يمكن سحبه منها بصفة مستمرة، في وقت زمني محدد، بحيث يظل الجهد الكهربى مستمراً، أعلى من القيمة الاسمية لجهد البطارية.
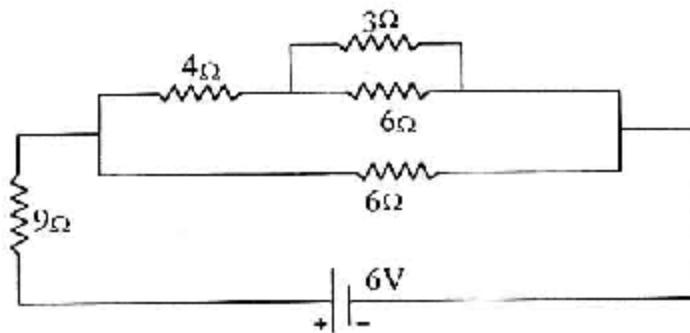
## تمارين

- ١ - احسب شدة التيار المار في الدائرة المبينة بالرسم مع إهمال المقاومة الداخلية للبطارية.



- ٢ - سلك مقاومة  $3\text{m}$  ومساحة مقطعيه  $0.2 \text{ cm}^2$  وصل على التوالي في دائرة كهربائية فكانت شدة التيار المار فيه  $0.6 \text{ A}$ ، عندما كان فرق الجهد بين طرفيه  $1.8 \text{ Volt}$ .

أ - احسب المقاومة النوعية لمادة السلك؟

ب - احسب التوصيلية الكهربائية لمادة السلك؟

(الإجابة  $0.2 \times 10^{-4} \cdot \text{m}, 5 \times 10^4 \cdot \text{m}^{-1}$ )

- ٣ - ثلات مقاومات  $3, 8, 24$  متصلة على التوازي وكانت شدة التيار المار في المقاومة الأولى  $2\text{A}$ .

أ - أوجد شدة التيار الكلي؟

ب - أوجد شدة التيار المار في المقاومة الثالثة؟

(الإجابة  $0.25 \text{ A}, 3.0 \text{ A}$ )

- ٤ - إذا كان لدينا ثلات مقاومات متصلة على التوازي ومقدارها  $2, 5, 10$  وكان التيار المار في المجموعة هو  $8\text{A}$ . أوجد مقدار شدة التيار المار في كل مقاومة.

(الإجابة  $5 \text{ A}, 2\text{A}, 1\text{A}$ )

٥ - عمود كهربائي إذا وصل قطباً بمقاومة خارجية قدرها ٣، مر في الدائرة تيار شدته  $A = 0.3$ ، وإذا وصل بمقاومة قدرها ٨، مر في الدائرة تيار شدته  $A = 0.15$ .

أ\_ احسب فرق الجهد بين طرفي العمود في كل حالة؟

ب\_ أوجد القوة الدافعة الكهربائية والمقاومة الداخلية للعمود؟

الإجابة (٠.٩ V, ١.٢ V, ٢ , ١.٥ V)

٦ - بطارية مكونة من خمسة أعمدة متشابهة متصلة على التوالى، القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود منها تساوى  $V = 15$ ، والمقاومة الداخلية  $2\Omega$ ، ووصل قطباً البطارية بمقاومة قدرها  $40\Omega$ .

أ\_ احسب القوة الدافعة الكلية للبطارية؟

ب\_ شدة التيار المار في الدائرة؟

الإجابة (٧٥V , ١.٥A)

٧ - القوة الدافعة الكهربائية لبطارية هي  $V = 10.6$ ، وعندما وصل قطباًها بسلك طويل مر تيار شدته  $A = 1$ ، وهبط فرق الجهد بين القطبين إلى  $V = 8.48V$ .

٨ - عمود قوته الدافعة الكهربائية  $V = 1.5$  وصل طرفاً بمقاومة خارجية مقدارها  $0.15\Omega$  فكانت شدة التيار المار في الدائرة  $A = 2$ . فإذا استبدلت بهذه المقاومة مقاومة أخرى مقدارها  $1\Omega$  واحد.

إحسب شدة التيار

الإجابة (١.٢ A)

٩- مثلث ABC ضلعه AB عبارة عن مقاومة  $4\Omega$  مقاومة  $CA = 6\Omega$  مقاومة  $CB = 5\Omega$ . فإذا وصلت النقطة A بالقطب الموجب والنقطة B بالقطب السالب لعمود كهربائي قوته الدافعة الكهربائية  $4V$  و مقاومته الداخلية


2، ثم وصلت النقطة C بالقطب السالب والنقطة B بالقطب الموجب لعمود كهربائي آخر قوته الدافعة  $V = 6$  و مقاومته الداخلية  $3\Omega$ .  
أوجد شدة واتجاه التيار المار في المقاومة  $5\Omega$ .

١٠ - عمود كهربائي قوته الدافعة  $V = 1.6$  و مقاومته الداخلية  $2\Omega$ ، وآخر قوته الدافعة  $24V$  و مقاومته الداخلية  $4\Omega$ . وصل القطبان الموجبان بمقاومة  $10\Omega$ . ووصل القطبان السالبان بمقاومة  $8\Omega$ ، فإذا وصلت مقاومة ثالثة  $6\Omega$  بين منتصف المقاومتين السابقتين فما هو فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثالثة.

الإجابة (1.311 V)

١١ - في الدائرة المبينة بالرسم أوجد:

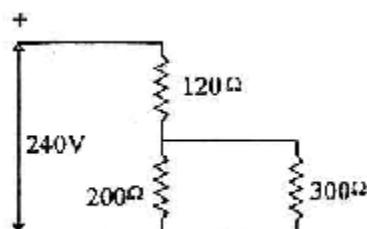- أ- شدة التيار المار في كل مقاومة.
- ب- فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة.
- ج- شدة التيار المار في كل مقاومة.



الجواب (1A) (120V, 120V, 120V) (1A, 0.6A, 0.4A)

١٢ - في الدائرة المبينة بالرسم أوجد شدة التيارات  $I_1, I_2, I_3$  التي تمر في الأفرع (ab, cd, gh) على الترتيب.

الجواب: (2A, 1A, IA)

### الباب الثالث

#### السعة الكهربائية والمتسعات

## السعة الكهربائية والمتسعات

في سياق حديثنا سنتحدث عن الخصائص الكهربائية للمادة وذلك باستعراض بعض الأدوات التي لها القدرة على تخزين الطاقة الكهربائية بصورة مجال كهربائي ناشئ عن فصل الشحنات الكهربائية. فمعظم التطبيقات العملية تعتمد المتسعات كعناصر أساسية وضرورية في الدارات الكهربائية والالكترونية. فتستخدم مثلاً في دارات الضبط لمرسلات ومستقبلات الراديو والمرشحات المستخدمة في مزودات الطاقة وأيضاً نظام لحفظ الطاقة الكهربائية في مصابيح الوميض الالكتروني وغير ذلك من التطبيقات.

### ١ - السعة الكهربائية:

تعتبر السعة الكهربائية مقياساً لمقدار المتسع على خزن الشحنة الكهربائية وطاقة الوضع الكهربائية، وتعرف السعة الكهربائية  $C$  لموصل ما بأنها النسبة بين كمية الشحنة الكهربائية  $q$  التي يحملها الموصى إلى الجهد الكهربائي  $V$  الناشئ عن هذه الشحنة.

$$C = \frac{q}{V} \quad \text{أي أن :}$$

وتقاس السعة الكهربائية بوحدة الفاراد. ويعرف الفاراد بأنه سعة جسم موصل يزداد جهده الكهربائي بمقدار ( $I V$ ) عند شحنه بشحنة كهربائية مقدارها  $I$  كولوم وعليه فإن:

$$I F = \frac{I C}{IV}$$

ومن الناحية العملية تعد وحدة الفاراد كبيرة نسبياً، لذلك نستخدم أجزاء من وحدة الفاراد لأنها أكثر ملائمة وأكثر شيوعاً. فهناك مثلاً وحدة الميكروفاراد بحيث  $1 \text{ ميكروفاراد} = 10^{-6} \times 1 \text{ فاراد}$  والبيكو فاراد بحيث  $1 \text{ بيكو فاراد} = 10^{-12} \times 1 \text{ فاراد}$ .

مثال :

احسب سعة الكرة الأرضية باعتبارها موصل كروي نصف قطره  $6.4 \times 10^6 \text{ م}$ .

الحل :

الجهد الكهربائي لموصل كروي نصف قطره  $R$  يعطي بالعلاقة التالية

$$V = k * \frac{q}{R}$$

حيث  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  هي الشحنة التي يحملها الموصل.

$$(10^6 \times 6.4)(10^{-12} \times 8.85) \times 4\pi =$$

$$= 712 \text{ ميكروفاراد}.$$

وهكذا ترى أنه لو أخذنا موصلًا صغيراً ( $0 < R$ ) فإن السعة الكهربائية ستكون صغيرة جدًا مقارنة بسعة الكرة الأرضية ويتبين من هذا المثال أن وحدة الفاراد كبيرة نسبياً وغير عملية. لذا فنحن بحاجة ماسة لاستعمال أجزاء الفاراد كما ذكرنا.

## ٢ - ٣ المنسوب الكهربائي:

يتكون المتسع الكهربائي بشكل رئيسي من موصلين أو لوحين مشحونين بشحتتين متساويتين في المقدار ومختلفتين من حيث النوع. ويفصل اللوحين عن بعضهما إما الفراغ أو الهواء أو بعض المواد العازلة كالمطاط مثلا.

وبشكل عام يعتمد جهد موصل ما على مقدار الشحنة التي يحملها. فوجود موصلين مشحونين يعني أن هناك فرق جهد بينهما، فإذا كان جهد الموصل الأول : a الذي يحمل شحنة موجبة  $q_+$  يساوي ( $V_a$ ) وجهد الموصل الثاني b الذي يحمل شحنة سالبة ( $q_-$ ) يساوي ( $V_b$ ) فإن فرق الجهد بين الموصلين، ويتبين مما سبق أن المتسع الكهربائي يحمل شحنة صافية تساوي صفرًا ، أي أنه متعادل كهربائيا ، والسعة الكهربائية تساوي :

$$C = \frac{q}{V_a - V_b}$$

كما يرمز للمتسع الكهربائي ثابت السعة في الدارة الكهربائية بأحد الرموز التاليين:

$\text{---} \cap \text{---}$

 أما في حالة وجود إشارة السهم على المتسع :


فيعني ذلك أن السعة الكهربائية متغيرة.

ومن ناحية عملية، هناك العديد من أنواع المتسعات التي تختلف في أشكالها وأحجامها بحيث تتلاعماً ولغاية التي أعدت من أجلها، فالنوع

المألف والأكثر شيوعاً يسمى بالمتسع ذي اللوحين المتوازيين، كما ويوجد أنواع أخرى منها المتسع الكروي والمتسع الأسطواني.
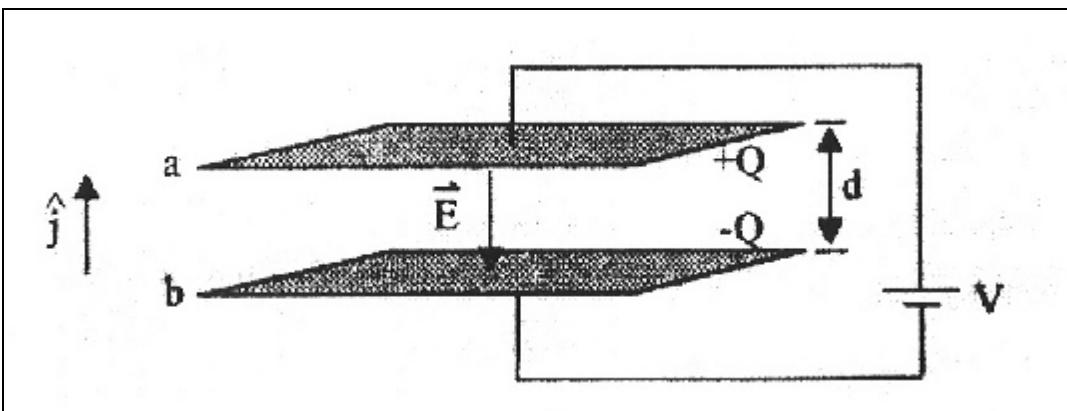
### ٣-٣ المتسع ذي اللوحين المتوازيين:

يتكون هذا النوع من المتسعات كما في الشكل التالي من لوحين مستويين ومتوازيين a و b يقابل أحدهما الآخر، يفصلهما إما الفراغ أو مادة عازلة.



وتكون المسافة بين اللوحين  $d$  صغيرة جداً بالمقارنة مع أبعاد كل من لوحى المتسع لدرجة أنه يمكن اعتبار كل منها صفة لا نهاية الأبعاد. ويتم شحن أحد اللوحين a بشحنة موجبة ( $+q$ ) والأخر بشحنة سالبة ( $-q$ ) متساوية للشحنة الموجبة بواسطة مصدر جهد ثابت  $V$  كالبطارية مثلاً. فينشأ مجال كهربائي بين اللوحين يكون اتجاهه من اللوح الموجب إلى اللوح السالب، وتنظم خطوط المجال الكهربائي في المنطقة الواقعة بين اللوحين كلما كان اللوحان أكثر قرباً من بعضهما البعض بينما يكن المجال الكهربائي أقل انتظاماً عند الأطراف نتيجة لتأثير الحواف.

وهكذا نجد أن المجال الكهربائي يكون منتظماً وثابتاً بين لوحي المتسع ومهملاً حولهما ويعتمد المجال على الوسط الفاصل بين اللوحين المتوازيين.

وببناء على ما سبق تكون السعة الكهربائية للمتسع ذي اللوحين المتوازيين متساوية:

$$C = \frac{q}{V_b - V_a}$$

وباستخدام العلاقة


$$V_a - V_b = Ed$$

فيتضح أن السعة الكهربائية تعتمد على  $c = \frac{\epsilon_0}{d_a}$  وكذلك نجد أن :

الأبعاد الهندسية للموصلين المكونين للمتسع كالمساحة والبعد بين اللوحين ويعتمد السعة الكهربائية كذلك على نوع الوسط الفاصل بين الشحتتين الكهربائيتين ولكنها لا تعتمد على مقدار الشحنة الموجودة على أحد لوحي المتسع.
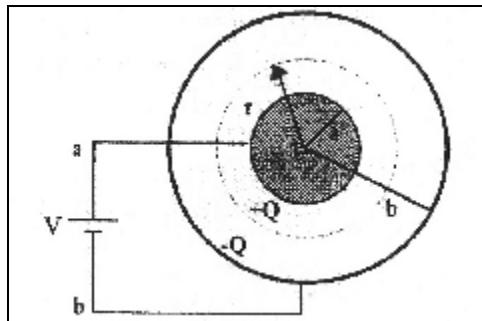
### ٣ - المتسع الكروي:

يتكون المتسع الكروي من موصل كروي داخلي نصف قطره  $a$  متصل بالمركز مع قشرة موصل كروي خارجي نصف قطرها  $b$  ويفصلها الهواء أو الفراغ كوسط عازل كما في الشكل التالي:



ويتم شحن الموصل الكروي الداخلي بشحنة موجبة بينما تشحning قشرة الموصل الخارجي بشحنة كهربائية سالبة مساوية للشحنة الموجبة بواسطة مصدر جهد ثابت  $V$ . وغني عن القول أن الشحنة الصافية على المتسع الكروي تساوي صفرًا أي أنه متعادل كهربائيًا وحيث أن كلا من الموصلين الكرويين يحمل شحنة كهربائية وأن فرق الجهد بينهما يساوي ( $V_a - V_b$ ) حيث جهد  $a$  جهد الموصل الكروي الداخلي بينما جهد قشرة الموصل الخارجي.

ويمكن التوصل على أن العلاقة بين فرق الجهد وقيمة الشحنة المتوزعة على طرفي الموصل بالعلاقة التالية:

$$V_a - V_b = kQ \left[ \frac{b-a}{ab} \right]$$

وعليه تكون السعة الكهربائية للمتسع الكروي مساوية لـ :

$$C = \frac{Q}{V_a - V_b} = \frac{ab}{k(a-b)}$$

يتضح من العلاقة السابقة أن سعة المتسع الكروي تعتمد هي الأخرى على الأبعاد الهندسية للكرتين وعلى الوسط الفاصل بينهما.

حالة خاصة:

عندما يكون نصف قطر قشرة الموصل الكروي الخارجي أكبر بكثير من نصف قطر الموصل الكروي الداخلي، أي  $b >> a$  فإن:

$$C = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{ab}{k(a-b)}$$

بقسمة البسط والمقام على  $b$  نجد أن:

$$C = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{a}{k\left(1 - \frac{a}{b}\right)}$$

وحيث أن :

$$k = \frac{1}{4p \epsilon_0}$$


$$c = 4p \epsilon_0 a$$

نستنتج مما سبق أن السعة الكهربائية لموصل كروي نصف قطره  $a$  تساوي  $(4p \epsilon_0 a)$  هذا على اعتبار أن كرته الخارجية  $b$  تقع في اللانهاية أي أن  $b \rightarrow \infty$  وعندما ستكون  $v_b = 0$
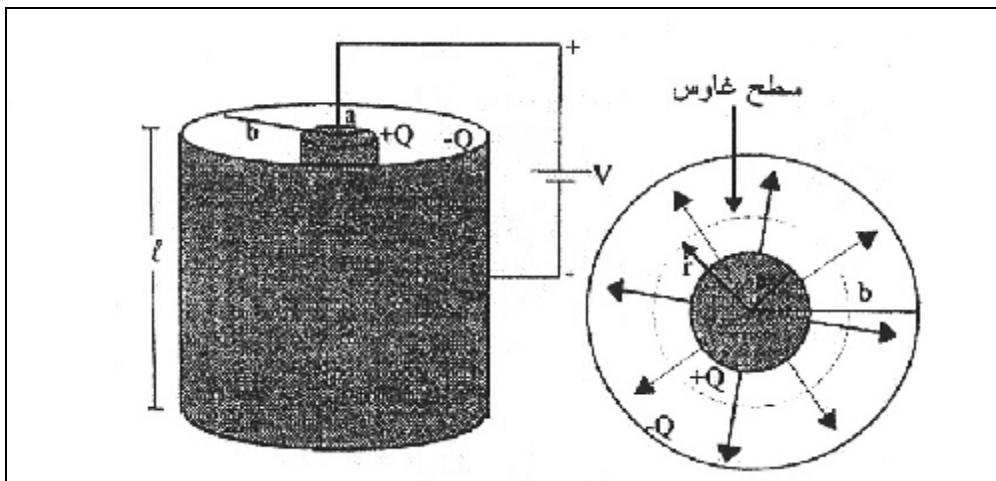
### ٣- المتسع الأسطواني :

يتكون المتسع الأسطواني من أسطوانة معدنية داخلية نصف قطرها  $a$  متهددة بالمركز مع قشرة أسطوانية نصف قطرها  $b$  ويفصل الأسطوانتين الهواء أو الفراغ.

أما أهمية معالجتنا لهذا النوع من المتساعات فتكمّن في استخداماته المختلفة وأهمها السلك المحوري، انظر الشكل بالأعلى:



يتم شحن الأسطوانة الداخلية بشحنة موجبة  $+q$ ، إما القشرة فيتم  
شحنها بشحنة سالبة  $-q$  مساوية للشحنة الموجبة.

وتكون السعة الكهربائية للمتسع الاسطواني مساوية لـ :

$$C = \frac{q}{V_a - V_b} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

أي أن السعة الكهربائية مقاسة لكل وحدة طول تساوي :

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln(b/a)}$$

وهنا أيضا تعتمد السعة الكهربائية على الأبعاد الهندسية للمتسع (أي أنصاف  
الأقطار  $a$  و  $b$ ) وكذلك الوسط العازل بين الأسطوانتين، وفي حالة  
الاست subsitution عن الهواء أو الفراغ الذي يملأ الحيز بين الاسطوانتين بمادة  
عازلة.

$$\epsilon = k = 0$$


٦-٣ وصل المتسعات :

تدعو الحاجة التقنية والفنية في بعض الأحيان إلى استخدام أكثر من متسع في دارة كهربائية فيمكن وصل متسعين أو أكثر بإحدى الطريقتين التاليتين أو بكلتيهما معاً:

الوصل على التوالى والتوازى. وفي كلتا الحالتين يراد إيجاد السعة الكهربائية المكافئة للمجموعة.
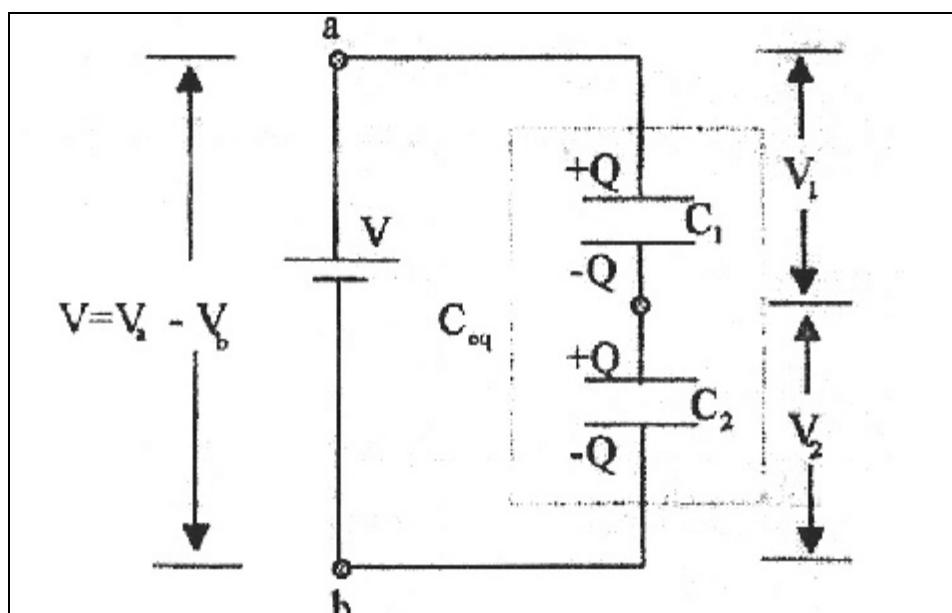
### ٦ - ١ الوصل على التوالى :

يبين الشكل التالي متسعين غير مشحونين سعتاهما الكهربائية  $C_1$  و  $C_2$  موصلين على التوالى.



فعد وصل المتسعين بمصدر ثابت للقوة الدافعة الكهربائية يشحن الطرف العلوي للمتسع الأول  $C_1$  بشحنة  $+q$  ، والطرف السفلي للمتسع الثاني  $C_2$  بشحنة سالبة  $-q$  ، أما اللوحين السفلي للمتسع الأول والعلوي للمتسع الثاني فيشحنا بالتأثير وبنفس مقدار الشحنة بحيث تكون شحنة كل منها مخالفة لشحنة اللوح الذي يقابلها.

وإذا افترضنا أن الشحنة الكهربائية على كلا المتسعين غير متساوية، أي أن مجموع أو صافي الشحنات الكهربائية على لوحي كل متسع لا يساوي صفرًا، مما يعني عدم تعادله كهربائيًا. معنى هذه الحالة ينشأ مجال كهربائي في السلك الذي يصل المتسعين حيث تبدأ الشحنة الكهربائية الفائضة بالاسباب عبره أي يمر تيار كهربائي) حيث يصبح مجموع الشحنات الكهربائية على أي لوح متساوياً للشحنات على اللوح الآخر.

أما فرق الجهد بين المتسعين فيساوي مجموع فرق الجهد بين طرفي كل من المتسع الأول  $V_1$  والثاني  $V_2$  أي أن:

$$V = V_1 + V_2$$

$$\left( V_2 = \frac{q}{C_2} \right), \quad \left( V_1 = \frac{q}{C_1} \right), \quad V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$

وإذا استعرضنا عن المتسعين بمتسع واحد سعته الكهربائية  $C_{eq}$  بحيث يبقى فرق الجهد بين طرفيه  $V$  ، فإن :

$$\frac{q}{C_{eq}} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$

وعليه فإن:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$


إذن السعة المكافئة  $C_{eq}$  لأي عدد  $n$  من المتسعات الموصلة على التوالي تساوي:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

إذن السعة المكافئة  $C_{eq}$  لمجموعة متسعات تكون موصولة على التوالى تكون أقل من سعة أي منها.
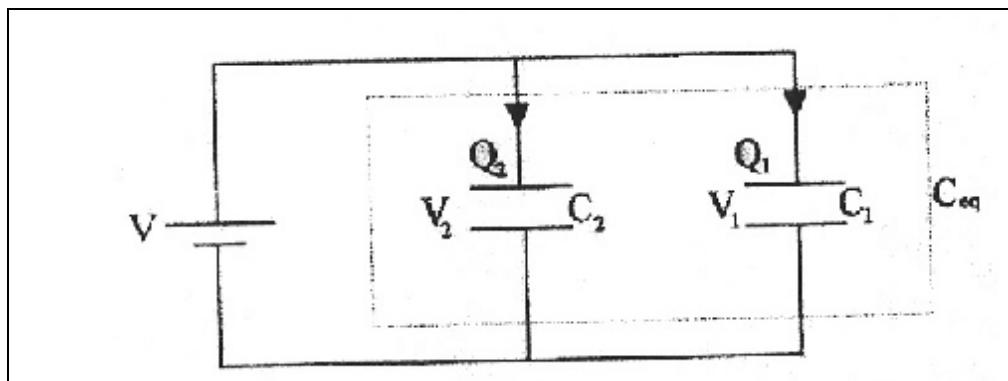
### ٢ - ٦ - ٣ الوصل على التوازي:

يبين الشكل التالي وصل متسعين  $C_1$  و  $C_2$  على التوازي بمصدر ثابت للقوة الدافعة الكهربائية (V).



من الواضح أن فرق الجهد بين طرفي كل من المتسعين يساوي جهد المصدر ويستدعي مبدأ حفظ الشحنة الكهربائية أن يكون مجموع الشحنات الكهربائية على المتسعين مساوياً للشحنة الكلية.

$$q = q_1 + q_2$$

وبالتعويض في المعادلة السابقة:

$$q = V_1 q_1 + V_2 q_2$$

ولكن:

$$V_1 = V_2 = V$$

إذن :

$$q = V(q_1 + q_2)$$

ومنها:

$$\frac{q}{V} = C_{eq} = q_1 + q_2$$

وهكذا فإن السعة الكهربائية المكافئة  $C_{eq}$  لمجموعة متعددة عددها  $n$  موصولة على التوازي تساوي :

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

أو :

$$q(t) = eC \left( 1 - e^{\frac{-t}{RC}} \right)$$

عندما  $t = \infty$  فإن  $q(\infty) = e^{\frac{-t}{RC}}$  تساوي واحد وبذلك فإن  $q(0) = 0$ .

أما شدة التيار الكهربائي عند أي زمن  $t$  فتساوي :

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left[ Q \left( 1 - e^{\frac{-t}{RC}} \right) \right]$$

$$i = \frac{Q}{RC} e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$= \frac{eC}{RC} e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$= I_0 e^{\frac{-t}{RC}}$$

حيث  $I_0 = e / R$  عندما  $t = 0$  وهي القيمة القصوى للتيار عند لحظة

إغلاق الدارة. يبدو واضحًا من العلاقة السابقة أن الكمية  $RC$  لها أبعاد الزمن وتسمى بالثابت الزمني لدارة  $RC$  أو ثابت الزمن السعوي، ويرمز له بالرمز  $t$  ويعرف بالزمن اللازم لتصبح شدة التيار المتدايق في الدارة مساوية  $1/e$  من قيمته القصوى (الأولية)  $I_0$  ولتوسيع تعريف الكمية

.  $t$

$$i = \frac{1}{e} I_0 = I_0 e^{\frac{-t}{RC}}$$

ومنها نجد :

$$e^{-1} = e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$1 = \frac{t}{RC}$$

$$t = RC$$

إذن بعد مضي زمن مقداره  $(RC)$  على إغلاق الدارة الكهربائية تهبط قيمة التيار إلى  $1/e$  من قيمته القصوى.


وبالمقابل بالتعويض في المعادلة السابقة خلال فترة زمنية  $(RC)$  يتجمع على أحد لوحي المتساع شحنة مقدارها :

$$q = Q(1 - e^{-1})$$

$$= 0.63 Q$$

إذن  $t$  هي الزمن اللازم لتجمیع شحنة مقدارها  $Q$  .  $0.036$

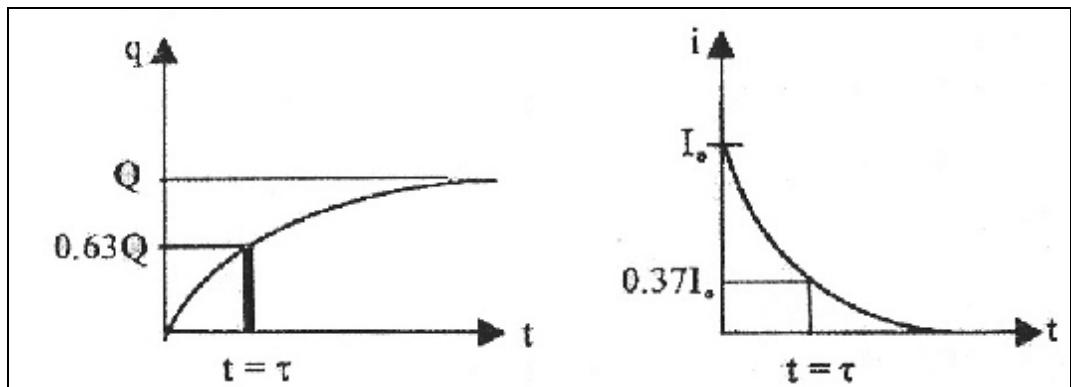
يتبيّن من المعادلتين السابقتين أنّه في حين تزداد الشحنة على المتنسّع بشكل أسي يتناقص تيار الدائرة بشكل أسي أيضاً مع الزمن، كما في الشكل التالي.



### ٧-٣ شحن وتفریغ الموسوع
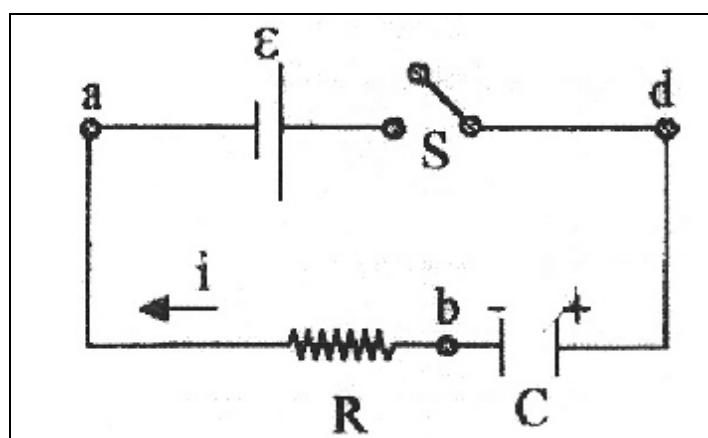
#### ١-٧-٣ دارة الشحن:

يبين الشكل التالي دارة شحن كهربائية تحتوي على مصدر قوته الدافعة الكهربائية  $\epsilon$ ، وموصل مقاومته  $R$  ، ومتسع غير مشحون سعته الكهربائية  $C$ ، وفتحة  $S$ ، (يلاحظ هنا إهمال المقاومة الداخلية للبطارية وأسلاك التوصيل وبالتالي فإن  $R$  هي المقاومة المكافأة في الدارة).



فبعد لحظة إغلاق الدارة الكهربائية بالفتحة  $S$  ( $t = 0$ )، تبدأ الشحنة الكهربائية بالتدفق نحو المتسع غير المشحون (أي  $q = 0$ )

لتنشى تياراً أولياً في الدارة شدته  $I_0$ . وبما أن سطحي المتسع يمثلان دارة مفتوحة بفعل المسافة الفاصلة بينهما والتي تحتوي على هواء أو أية مادة عازلة فإن الصفيحة الثانية تسخن بالتأثير، وتستمر عملية شحن المتسع عبر المقاومة حتى تصل شحنته إلى قيمتها القصوى (أي  $Q = q$  عندما  $t \rightarrow \infty$ ). أما شدة التيار المتدايق عبر المقاومة فتبدأ بالتناقص تدريجياً حتى تتلاشى، وعندما يكون المتسع قد شحن تماماً (أي  $Q = q$ ).

ويمكننا تحويل الدارة الكهربائية بتطبيق قاعدة كيرشوف لمبدأ حفظ الطاقة على العروة (abda).

$$-V_R - V_C + e = 0$$

حيث تمثل كل من  $V_R$  و  $V_C$  فرق الجهد بين طرفي المقاومة

$V_R = iR$  و  $V_C = \frac{q}{C}$  والمتسع على الترتيب عند أي لحظة زمنية. ولكن

حيث يعتمد كلاً من  $q$ ،  $i$  على الزمن. لذا فإن:

$$e - \frac{q}{C} - iR = 0$$

ولإيجاد العلاقة بين الشحنة الكهربائية على المتسع  $q$  والزمن  $t$ ،

نعرض بـ  $i = \frac{dq}{dt}$  في المعادلة:

$$e - \frac{q}{C} - \frac{dq}{dt} R = 0$$

ويمكن اعتماد ترتيب المعادلة لتأخذ الصيغة التالية:

$$\frac{dq}{q - eC} = \frac{1}{RC} dt$$

وبالتكميل:

$$\int_{q=0}^q \frac{dq}{q - eC} = \int_{t=0}^t \frac{t}{RC} dt$$

: نجد

$$\ln[q - eC]_{q=0}^q = -\frac{t}{RC}$$


: إذن

$$\ln(q - eC) - \ln(-eC) = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln\left(\frac{q - eC}{-eC}\right) = \ln\left(\frac{eC - q}{eC}\right) = -\frac{t}{RC}$$
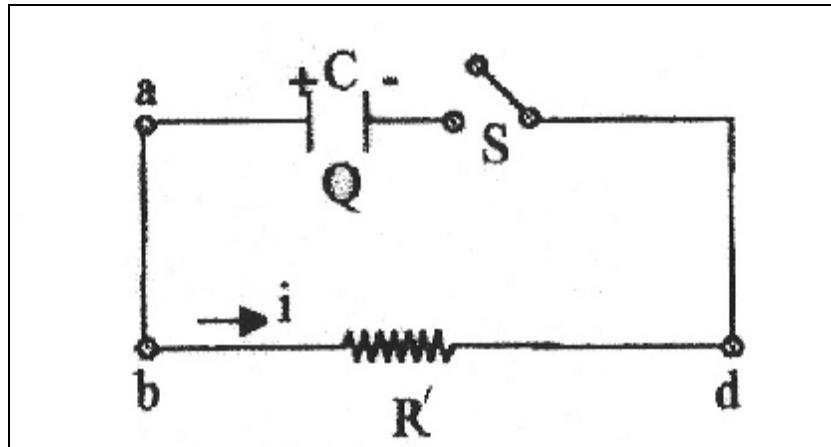
### ٣-٧-٢ دارة التفريغ The Discharging Circuit

يبين الشكل التالي متسعًا مشحوناً بشحنته القصوى  $Q$  حيث يراد تفريغه خلال مقاومة خارجية  $R$ .



نطبق قاعدة كيرشوف لمبدأ حفظ الطاقة الكهربائية للعروة (abda).

إذن :

$$V_{R'} - V_C = 0$$

تمثلا فرق الجهد بين طرفي كل من  $V_C = \frac{q}{C}$  و  $V_{R'} = iR'$  وبما أن

المقاومة والمتسع على الترتيب ، وبالتالي:

$$iR' - \frac{q}{C} = 0$$

وحيث أن  $i = \frac{dq}{dt}$  ، أي أن تيار الدارة يساوي معدل نقصان الشحنة

على المتسع ، إذن :

$$R' \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0$$

ويمكن إعادة ترتيب المعادلة السابقة لتأخذ الصيغة التالية:

$$\frac{dq}{q} = \frac{1}{R'C} dt$$

وبإجراء عملية التكامل للطرفين:

$$\int_{Q}^q \frac{dq}{q} = \frac{1}{R'C} \int_{t=0}^1 dt$$

حيث  $q$  هي شحنة المتسع عند لحظة  $t$ .

$$\frac{q}{Q} = e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

وحيث أن تيار التفريغ

إذن :

$$i = \frac{d}{dt} \left( Q e^{\frac{-t}{RC}} \right)$$

أو :

$$i = \frac{Q}{R'C} \left( Q e^{\frac{-t}{RC}} \right)$$

وبعد زمن  $R'C=t$  نجد أن :

$$q = \frac{Q}{e}$$

## الباب الرابع

### طرق التحليل

## طرق التحليل

### ١ - طريقة تيار الفرع:

في هذه الطريقة نفرض تياراً لكل فرع في الشبكة الفعالة ثم يطبق قانون كيرشوف للتيار عند العقد الرئيسية وتحدد الجهد بين العقد بدلاً من التيارات وينتج عن ذلك مجموعة من المعادلات يمكن حلها للحصول على قيم التيارات.

### ٢ - طريقة تيار الشبكة (الحلقة):


في هذه الطريقة تقسم الشبكة إلى دوائر مغلقة (حلقات) ويفترض لكل من هذه الدوائر.

ويطلق على هذا التيار أحياناً بالتيار الحلقي وبذلك يكون لكل عنصر وفرع تيار مستقل بذاته. وحينما يمر في أحد أفرع الشبكة تياران فإن التيار الحقيقي المار به هو المجموع الجبري لهما. ويمكن افتراض اتجاه موحد للتيار الحلقي إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس هذا الاتجاه. وبمجرد تحديد اتجاه التيارات نستخدم قانون كيرشوف للجهد لكل حلقة للحصول على المعادلات الآنية الازمة.
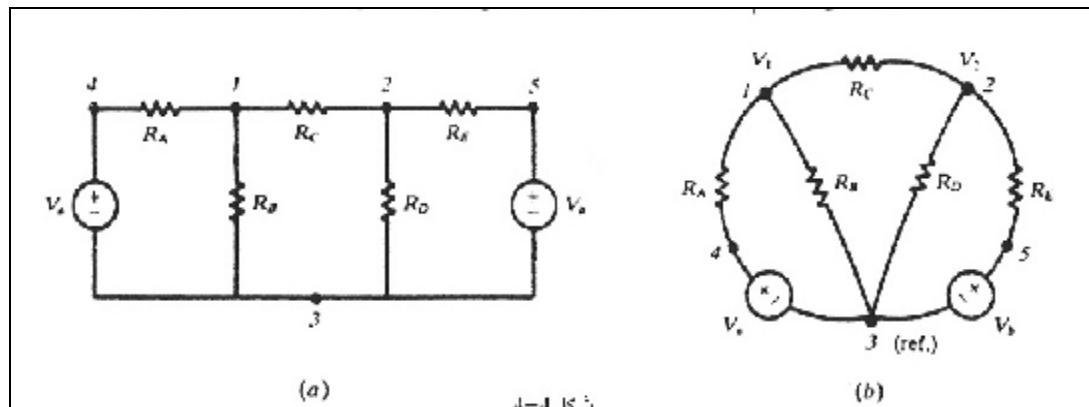
### ٣ - طريقة جهد العقد:

تحتوي الشبكة في الشكل التالي على خمس عقد حيث تكون العقدتان ٤ ، ٥ بسيطة والعقد ١ ، ٢ ، ٣ رئيسية وفي طريقة جهد العقدة نختار أحد العقد الرئيسية وتسمى عقدة المقارنة ونكتب معادلات KCL للعقد الرئيسية الأخرى ثم نفترض جهداً لكل من العقد الرئيسية الأخرى التي يمكن حل

معادلاتها للحصول على قيمهم (لاحظ أن الجهد المفترض يكون منسوباً لجهد عقدة المقارنة).



و ترسم الشبكة مرة أخرى كما في الشكل b وباعتبار العقدة ٣ هي الرئيسية (عقدة المقارنة) بالنسبة للجهدين  $V_1$  و  $V_2$  وبتطبيق KCL حيث يكون مجموع التيارات عند العقدة I صفراء فإن :

$$\frac{V_1 - V_a}{R_A} + \frac{V_1}{R_B} + \frac{V_1 - V_2}{R_C} = 0$$

وبالمثل عند العقدة ٢ فإن:

$$\frac{V_2 - V_1}{R_C} + \frac{V_2}{R_D} + \frac{V_2 - V_b}{R_E} = 0$$

( استخدم قانون KCL لا يعني بالضرورة أن جميع التيارات لأي عقدة متوجهة إلى الخارج ففي الحقيقة يكون التيار في الفرع 1-2 متوجهاً إلى الخارج من أحد العقد وللداخل لعقدة أخرى). ويوضع معادلتي الجهد  $V_2$ ,  $V_1$  في صورة مصفوفة.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} & -\frac{1}{R_C} \\ -\frac{1}{R_C} & \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_E} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_a / R_A \\ V_B / R_E \end{bmatrix}$$

لاحظ أن التشابه في حدود المصفوفة فالعنصر 1, 1 يحتوي على مجموع مقلوبات جميع المقاومات المتصلة بالعقدة 1 والعنصر 2, 2 يحتوي على جميع المقاومات المتصلة بالعقدة 2 . ويكون كلا من العنصرين 1,2, 2 محتويا على سالب جمع مقلوبات المقاومات لجميع الأفرع التي تصل العقدة 1 بالعقدة 2 ( يوجد فرع واحد بين العقدتين في هذه الحالة).

تحتوي مصفوفة التيار التي على الجانب الأيمن  $V_b | R_E$  و  $V_a | R_A$  وهما يسميان تياري الدفع وكلاهما موجب لأنهما يدفعان التيار إلى داخل العقدة.

#### ٤ - ٤ المقاومة الداخلية:


في الشبكات ذات المنبع الواحد تكون المقاومة الداخلية ذات أهمية خاصة. مثل هذه الشبكة موضحة بالشكل التالي حيث يكون المؤثر معرفاً بالجهد  $V_1$  والتيار المناظر  $I_1$  . وحيث أن المنبع الوحيد الموجود هو  $V_1$  فإن معادلة  $I_1$  تكون:

$$I_1 = V_1 \left( \frac{\Delta_{11}}{\Delta_R} \right)$$

وتكون المقاومة الدالة هي النسبة بين  $V_1$  إلى  $I_1$ :

$$r_{input1} = \frac{\Delta_R}{\Delta_{11}}$$

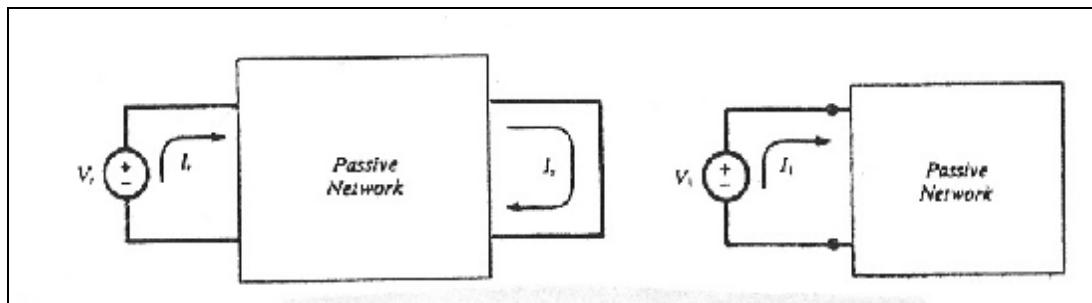ويجب أن يتحقق القارئ أن  $\Omega$  ذات وحدات مقاومة  $\Delta_{11}$  و  $\Delta_R$ .



#### ٤ - ٥ مقاومة الانتقال:

ينتج عن الجهد المؤثر في أحد أجزاء الشبكة تيارات في جميع أفرع الشبكة. وكمثال فإن وجود منبع متصل بشبكة غير فعالة ينتج عنه تأثيرا في جميع أفرع الشبكة . وكمثال فإن وجود منبع متصل بشبكة غير فعالة ينتج عنه تيارا في ذلك الجزء من الشبكة عندما يتم توصيله بمقاومة حمل. وفي هذه الحالة يكون للشبكة مقاومة انتقال كافية . وباعتبار الشبكة غير الفعالة المفترضة . حيث أ، جهد المنبع  $V_r$  وتيار الخرج  $I_s$  . فإن معادلة تيار الشبكة للتيار  $I_s$  تحتوي فقط على حد واحد هو الناتج من الجهد  $V_r$  في بسط المحدد.

$$I_s = (0) \left( \frac{\Delta_{1s}}{\Delta_R} \right) + \dots + 0 + V_r \left( \frac{\Delta_{1s}}{\Delta_R} \right) + 0 + \dots$$

وتكون مقاومة الانتقال للشبكة هي نسبة  $V_r$  إلى  $I_s$  .

$$R_{input1} = \frac{\Delta_R}{\Delta_{rs}}$$

ولأن مصفوفة المقاومات متماثلة فإن  $\Delta_{sr} = \Delta_{rs}$  تكون بذلك مقاومة الانتقال.

$$R_{transfers} = R_{transfer sr}$$

وهذا يمثل حقيقة هامة في الشبكات الخطية. إذا نتج تيار معين في شبكة S نتيجة لجهد معين في الشبكة r فإن نفس الجهد في الشبكة S ينشأ عنه نفس التيار في الشبكة r.

وإذا أخذنا الحالة العامة لعدد n من الشبكات لشبكة تحتوي على عدد من جهود المنابع فإن التيار للحلقة التي رقمها k يمكن كتابتها بدلاً من المقاومة الداخلية ومقاومة الانتقال.

$$I_s = \frac{V_1}{R_{transfer1k}} + \dots + \frac{V_{k-1}}{R_{transfer(k-1)k}} + \frac{V_1}{R_{inputk}} + \frac{V_{k+1}}{R_{itransfer(k+1)k}} + \dots + \frac{V_n}{R_{itransfern_k}}$$

وفي الحقيقة لا يوجد هنا جديد من الناحية الرياضية ولكن معادلة التيار في هذا الشكل يوضح تماماً أن التيار يتكون من تجميع عدة تيارات ومبيناً كيف تتحكم المقاومات في تأثير الجهد على قيمة التيار في شبكة معينة. وعند فصل أحد المنابع البعيدة عن الشبكة k سيؤدي إلى مقاومة انتقال كبيرة في هذه الحلقة وبذلك يكون التأثير صغير جداً على التيار  $I_k$ . ويكون جهد المنبع  $V_k$  والجهود الأخرى في الشبكات المجاورة للشبكة k يمثل جزءاً كبيراً للتيار  $I_k$ .

#### ٤ - تبسيط الشبكات:

بالرغم من أن الطرق الرئيسية في تحليل الدوائر هي تيار الشبكة وجهد العقدة. فإن المقاومة المكافئة للأفرع المتوازية أو المتوازية مع قوانين

تقسيم الجهد والتيار توفر وسيلة أخرى لتحليل الشبكات . وهذه الطريقة شاقة و تستلزم عادة رسم عديد من الدوائر الإضافية ومع هذا فإن عملية تبسيط الشبكة يحقق صورة واضحة للعلاقات الخاصة بالجهد والتيار والقدرة للشبكة .

وتبدأ عملية التبسيط بنظرية شاملة على الشبكة لإلتقط أي مجموعات من المقاومات على التوازي أو على التوازي .

#### ٧-٤ التراكب ( التجميع ) :

في الشبكات التي تحتوي على اثنين أو أكثر من المنابع المطلقة يمكن تحليلها للحصول على الجهد المختلف وتيارات الأفرع وذلك باستخدام منبع واحد في كل مرة ثم عمل تراكب ( تجميع ) للنتائج . وتستخدم هذه الطريقة أساساً لوجود علاقة خطية بين الجهد والتيار . ومع وجود منابع تابعة يمكن استخدام طريقة التراكب فقط حينما تكون دوال التحكم خارجة عن الشبكة المحتوية على المنابع حتى لا تتغير المتحكمات عندما نستخدم منبعاً واحداً في كل مرة . وتقصر جميع منابع الجهد إلا واحداً في حين تستبدل منابع التيار بدوائر مفتوحة . ولا يمكن استخدام طريقة التراكب لحساب القدرة لأن القدرة في أي عنصر تكون متناسبة مع مربع التيار أو مربع الجهد الذي يكون حينئذ غير خطى .


$$I_1 = V_1 \left( \frac{\Delta_{11}}{\Delta_R} \right) + V_1 \left( \frac{\Delta_{21}}{\Delta_R} \right) + V_r \left( \frac{\Delta_{31}}{\Delta_R} \right)$$

والذي يحتوي على أساس نظرية التراكب . ولاحظ أن الثلاث حدود اليمنى هي المكونة للتيار  $I_1$  . فإذا وجد منابع في الشبكات الثلاث فإن التيار  $I$

سيكون ناتجاً من مساهمة كل من وبإضافة إلى ذلك إذا كانت الشبكة 3 تشمل المتبعين  $V_1$  ،  $V_2$  وكلاً منها يساوي صفرًا فإن  $I_1$  تحدد تماماً بالحد الثالث.
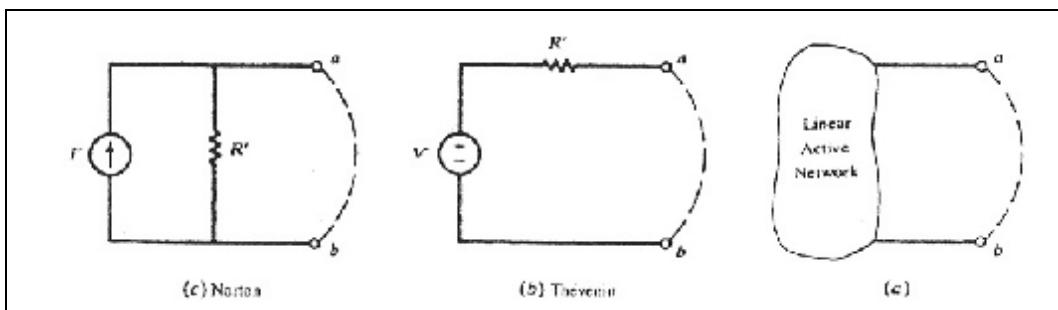
#### ٤- نظرية ثيفين ونورتون:

للشبكة الخطية ذات المقاومات والتي تحتوي على منبع أو أكثر للجهد والتيار يمكن استبدالها بمنبع واحد من الجهد ومقاومة على التوالى (نظرية ثيفين) أو بمنبع واحد للتيار ومقاومة على التوازى (نظرية نورتون). ويسمى الجهد جهد ثيفين المكافئ  $V^1$  والتيار بتيار نورتون المكافئ  $I^1$ . والمقاومتان لهم نفس الرمز  $R^1$ . حينما نفتح الطرفين  $ab$  في الشكل (a) فإنه سيظهر جهد بينهما.



من الشكل b من المؤكد أن  $V^1$  هو جهد ثيفين لدائرة ثيفين المكافئة. وإذا قصرنا طرفي الدائرة كما هو مبين بالخط المنقوط في شكل (a) فإنه سينشأ تيار. من شكل (c) من المؤكد أن التيار  $I^1$  هو تيار نورتون لدائرة نورتون المكافئة. والآن إذا كان كل من الدائريات (b) و (c) مكافئ لنفس الشبكة الفعالة فسيكون كل منهم مكافئ للأخر. ويمكن استنتاج أن  $I^1 = V^1 / R^1$  وإذا استنتجنا أن كل من  $I^1$  و  $V^1$  من الشبكة الفعالة فإن

$$R^1 = V^1 / I^1$$

#### ٩ - نظرية القدرة القصوى المنقوله:

أحيانا يكون المطلوب معرفة أقصى قدرة يمكن نقلها من شبكة فعالة إلى حمل خارجي كمقاومة  $R_L$  وبفرض أن الشبكة خطية فإنه يمكن تبسيطها إلى دائرة مكافئة كما في الشكل التالي ومن ثم.

$$I_1 = \frac{V'}{R' + R_L}$$


وبذلك تكون القدرة المستهلكة في الحمل .

$$P_L = \frac{V'^2 R_L}{(R' + R_L)^2} = \frac{V'^2}{4R'} \left[ 1 - \left( \frac{R' - R_L}{R' + R_L} \right)^2 \right]$$

ومن الملاحظ أن القدرة  $R_L$  تصل إلى قيمتها العظمى  $\frac{V'^2}{4R'}$  حينما

$R' = \frac{V'^2}{4R'}$  وبالتالي حينما

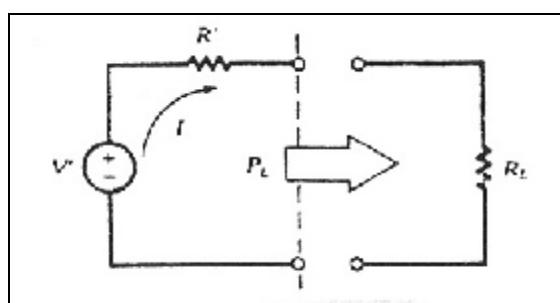تكون القدرة المنقوله قيمة عظمى تكون الجودة 50% .



## الباب الخامس

### التجارب العملية

## التجارب العملية

### ١-٥ تجربة (١)

#### دراسة قانون أوم

##### توصيل المقاومات على التوالى وعلى التوازى

##### ٢-٥ الهدف من التجربة:

١ - تحقيق قانون أوم بدراسة العلاقة بين فرق الجهد والتيار لدائرة كهربية.

٢ - تحقيق قانون التوصيل على التوالى وعلى التوازى.

##### ٣-٥ الخلفية النظرية:

##### ٤-٢-١ كيف تعمل المقاومات؟

تعمل المقاومات على مقاومة مرور التيار الكهربى، وذلك من خلال امتصاص جزء من الطاقة الكهربية وتبيدها على شكل حرارة، أي أنها تعمل على تحكم بمروره، فكلما كانت مقاومة الموصى عالياً قل التيار الكهربى المار من خلالها، وتعد المقاومات أبسط مكون الكترونى.

##### ٤-٢-٢ على ماذا تعتمد مقاومة الموصى:

تعتمد مقاومة الموصى على عدة عوامل منها نوع المادة وأبعادها ودرجة حرارتها.

##### ٤-٢-٣ على ماذا ينص قانون أوم؟

ينص قانون أوم على أن فرق الجهد (V) بين طرفي الموصى يتناسب تناوباً طردياً (علاقة خطية) مع شدة التيار الكهربائي (I) عند ثبوت درجة الحرارة، حيث أن درجة الحرارة تؤثر على مقاومة المادة، هذه العلاقة يمكن التعبير عنها رياضياً كالتالي:

$$Va I$$

$$V = \text{const} \times I$$

$$V = R \times I$$


$$R(\text{ohm}) = V(\text{Volt}) / I(\text{Amper})$$

حيث أن (R) ثابت التناوب وتسمى بـ مقاومة الموصى ووحدتها تسمى أوم يرمز لها بالرمز اليوناني  $\Omega$  وتقرأ أوم ويقصد بالمقاومة مقدار ما يلقاء التيار من صعوبة أو معارضة عند مروره في موصى كهربائي.
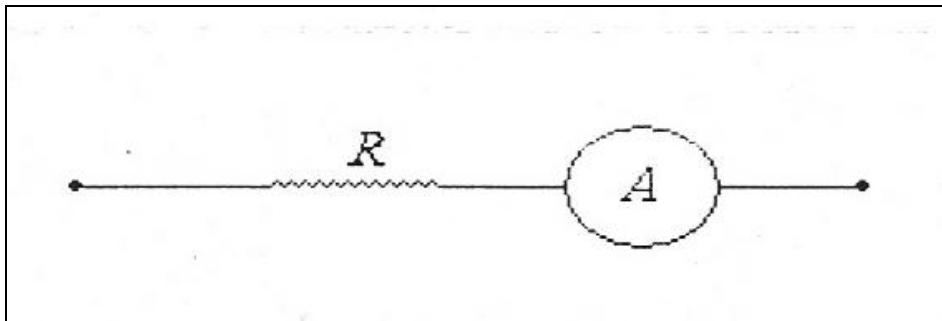
### ٣-٥ ما هو التيار المار خلال الموصى؟

التيار المار خلال موصى مقاومته (R) هو كمية الشحنة المارة خلال الموصى في وحدة الزمن ويمكن قياسه بواسطة الأمبير (جهاز يستخدم لقياس التيار) الذي يوصل في الدائرة على التوالي كما هو موضح في الشكل (١) وكما نلاحظ فإن نفس التيار المار خلال الموصى يمر في جهاز قياس التيار (الأمبير). وحدة قياس التيار هي (الأمبير).


$$(1\text{Amper}) = \frac{1\text{Coulomb}}{1\text{Sec}}$$



الشكل (١)
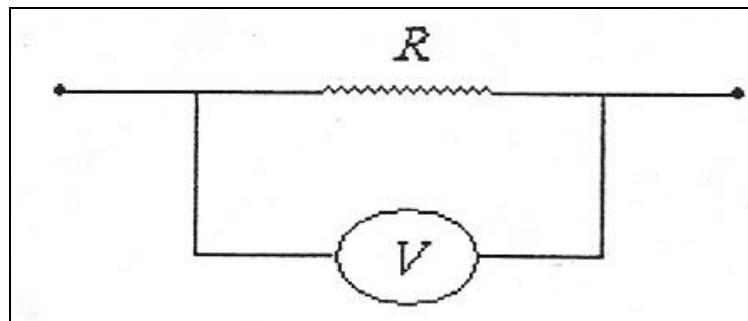
#### ٤ - ما هو فرق الجهد؟

أما فرق الجهد فهو الطاقة الناتجة من مرور وحدة الشحنات في الدائرة، ويمكن قياسه بواسطة جهاز يسمى الفولتميتر، والذي يوصل في الدائرة على التوازي كما هو موضح في الشكل (٢). وحدة قياس فرق الجهد هي (الفولت)، (Volt).



الشكل (٢)


#### ٥ - توصيل المقاومات :

يتم توصيل المقاومات بطريقتين هما:

#### ٦ - التوصيل على التوالي:

يمر التيار في حالة التوصيل على التوالى من خلال المقاومات واحدة بعد الأخرى ولذا فإن شدة التيار وفرق الجهد ومقدار المقاومة في كل منها كما يلى:

$$I_t = I_1 \times I_2$$

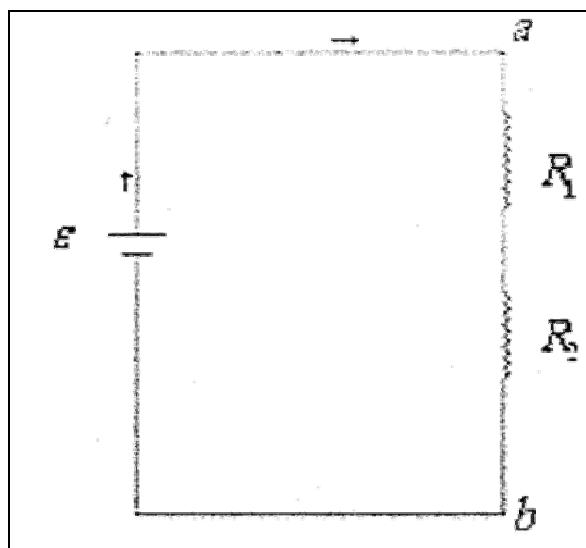

الشكل ( ٣ )

حيث ( $I_t$ ) تمثل شدة التيار الكلية، وفرق الجهد الكلي عبر النقطتين

: في الشكل (٣) هو :

$$V_t = V_1 \times V_2$$

حيث ( $V_1$ ) هو فرق الجهد عبر المقاومة ( $R_1$ ), و ( $V_2$ ) هو فرق الجهد عبر المقاومة ( $R_2$ ).


وحيث أن توصيلهما على التوالى فإن التيار المار فيهما هو نفسه التيار الخارج من المصدر (البطارية) والمار عبر النقطتين (a-b) وإذا كانت ( $R_s$ ) هي المقاومة المكافئة لهما فإن طبقاً لقانون أوم يكون:

$$R_S = R_1 \times R_2 \quad (1)$$

## ٧ - التوصيل على التوازي:

عند توصيل مقاومتين على التوازي كما هو موضح بالشكل (٤)، يكون فرق الجهد على كل منهما هو نفسه فرق الجهد (V) على كل منهما هو نفسه فرق الجهد (V) للمصدر أن يتوزع التيار الكلي ( $I_T$ ) الخارج من المصدر عليهما

$$I_T = I_1 + I_2$$

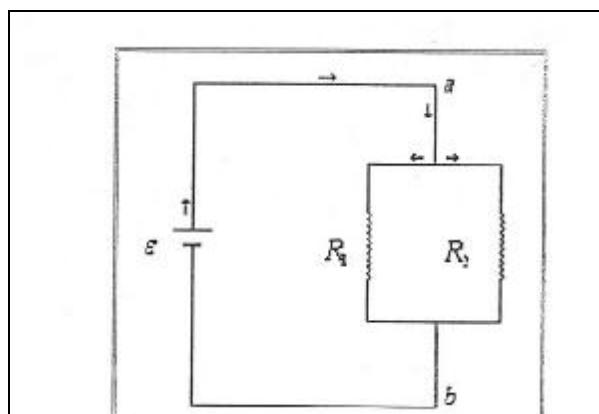

الشكل (٤)

فإذا كانت المقاومة المكافئة لهما هي ( $R_p$ ) فإنه تبعاً لقانون أوم

يكون:

$$\frac{V}{R_p} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

## ٨-٥ الأجهزة المستخدمة:

- ١ - مصدر جهد مستمر (بطاريتان).
- ٢ - مقاومة متغيرة (ريوستات).
- ٣ - مقاومتان أحدهما مجهولة القيمة ( $R_1$ ) والأخرى معروفة القيمة .( $R_2$ )
- ٤ - جهاز لقياس فرق الجهد.
- ٥ - جهاز لقياس شدة التيار المستمر.
- ٦ - مفتاح.
- ٧ - أسلك توصيل.

### ٩ - أهم القوانين المستخدمة:

$$R_x = m_1 \quad \text{المقاومة}$$

$$R_p : \text{المقاومة على التوازي}$$

$$R_p = m_2 \quad \text{عملی}$$

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{نظري}$$


$$R_s : \text{المقاومة على التوالی}$$

$$R_s = m_3 \quad \text{عملی}$$


$$R_s = R_1 + R \quad \text{نظري}$$

$$\frac{X_m - X}{X_m} \times 100 : \text{نسبة الخطأ}$$


### ١٠ - الدوائر الكهربية المستخدمة:

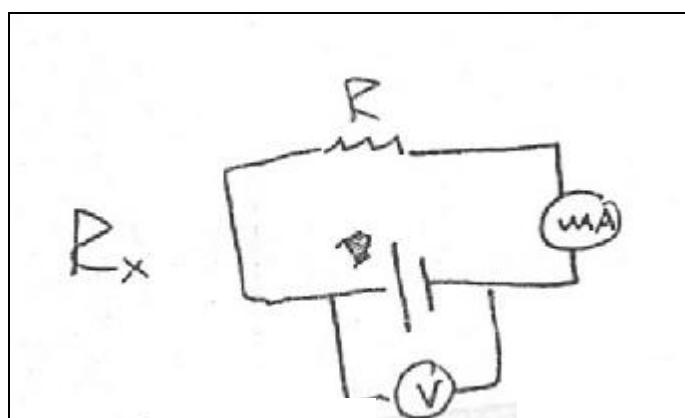

مقاومة الواحدة

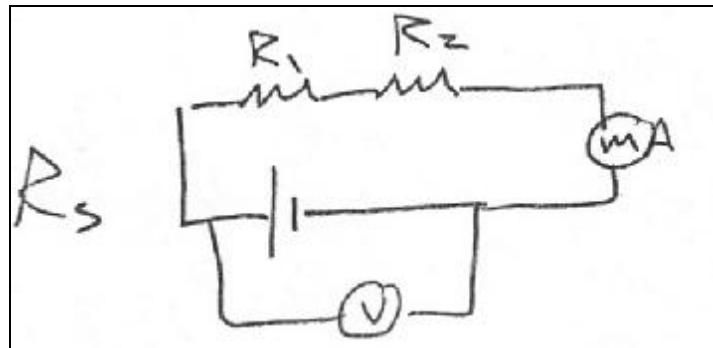

مقاومة التوالى

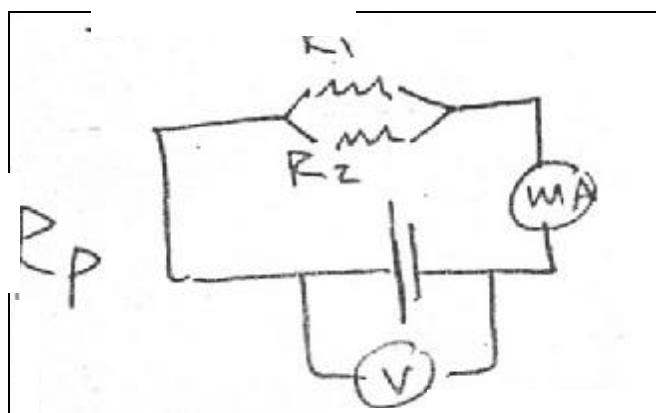

مقاومة التوازي

الجدول الأول : (R<sub>x</sub>)

(V) volt	(I) A
2	$45 \times 10^{-3}$ A
4	$90 \times 10^{-3}$ A
6	$135 \times 10^{-3}$ A
7	$155 \times 10^{-3}$ A

**الجدول الثاني ( $R_p$ ) على التوازي:**

(V) volt	(I) A
2	$80 \times 10^{-3}$ A
4	$170 \times 10^{-3}$ A
6	$265 \times 10^{-3}$ A
7	$310 \times 10^{-3}$ A

**الجدول الثالث ( $R_s$ ) على التوالى:**

(V) volt	(I) A
2	$15 \times 10^{-3}$ A
4	$40 \times 10^{-3}$ A
6	$60 \times 10^{-3}$ A
7	$70 \times 10^{-3}$ A

### ١١-٥ المقاومة على التوازي : $R_p$

$$\frac{23.5 - 22.2}{23.5} \times 100$$


$$= 5.5\%$$

$$m_2 = \frac{4 - 2}{(170 - 80) \times 10^{-3}}$$

$$m_2 = 22.2$$

$$R_p = 22.2 \Omega$$

$V_{volt}$

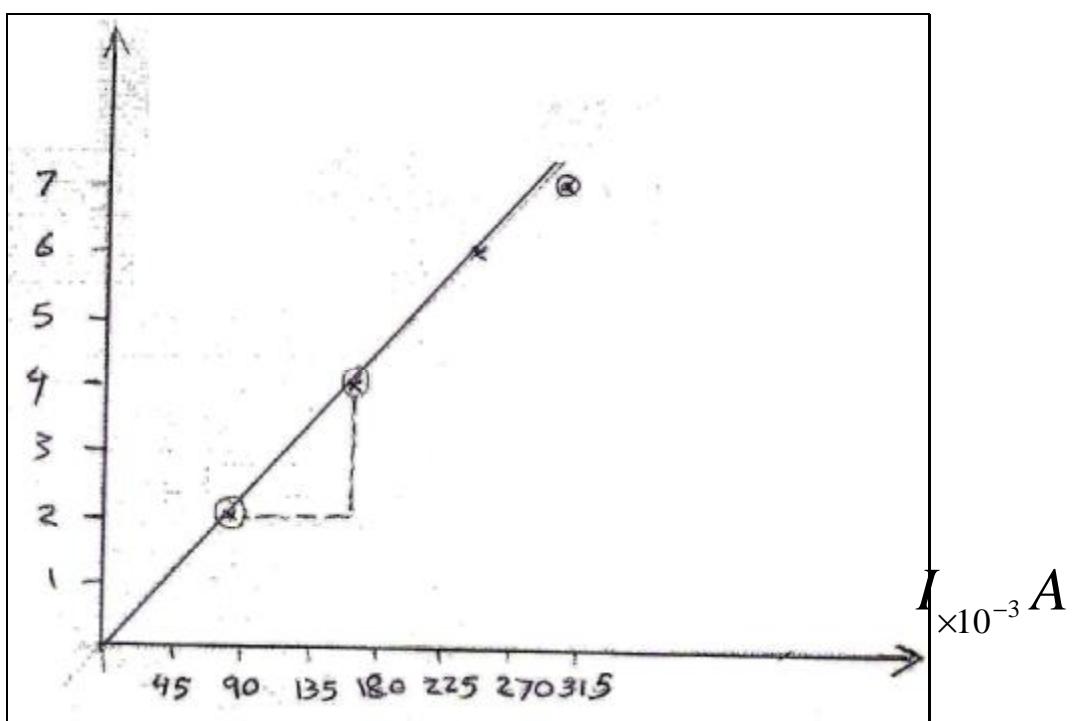


## ١٢-٥ المقاومة على الوحدة : $R_p$

$$R_x = 44 \Omega$$

$$M_1 = \frac{4 - 2}{95 - 45} = 44.4$$

نسبة الخطأ:
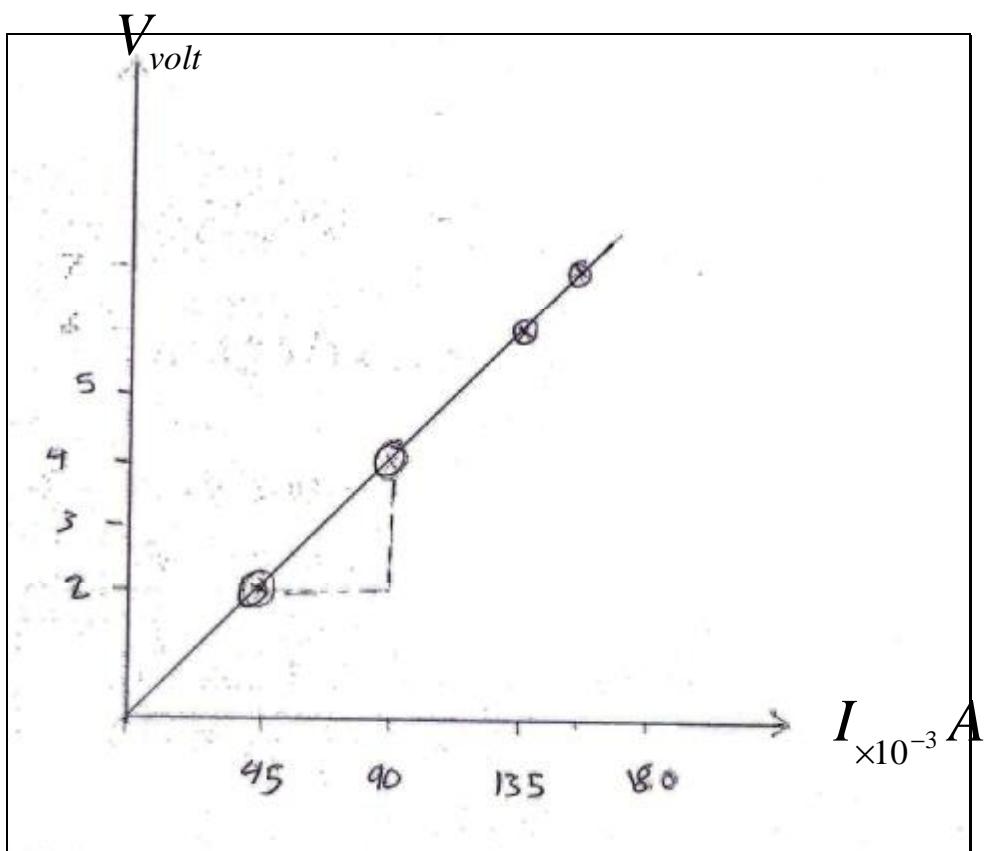
$$\frac{47 - 44.4}{47} \times 100 = 5.5 \%$$



### ١٣-٥ المقاومة على التوالى: $R_s$


$$R_s = 100 \Omega$$

$$M_3 = \frac{7 - 6}{(70 - 60) \times 10^{-10}}$$

$$m_3 = 100$$

نسبة الخطأ:
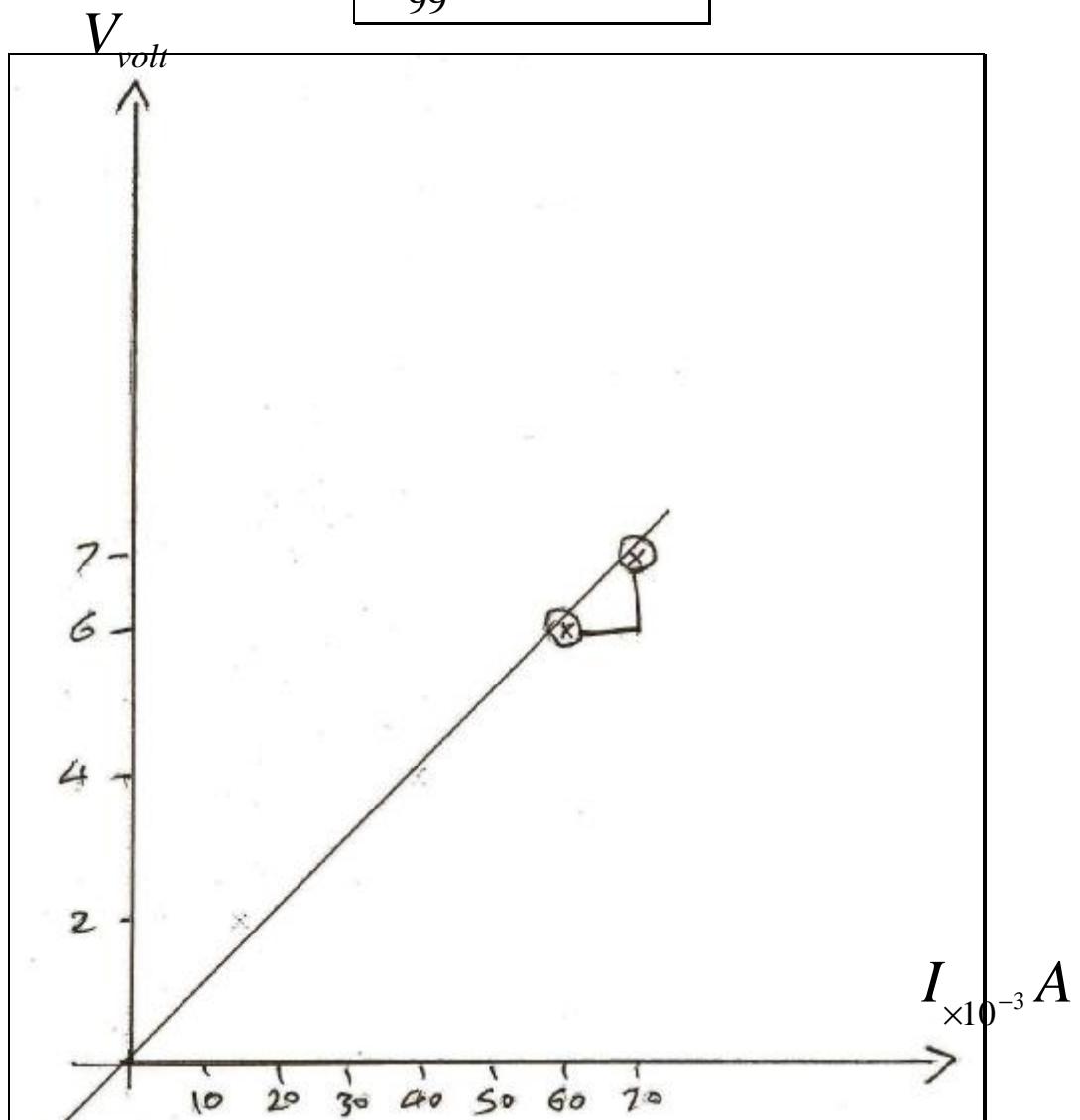
$$\frac{94 - 100}{99} \times 100 = 6.3\%$$



## ١٤-٥ تجربة (٢) :

### إيجاد سعة مكثف مجهول

#### ١٥-٥ الهدف من التجربة :

- ١ - التعرف على المكثف وأنواعه.
- ٢ - التعرف على ماهية سعة المكثف.
- ٣ - تحديد العوامل التي تعتمد عليها سعة المكثف.
- ٤ - مشاهدة طرق توصيل المكثفات.
- ٥ - إيجاد سعة مكثف بشحنة وتفریغه.
- ٦ - إيجاد السعة المكافأة لمكثفات موصولة على التوالى أو على التوازي.

#### ١٦-٥ نظرية التجربة:

#### ١-١٦-٥ ما هو المكثف:

المكثف هو عنصر قادر على الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية، وهو أحد العناصر الأساسية المستخدمة في تركيب غالبية الأجهزة الالكترونية، مكون من موصلين مشحونين بشحتين مختلفتين في النوع ومتساويتين في المقدار أحدهما يتصل بالقطب الموجب الآخر بالقطب السالب للبطارية بينهما مادة عازلة والرمز الالكتروني للمكثف في الدوائر الكهربائية هو .

#### ٢-١٦-٥ ما هي سعة المكثف؟

إن عدد الإلكترونات التي يمكن أن يحتفظ بها تحت جهد (ضغط كهربائي) معين تسمى سعة المكثف أو بعبارة أخرى هي قدرة المكثف على تخزين الشحنة الكهربية.

$$Q = aV$$

$$Q = CV$$

$$\therefore C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

سعة المكثف = الشحنة المخزونة في المكثف / فرق الجهد بين اللوحين للمكثف

وحيث أن :

$$Q = ne$$

$$\therefore C = \frac{ne}{V} \quad (2)$$

ونلاحظ من المعادلات السابقة أن : السعة تقام بوحدة الفاراد ويرمز لها بالرمز F.

$$1 \text{ farad} = 1 \text{ coulomb} / \text{volt}$$

ويمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر منها هي الميكروفاراد mF والنانوفاراد nF والبيكوفاراد pF حيث أن :

$$1 \text{ mF} = 10^{-6} \text{ F}$$

$$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$$

$$1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

### ١٦-٣ ما الذي يؤثر على سعة المكثف؟

هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر على سعة المكثف بصورة مباشرة

وهي:

#### ١ - المساحة السطحية للألوان المكثف (a) :

إن سعة المكثف تتناسب طردياً مع المساحة السطحية للألوان  $C \propto a^2$  ، فإذا زادت مساحة سطح اللوح زادت سعة المكثف وذلك لزيادة استيعابه للشحنات الكهربائية، وبالعكس تقل سعة المكثف كلما قلت هذه المساحة.

#### ٢ - المسافة بين الألوان (d) :

تقل السعة عندما تزداد المسافة بين الألوان وتزداد كلما قلت تلك المسافة أي أنه يوجد تناسب عكسي بين سعة المكثف والمساحة بين الواحتين

$$C \propto \frac{1}{d}$$

#### ٣ - الوسط العازل (المادة العازلة) (e) :

تغير سعة المكثف بتغيير المادة العازلة بين الألوان ويعتبر الهواء الوحدة الأساسية لمقارنة قابلية عزل المواد الأخرى المستعملة في صناعة المكثفات.

يوجد لكل مادة ثابت عزل يطلق عليه إبسليون  $\epsilon_0$ .

مما سبق نجد أن سعة المكثف بدلالة المساحة السطحية للألوان (a) والمساحة بين الألوان (d) وثابت العزل للمادة العازلة (e) يكون:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

### ١٧-٥ الأجهزة والأدوات:

١ - مكثف مجهول السعة.

٢ - مصدر جهد مستمر (بطارية).


٣ - فولتيمتر لقياس فرق الجهد ملحق بداخله مقاومة  $15k\Omega$

٤ - مفتاح.

٥ - أسلاك توصيل.

٦ - ساعة إيقاف.

١٨-٥ الدائرة المستخدمة:

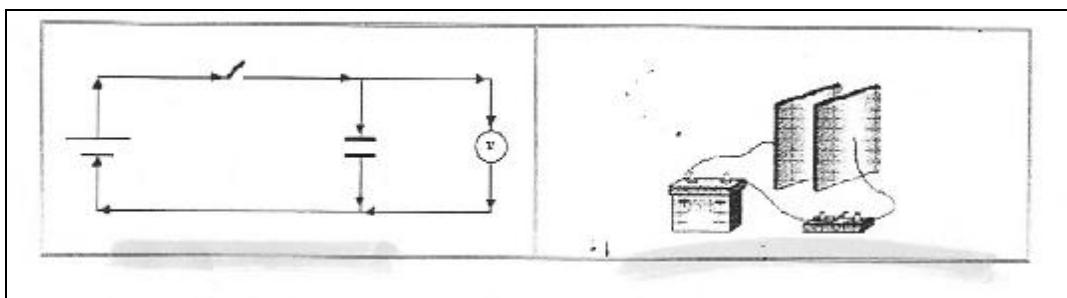

١٩-٥ أهم القوانين المستخدمة:

$$R = 15k\Omega = 15000\Omega \quad , V_0 = 10\text{ volt}$$

$$C = \frac{t}{R \ln\left(\frac{V_0}{V}\right)}$$

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$


نظري على التوالى

$$C_p = C_1 + C_2$$


نظري على التوالى

$$C_1 = 1000 \text{ mF} = C_2$$


### ٥ - ٢٠ الدوائر الكهربية المستخدمة:

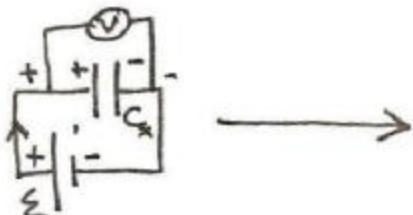

دائرة  $(C_x)$ :

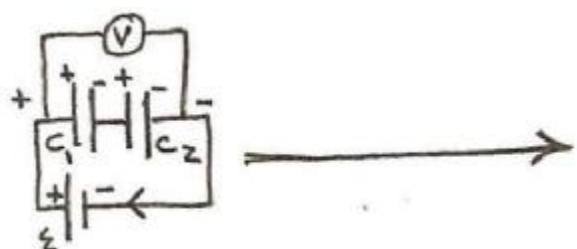

دائرة  $(C_s)$ :

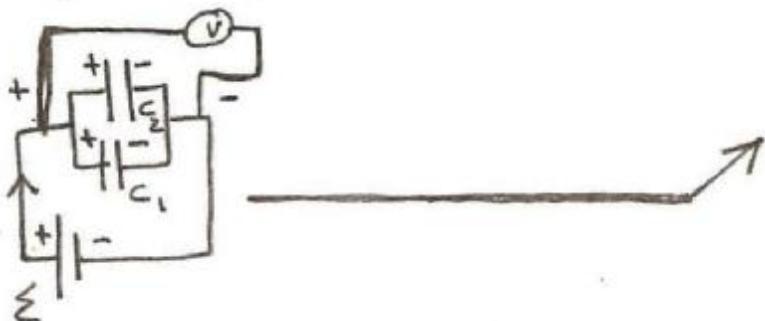

دائرة  $(C_p)$ :

### إيجاد سعة مكثف $C_x$

$V_0$	$V$	$\ln(\frac{V_0}{V})$	t Sec	$C_x$
10	7	$\ln(\frac{10}{7})$	<b>3.92</b>	$9.14 \times 10^{-5}$
10	5	$\ln(\frac{10}{5})$	<b>7.72</b>	$3.5 \times 10^{-4}$
10	2	$\ln(\frac{10}{2})$	<b>17.83</b>	$1.9 \times 10^{-3}$

$$\sum C_x = \frac{(9.14 \times 10^{-5}) + (3.5 \times 10^{-4}) + (1.9 \times 10^{-3})}{3}$$

$$\sum C_x = 7.8 \times 10^{-4} F \times 10^6 F = 780 mF$$

### إيجاد سعة مكثف $C_s$

$V_0$	$V$	$\ln(\frac{V_0}{V})$	t Sec	$C_x$
10	7	$\ln(\frac{10}{7})$	<b>2.29 s</b>	$5.34 \times 10^{-5}$
10	5	$\ln(\frac{10}{5})$	<b>4.23 s</b>	$1.94 \times 10^{-4}$
10	2	$\ln(\frac{10}{2})$	<b>9.89 s</b>	$1.05 \times 10^{-3}$

$$\sum C_s = \frac{(5.34 \times 10^{-5}) + (1.94 \times 10^{-4}) + (1.05 \times 10^{-3})}{3}$$

$$\sum C_s = 4.32 \times 10^{-4} F \times 10^6 F = 432 mF$$

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{1000 \times 1000}{1000 + 1000} = 500 \text{ mF}$$

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100$$

$$\frac{500 - 432}{500} \times 100 = 13.6\%$$

:  $C_p$  إيجاد سعة مكثف

$V_0$	$V$	$\ln(\frac{V_0}{V})$	t Sec	$C_x$
10	7	$\ln(\frac{10}{7})$	9.9 s	$2.12 \times 10^{-5}$
10	5	$\ln(\frac{10}{5})$	17.48 s	$8.04 \times 10^{-4}$
10	2	$\ln(\frac{10}{2})$	41.3 s	$4.40 \times 10^{-3}$

$$\sum C_p = \frac{(2.12 \times 10^{-5}) + (8.04 \times 10^{-4}) + (4.40 \times 10^{-3})}{3}$$

$$\sum C_p = 1.80 \times 10^{-3} F \times 10^6 F = 1800 \text{ mF}$$

$$C_p = C_1 + C_2 = 1000 + 1000 = 2000 \text{ mF}$$

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100$$

$$\frac{2000 - 1800}{2000} \times 100 = 10\%$$

### ٢١-٥ تجربة (٣)

تعيين ثابت الزمن لدائرة تشتمل على مكثف ومقاومة :

### ٢٢-٥ الهدف من التجربة:

دراسة العوامل التي يتوقف عليها زمن شحن (أو تفريغ) مكثف .

### ٢٣-٥ الأدوات المستخدمة:

١ - بطارية (أو مصدر جهد مستمر).

٢ - مكثف معلوم السعة.

٣ - جهاز لقياس فرق الجهد (فولتيمتر).

٤ - مقاومة عالية القيمة.

٥ - مفتاح.

٦ - ساعة إيقاف.

٧ - أسلاك توصيل.

### ٢٤-٥ نظرية التجربة:

عند شحن مكثف سعته  $C$  فاراد خلال مقاومة ( $R$ ) متصلة معه على التوالي فإنه عند لحظة بدء الشحن لا توجد شحنة على المكثف وبالتالي يكون فرق الجهد بين طرفيه = صفر. أي فرق الجهد خلال  $R$  يساوي فرق الجهد الكلي للبطارية  $V_0$  (أو يساوي القوة الدافعة للبطارية ( $e$ )) وعندما يكون التيار الكلي المار في البطارية  $i_0$  هو :

$$i_0 = V_0 / R = e / R \quad ....(1)$$

وعند تزايد الشحنة على المكثف يزداد فرق الجهد بين لوحيه، ويوافق هذا نقصان في فرق الجهد بين طرفي المقاومة  $R$  مسبباً تناقص التيار (تيار الشحن) المار فيها تدريجياً.

#### ٢٥ - ٥ القوانين المستخدمة :

$$t = RC \quad \text{نظري}$$

$$V = V_0 e^{\frac{-t}{RC}} \quad \text{إيجاد قيمة } t \text{ عملي ١}$$

$$\ln V = \frac{-t}{RC} + \ln V_0 \quad \text{إيجاد قيمة } t \text{ عملي ٢}$$


$$m = \frac{-1}{RC} \Rightarrow t = \frac{1}{m}$$

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100 \quad \text{نسبة الخطأ}$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2}$$

## ٢٦-٥ الدائرة الكهربائية المستخدمة:

١- صل الدائرة الموضحة في شكل التالي :

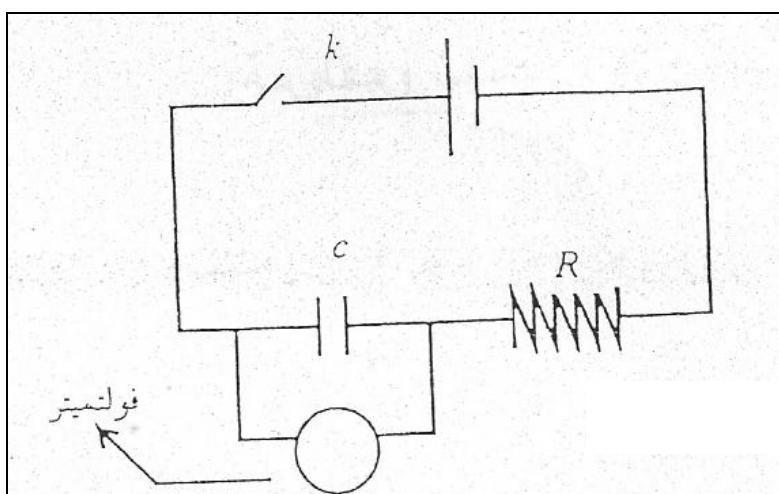


٢- اقفل المفتاح k لشحن المكثف حتى يصل جهده إلى القيمة الابتدائية  $V_0$  ثم افصل الدائرة لتفريغ المكثف وشغل ساعة الإيقاف. سجل مقدار إنخفاض الجهد من  $V_0$  إلى قيم مختلفة  $V$  مع الزمن  $t$  وذلك في جدول منظم (خذ ما لا يقل عن خمس قراءات).

٣- احسب قيم  $V$  المقابلة لقيم  $t$  ، وسجلها في عمود مستقل في الجدول السابق.

٤- ارسم العلاقة بين  $V$  على المحور الصادي والزمن  $t$  على المحور السيني تحصل على منحني أسي يحقق المعادلة . هذا رسم بياني (١).

٥- إذا علمت أن الثابت الزمني هو الفترة الزمنية التي ينخفض فيها الجهد إلى القيمة  $V_0$  ٠.٣٧ فاستنتج من رسمك في الخطوة (٤) قيمة الثابت الزمني للدائرة المستخدمة في هذه التجربة.

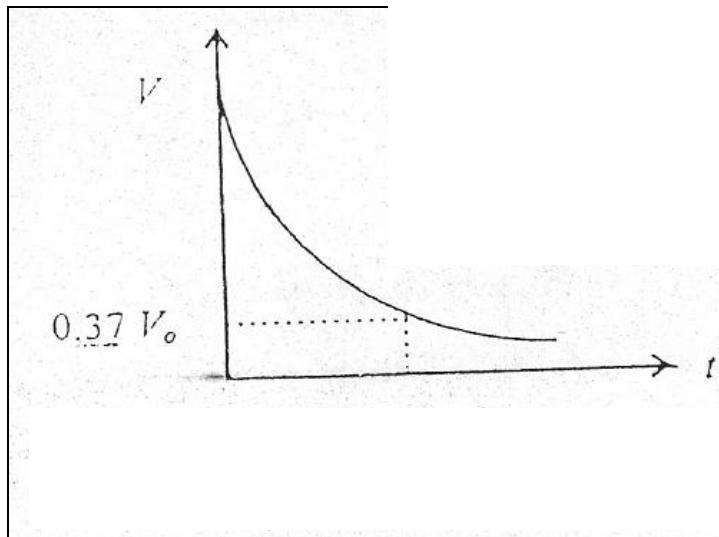٦ - ارسم العلاقة بين  $V_n$  على المحور الصادي ،  $t$  على المحور السيني فتحصل بذلك على خط مستقيم يحقق المعادلة وهذا هو رسم بياني (٢).




٧ - احسب من رسمك البياني (٢) ميل المستقيم الناتج ومنه استنتج قيمة الثابت الزمني  $t$ .

٨ - احسب القيمة المرجعية للثابت الزمني  $t$  من العلاقة  $t = RC$  وهذه هي القيمة الصحيحة. قارن القيم المستنجة لـ  $t$  من الرسمين البيانيين (١) ، (٢) بالقيمة المرجعية ، ثم احسب النسبة المئوية للخطأ في القيمة التجريبية.
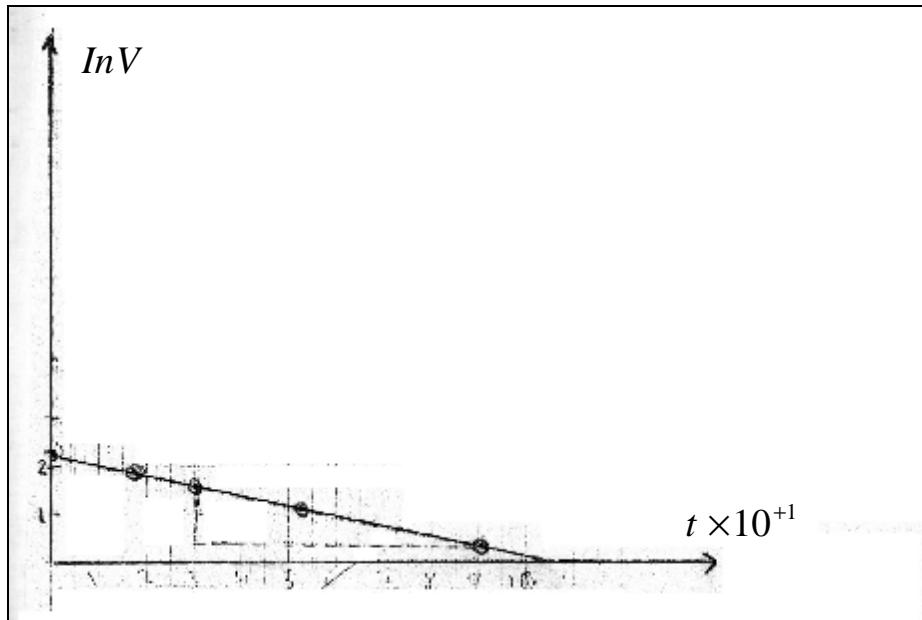
### الطريقة العملية الثانية:

$$m = \frac{1.6 - 0.4}{30.59 - 90.34} = \frac{1.2}{-59.84} = -0.0200$$


$$t = \frac{1}{m} = \frac{1}{-0.020} = 50$$



الطريقة العملية الأولى:

$$t = 50$$

قيمة  $V$  عند  $t = 3.7$

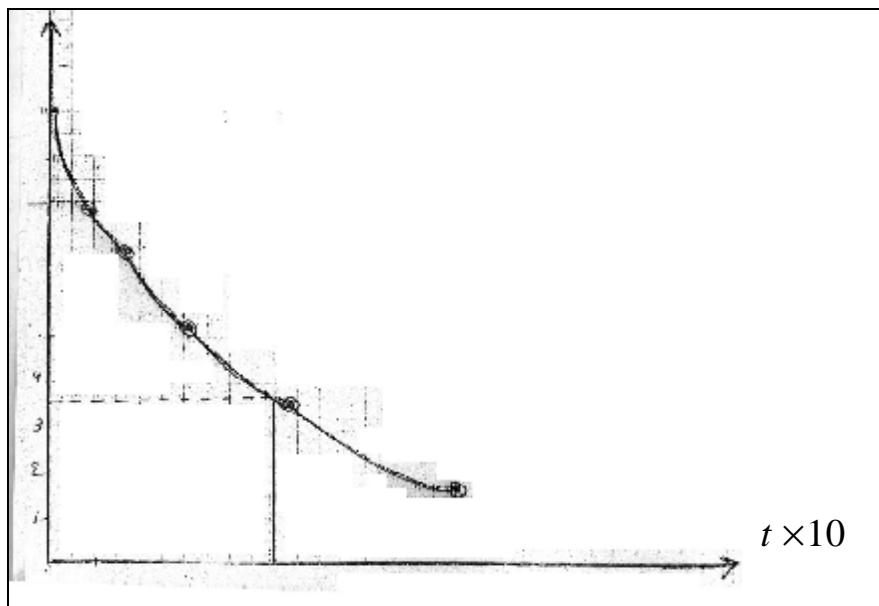

النتائج والحسابات:

$V_0$	$V$	$\ln V$	$t$
10	10	2.302585	0
	8	2.07944	17.99

	<b>5</b>	<b>1.60943</b>	<b>30.59</b>
	<b>4</b>	<b>1.38629</b>	<b>51.69</b>
	<b>2</b>	<b>0.69314</b>	<b>90.43</b>

$$t = RC$$

$$C = 3300 \times 10^{-6}$$

$$R = 15000 \Omega$$

$$\begin{aligned} t &= RC = 15000 \times (3300 \times 10^{-6}) \\ &= 49.5 \end{aligned}$$

الطريقة الأولى لإيجاد قيمة  $t$  عمليا:

عن طريق تمثيل المعادلة الأسية:

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \text{قيمة } t \text{ عند}$$

$$V = 3.7 \quad \text{قيمة } t \text{ عند}$$

من خلال الرسم البياني أوجدنا قيمة  $t$  عمليا:

$$t = 50$$

الطريقة الثانية لإيجاد قيمة  $t$  عمليا:

عن طريق تمثيل المعادلة اللوغارitmية :

$$\ln V = -\frac{t}{RC} + \ln V_0$$

جعل الميل موجب :

$$m = \frac{-1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{m}$$

$$Q_t = \frac{1}{m} = \frac{1}{0.20} = 50$$

نسبة الخطأ في الطريقة الأولى :

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100$$

$$\frac{50 - 49.5}{49.5} \times 100 = 1\%$$

نسبة الخطأ في الطريقة الأولى :

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100$$

$$\frac{50 - 49.5}{49.5} \times 100 = 1\%$$

### ٢٧ - تجربة (٤)

دراسة قوانين كيرتشوف:

### ٢٨ - الهدف من التجربة:

تطبيق قوانين كيرتشوف على دائرة تيار مستمر ( DC circuit ) والتي فيها لا يتم توصيل المقاومات على التوالى أو على التوازى.

### ٢٩ - قانون كيرشوف الأول ( قاعدة العقدة )

يتبع هذا القانون مبدأ حفظ الشحنة، حيث لا يمكن أن تترافق الشحنة عند أي نقطة في دائرة مقاومة كما أنه لا تفنى عند أي نقطة في تلك الدائرة. من هذا تكون صياغة قاعدة كيرتشوف الأولى.

مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة ( نقطة ) ما في دائرة يساوي مجموع التيارات الخارجة منها.

### ٣٠ - قانون كيرشوف الثاني ( قاعدة العروة ) :

يتبع هذا القانون مبدأ حفظ الطاقة، فعند حمل أي شحنة وتحركها خلال مسار مغلق في دائرة كهربية فإن هذه الشحنة تفقد قدرًا من الطاقة مثل القدر الذي كسبته.

من هذا تكون صياغة قاعدة كيرتشوف الثانية هي :

"في أي مسار مغلق في دائرة كهربية فإن المجموع الجبri للارتفاعات والانخفاضات في الجهد الكهربى يساوى صفرًا ."

### ٣١ - الأجهزة المستخدمة :


١ - ثلاثة مقاومات قيمتها معروفة .

٢ - مصدر جهد مستمر (أو بطاريتان) القوة الدافعة لهما .

٣ - جهازان أحدهما لقياس التيار المستمر والآخر لقياس فرق الجهد .

٤ - مجموعة أسلاك توصيل .

### ٥- ٣٢ الدائرة المستخدمة:

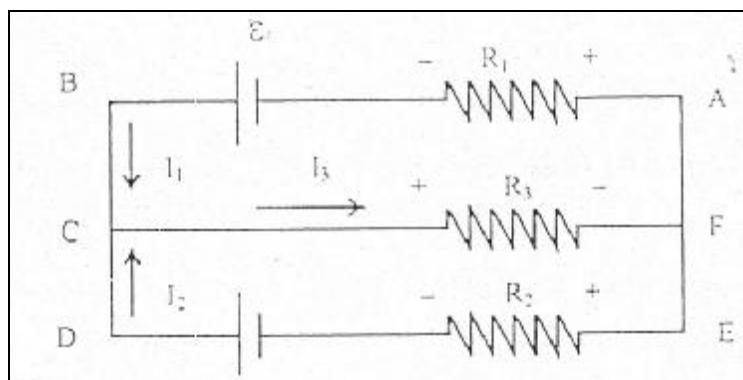

شكل (١)


### ٥- ٣٣ خطوات العمل:

١. وصل الدائرة الموضحة في الشكل (١).

٢. تأكد من قيم المقاومات المعطاة لك ( $R_1, R_2, R_3$ ) وكذلك من قيم

$e_1, e_2$  ثم سجلها بطريقة منتظمة في ورقة تقريرك.

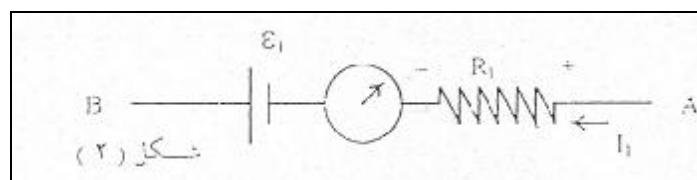٣. وصل جهاز الأميتر على التوالي بين  $e_1, R_1$  كما في شكل (٢) وذلك لقراءة التيار المار في المقاومة  $R_1$ . سجل قراءة التيار هذه وهي تمثل القيمة التجريبية لـ  $I_1$  (اجعل قياساتك بالأميتر).



٤. انقل جهاز الأميتير ووصله الآن على التوالى أيضاً بين  $e_2, R_2$ ، سجل

قيمة التيار المار في المقاومة  $R_2$  بالأمبير، هذه هي  $I_2$  التجريبية.

٥. انقل جهاز الأميتير الآن ووصله الآن على التوالى بين المقاومة  $R_3$


والنقطة C أو بين  $R_3$  والنقطة F وسجل قيمة التيار المار في

المقاومة  $R_3$  وهذه هي قيمة  $I_3$  التجريبية.

٦. وصل جهاز الفولتميتر بين طرفي المقاومة  $R_1$  لقياس فرق الجهد بين

طرفيهما كما في شكل (٣) وسجل قراءة فرق الجهد عبر هذه المقاومة

وهذه هي  $V_1$  التجريبية.

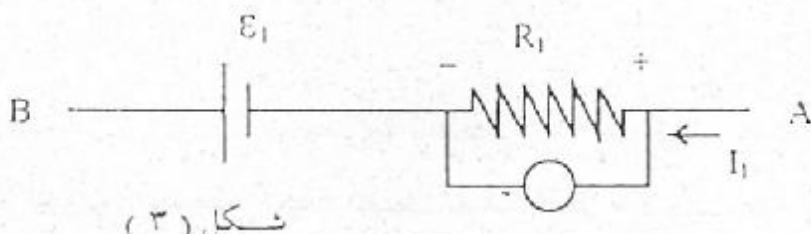

٧. كرر الخطوة السابقة بنقل جهاز الفولتميتر إلى كل من المقاومتين  $R_1$

و  $R_3$  وسجل القيم التجريبية  $V_2$  عبر  $R_2$  و  $V_3$  عبر  $R_3$ .

٨. احسب قيمة  $I_1$  النظرية مستخدماً المعادلة ومستخدماً القيم المعلومة

لكل من المقاومات والقوى الدافعة الكهربية لمصادر الجهد.

٩. احسب أيضاً القيم النظرية لـ  $I_2$ .

١٠. احسب القيمة النظرية لـ  $I_3$ .

١١. مستخدماً القيم النظرية للتغيرات  $I_1, I_{21}, I_3, I_{21}$  طبق قانون أوم

لحساب القيم النظرية لفروق الجهد  $(V=IR)$ .

١٢ . باعتبار القيم النظرية لكل من التيارات وفروق الجهد هي القيم المرجعية (الحقيقية) احسب الخطأ المئوي في القيم التجريبية.

### ٣٤ - ٥ أهم القوانين المستخدمة:

$$I_1 = \frac{R_3(e_1 - e_2) + e_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$I_2 = \frac{e_1 - I_1(R_1 + R_3)}{R_3}$$

$$I_3 = I_2 + I_1$$

**الجهد نظري:**

$$V_1 = I_1 R_1 , V_2 = I_2 R_2 , V_3 = I_3 R_3$$

**نسبة الخطأ:**

$$\frac{X_m - X}{X} \times 100$$

I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	
16.5mA	28.5mA	46.5mA	0.76v	2.8v	3.27v	عملي
0.015A	0.030A	0.045A	0.70v	2.5v	3.06v	نظري
%10	%-5	%3.3	%8.5	%12	%6.2	الخطأ

### تجربة (٥):

## إيجاد سعة مكثف مجهول / توصيل المكثفات على التوازي وعلى التوازي

### هدف التجربة:

- ١) تعلم طريقة إيجاد سعة مكثف بشحنة ثم تفريغه.
- ٢) إيجاد السعة المكافئة لمكثفين وصلا بعضهما مرة على التوازي ومرة على التوازي.

### الجهاز المستخدم:

مكثفان سعة أحدهما مجهولة ( $C_1$ )، والآخر سعته معلومة ( $C_2$ )، مصدر جهد مستمر (أو بطارية) جهاز فولتميتر لقياس فرق الجهد ملحق بداخله مقاومة قيمتها ( $\Omega = 15 K = 15000 \Omega$ )، أسلاك توصيل. ساعة إيقاف لقياس الزمن.

### نظرية التجربة:

#### إيجاد سعة مكثف مجهول:

المكثف مكون من سطحين معدنيين (موصلين) يفصلهما مادة عازلة. شحنات السطحين متساوية في المقدار ومختلفة في الإشارة.

المجال الكهربائي بين السطحين يتاسب طردياً مع شحنة كل سطح ( $Q$ )، وعليه يكون فرق الجهد بين السطحين متناسباً طردياً مع شحنة كل سطح.  
أي أن:

$$V_{ab} \propto Q$$

$$Q = C V$$

حيث  $C$  مقدار ثابت يمثل سعة المكثف، ويمكن تعريف سعة المكثف على أنها النسبة بين الشحنة  $Q$  وفرق الجهد بين سطحيه:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

وبهذا تكون وحدات  $C$  هي كولوم/فولت وتسمى فاراد وفقاً للنظام الدولي للوحدات.

عند توصيل مكثف مشحون بمقاومة  $R$  فإن الشحنة الكهربية الموجودة على المكثف تفرغ. الزمن  $t$  المستغرق لتفريغ المكثف يعتمد على كل من  $R$ ،  $C$ . فإذا كانت قيمة الجهد الابتدائي للمكثف هو  $V_0$  وهي أعلى قيمة للجهد بعد إبعاد المكثف عن مصدر الجهد (أو البطارية)، فإن  $V$  وهي جهد المكثف بعد مرور زمن  $t$  من تفريغه تعطى بالعلاقة الآتية:

$$V = V_0 e^{-(t/RC)} \quad \text{ومنه ساند صل علی} \quad (2)$$

$$\frac{V}{V_0} = e^{-(t/RC)}$$


وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي ( $\ln$ ) لطفي العلاقة الأخيرة نحصل على:

$$\ln \frac{V}{V_0} = -\frac{t}{RC} \quad \text{or} \quad C = \frac{t}{R \ln \frac{V_0}{V}} \quad (3)$$

**توصيل مكثفين على التوالى وعلى التوازى:**

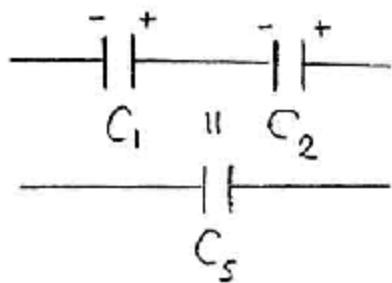**التوصيل على التوالى:**

يتم توصيل مكثفين على التوالى كما في شكل (١)



شكل (١)

وتكون الشحنة على أي منهما واحدة، وفرق الجهد الكلي  $V$  هو:


$$V = V_1 + V_2 \quad (4)$$

حيث  $V_1$  هو فرق الجهد بين سطحي المكثف الأول ( $C_1$ )،  $V_2$  هو فرق الجهد بين سطحي المكثف الثاني ( $C_2$ )، فإذا استبدلنا المكثفين بمكثف له سعة  $C_s$  مكافئة لسعة المكثفين بحيث أن المصدر يزوده بنفس الكمية من الشحنة  $Q$  فإن  $V$  على هذا المكثف يكون مساوياً لـ  $V$  الكلي المعطى بالمعادلة (٤)، وباستخدام التعريف المعطى في المعادلة (١) نجد أن:

$$\frac{Q}{C_s} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \quad \text{or} \quad \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (5)$$
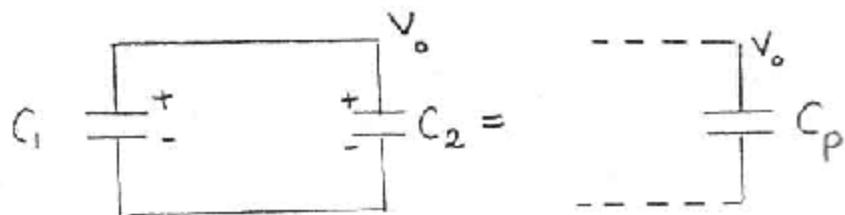
### التوصيل على التوازي:

يتم التوصيل على التوازي كما في الشكل (٢):



شكل (٢)

في هذه الحالة يكون فرق الجهد  $V$  بين سطحي أي من المكثفين واحداً وهو نفسه بين طرفي المصدر. الشحنة الكلية  $Q$  القادمة من المصدر تتوزع عليهما فيكون:

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (6)$$


وباستبدال المكثفين  $C_1, C_2$  بمكثف سعته  $C_P$  بحيث تظل الشحنة المحولة إليه من المصدر هي نفسها  $Q$  فإنه طبقاً للمعادلة (٦) تصبح المعادلة :

$$C_P V = C_1 V + C_2 V \quad \text{or} \quad C_P = C_1 + C_2 \quad (7)$$

### خطوات العمل:

**الجزء الأول: تعين سعة المكثف المجهول  $C_1$**

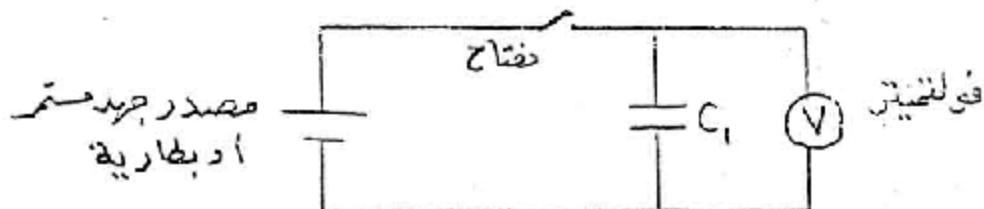(١) وصل الدائرة كما في الشكل (٣) مع ملاحظة أن المقاومة  $R$  مدرجة داخل جهاز الفولتميتر.



شكل (٣)

(٢) أغلق المفتاح ليتم شحن المكثف وعدل قيمة الجهد حتى تصل إلى قيمة مناسبة (مثلاً Volt 10) وهذه هي القيمة الابتدائية  $V_0$ .

(٣) لفصل المكثف عن المصدر افتح الدائرة وفي نفس الوقت ابدأ بتشغيل ساعة الغيقاف وسجل الزمن اللازم لانخفاض الجهد على المكثف من القيمة الابتدائية  $V_0$  إلى قيمة أقل  $V$ . كرر ذلك ثلاث مرات لثلاث قيم مختلفة لـ  $V$  (مثلاً Volt 8, 5, 3). كل مرة يتم تسجيل زمن انخفاض الجهد  $t$ .

(٤) استخدم المعادلة (٣) لحساب سعة المكثف  $C_1$  مع كل قيمة لـ  $V$  ثم عين متوسط  $C_1$ . سجل نتائج قياساتك وحساباتك بطريقة منتظمة.

الجزء الثاني: تعين السعة المكافئة للمكثفين  $C_1$ ،  $C_2$  وذلك في حالة توصيلهما على التوالي وكلاهما سعته معلومة الآن.

(١) وصل المكثفين كما في الشكل (١).

(٢) كرر الخطوات المتتبعة في الجزء الأول (٢ - ٤) لإيجاد السعة المكافئة  $C_s$ . وهذه هي القيمة المستنيرة تجريبياً لـ  $C_s$ .

(٣) تحقق من نتائجك العملية بمقارنتها بالنتيجة المتوقعة حسابياً بتطبيق المعادلة رقم (٥). احسب الخطأ المئوي للقيمة التجريبية باعتبار قيمة  $C_s$  المستنيرة حسابياً (نظرياً) هي القيمة الصحيحة.

الجزء الثالث: تعين السعة المكافئة للمكثفين  $C_1$ ،  $C_2$  وذلك في حالة توصيلهما على التوازي.

(١) وصل المكثفين كما في الشكل (٢).

(٢) كرر تماماً الإجراء العملي المتبع في الجزء السابق لتحصل على السعة المكافئة  $C_P$ . وهذه هي القيمة التجريبية لـ  $C_P$ .

(٣) تتحقق أيضاً من النتيجة العملية لقيمة  $C_P$  بمقارنتها بالنتيجة المتوقعة حسابياً من المعادلة رقم (٧)، ثم احسب الخطأ المئوي في  $C_P$  التجريبية معتبراً القيمة الحسابية هي القيمة الحقيقية.

### أسئلة وملحوظات:

(١) هل شحن مكثف بالطريقة اتبعتها يعني مرور التيار المستمر في المكثف؟ تأكّد من إجابتك عملياً.

(٢) استنتج قيمة الشحنة الموجودة على كل مكثف في حالة التوصيل على التوالي، ثم استنتاج قيمة كل من  $V_1$  على  $C_1$  و  $V_2$  على  $C_2$  وذلك في حالة الشحن إلى القيمة الابتدائية  $V_0$ . قارن المجموع:  $(V_1 + V_2)$  بالقيمة  $V_0$ . ماذا تلاحظ؟ هل يتحقق هذا المعادلة رقم (٤).

(٣) استنتاج قيمة الشحنة الموجودة على كل مكثف في حالة التوصيل على التوازي وذلك عند القيمة الابتدائية للجهد  $V_0$ . لتكن  $Q_1$  هي الشحنة على  $C_1$ ،  $Q_2$  هي الشحنة على  $C_2$ . قارن المجموع  $(Q_1 + Q_2)$  بالشحنة الكلية  $Q$  المتوقع وجودها على المكثف المكافئ للمكثفين. ماذا تلاحظ؟ هل يتحقق هذا المعادلة (٧)؟

(٤) إذا علمت أن الطاقة الكهربية  $U$  المخزنة في المكثف المشحون تعطى بالعلاقة:

$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q}{2c}$  فاحسب الطاقة الكهربية المخزنة في كل مكثف في حالة التوصيل على التوازي ثم قارن مجموعهما بالطاقة الممكن تخزينها في المكثف المكافئ لهما وذلك عند الجهد  $V_0$ .

كرر نفس الحسابات على المكثفين في حالة توصيلهما على التوازي.  
سجل ملاحظاتك وتعليقاتك على نتائج حساباتك في هذه الفترة.

## تجربة (٦)

### تعيين ثابت الزمن لدائرة تشمل على مكثف ومقاومة

**الهدف من التجربة:** دراسة العوامل التي يتوقف عليها زمن شحن (أو تفريغ) مكثف.

#### الأدوات المستخدمة:

بطارية (أو مصدر جهد مستمر)، مكثف معلوم السعة، جهاز لقياس فرق الجهد (فولتميتر)، ومدرجة معه مقاومة عالية القيمة، مفتاح، ساعة إيقاف، أسلاك توصيل.

#### نظريّة التجربة:

عند شحن مكثف سعته  $C$  فاراد خلال مقاومة  $(R)$  متصلة معه على التوالى فإنه عند لحظة بدء الشحن لا توجد شحنة على المكثف وبالتالي يكون فرق الجهد بين طرفيه = صفر. أي فرق الجهد خلال  $R$  يساوي فرق الجهد الكلي للبطارية  $V_0$  (أو يساوي القوة الدافعة للبطارية  $E$ ) وعندما يكون التيار الكلى المار في البطارية  $i_0$  هو:

$$i_0 = V_0/R = E/R \quad (1)$$

وعند تزايد الشحنة على المكثف يزداد فرق الجهد بين لوحيه، ويرافق هذا نقصان فرق الجهد بين طرفي المقاومة  $R$  مسبباً تناقص التيار (تيار الشحن) المار فيها تدريجياً.

استنتاج العلاقة بين تيار الشحن وزمن الشحن أو بين جهد التفريغ وזמן التفريغ:

لإيجاد العلاقة بين تيار الشحن  $i$  وزمن الشحن  $t$  (أو بين جهد التفريغ  $V$  وزمن التفريغ  $t$ ) نطبق مبدأ حفظ الطاقة خلال الدائرة الموضحة شكل (١).

إذا تحركت الشحنة  $dq$  خلال أي مقطع في الدائرة في زمن  $dt$  فإن الشغل المبذول بين طرفي البطارية يجب أن يساوي مجموع الطاقتين: الطاقة الناتجة في المقاومة خلال الزمن  $dt$ ، والطاقة التي يتم تخزينها في المكثف. ونعبر عن هذا بمعادلة حفظ الطاقة الآتية:

$$e \cdot dq = i^2 R dt + d\left(\frac{q^2}{2c}\right) \quad or$$

$$e \cdot dq = i^2 R dt + \frac{q}{c} dq$$

(2)

وبالقسمة على  $dt$  نحصل على:

$$e \frac{dq}{dt} = i^2 R + \frac{q}{c} \frac{dq}{dt}$$

(3)

وحيث أن  $i = \frac{dq}{dt}$  فإن:

$$e = iR + \frac{q}{c}$$

(4)

يلاحظ أيضاً أن تطبيق قاعدة العروة (قاعدة كيرشوف الثانية) يقود أيضاً إلى المعادلة (4).

ولحل هذه المعادلة نعرض عن  $i$  بـ  $dq/dt$  لتأخذ المعادلة الصورة:

$$e = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{c}$$

(5)

وهذه معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى يمكن حلها بفصل المتغيرات وإجراء التكامل كالتالي:

$$\int_0^q \frac{dq}{q - e/c} = \int_0^t -\frac{dt}{Rc}$$

(6)

والنتيجة هي:

$$q = C \epsilon (1 - e^{-t/Rc}) \quad (7)$$

ويأخذ التفاضل بالنسبة لـ  $t$  للطرفين نحصل على:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{C}{R} e^{-t/Rc} \quad \text{or} \quad i = \frac{V_o}{R} e^{-t/Rc} \quad (8)$$

وبضرب الطرفين في  $R$  نحصل على:

$$V = V_o e^{-t/Rc} \quad (9)$$

حيث استخدمنا المعادلة (1). المعادلتان (8، 9) كل منهما معادلة أسيّة في  $t$  ويمكن تحويلها إلى معادلة خطية وذلك بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفيها، سنطبق هذا على المعادلة (9):

$$\ln V = -\frac{t}{Rc} + \ln V_o \quad (10)$$


وهذه معادلة خط مستقيم على الصورة:  $y = mx + c$

حيث ميل المستقيم  $m = -\frac{1}{Rc}$  وطول الجزء المقطوع من محور الصادات =

المقدار  $Rc$  يسمى ثابت الزمن (Time Constant) لدائرة الشحن.


**خطوات العمل:**

(1) صل الدائرة الموضحة في شكل (1)

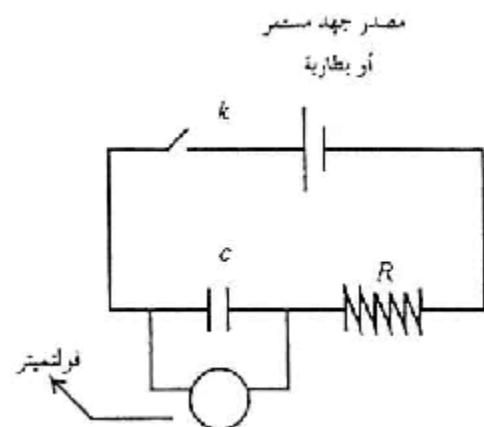

شكل (١)

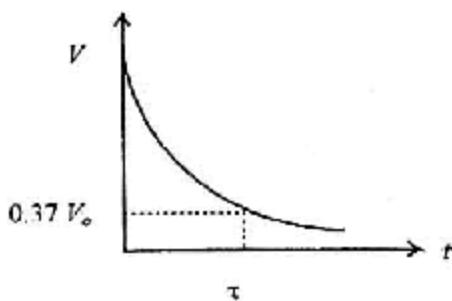- (٢) اقفل المفتاح  $k$  لشحن المكثف حتى يصل جهده إلى القيمة الابتدائية  $V_0$ . ثم افصل الدائرة لتفريغ المكثف وشغل ساعة الإيقاف. سجل مقدار انخفاض الجهد من  $V_0$  إلى قيمة مختلفة  $V$  مع الزمن  $t$  وذلك في جدول منظم (خذ ما لا يقل عن خمس قراءات).
- (٣) احسب قيمة  $V \ln$  المقابلة لقيم  $V$ ، وسجلها في عمود مستقل في الجدول السابق.
- (٤) ارسم العلاقة بين  $V$  على المحور الصادي والزمن  $t$  على المحور السيني تحصل على منحنى أسي يحقق المعادلة (٩) كما في الشكل (٢). هذا هو رسم بياني (١).
- (٥) إذا علمت أن الثابت الزمني هو الفترة الزمنية التي ينخفض فيها لجهد إلى القيمة  $V_0$ ، فاستنتج من رسمك في الخطوة (٤) قيمة الثابت الزمني  $\tau$  للدائرة المستخدمة في هذه التجربة.
- (٦) ارسم العلاقة بين  $V \ln$  على المحور الصادي،  $t$  على المحور السيني فتحصل بذلك على خط مستقيم يحقق المعادلة (١٠)، وهذا هو رسم بياني (٢).



شكل (٢)

(٧) احسب من رسمك البياني (٢) ميل المستقيم الناتج ومنه استنتج قيمة الثابت الزمن  $\tau$ .

(٨) احسب القيمة المرجعية للثابت الزمن  $\tau$  من العلاقة  $c = R\tau$  وهذه هي القيمة الصحيحة. قارن القيم المستندة لـ  $\tau$  من الرسمين البيانيين (١)، (٢) بالقيمة المرجعية، ثم احسب النسبة المئوية للخطأ في القيمة التجريبية.

### ملاحظات واستنتاجات:

(١) لماذا لم نأخذ قراءات الجهد مع الزمن عند شحن المكثف، وفضلنا عمل ذلك عند تفريغ المكثف؟

(٢) القيمة الابتدائية للجهد معلومة من القياسات. يمكن الحصول عليها أيضاً من الرسم البياني (٢)، ووضح ذلك مع حسابها من الرسم المذكور.

(٣) إذا افترضنا أن سعة المكثف المعطى مجهولة، فكيف يمكن الحصول عليها من الرسم البياني (٢) إذا علمت المقاومة  $R$ . ووضح ذلك مع استنتاج قيمة السعة.

(٤) استنتاج من الرسم البياني رقم (١) قيمة التيار المار في المقاومة  $R$  عند زمن قدره 35 sec مع الشرح والتوضيح على الرسم.

(٥) ما قيمة أعلى تيار مر أثناء قياساتك؟ احسب الزمن اللازم لانخفاض التيار إلى نصف قيمته الابتدائية.

تجربة (٧)

## دراسة قانون أوم/ توصيل المقاومات على التوازي وعلى التوازي

هدف التجربة:

- ١ - تحقيق قانون أوم بدراسة العلاقة بين فرق الجهد والتيار لدائرة كهربية.
- ٢ - تحقيق قانوني التوصيل على التوازي وعلى التوازي.

الجهاز المستخدم:

مقاومتان إحداهما مجهولة القيمة نسماها  $R_1$ ، والأخرى معلومة القيمة ولتكن  $R_2$ ، جهاز لقياس شدة التيار (أميتر)، جهاز لقياس فرق الجهد (فولتميتر)، بطارية (أو مصدر جهد مستمر)، مقاومة متغيرة للتحكم في تغيير شدة التيار (قد تكون المقاومة المتغيرة ملحقة بجهاز مصدر الجهد)، أسلاك توصيل.

نظرية التجربة:


مقاومة موصل تعتمد على عدد من العوامل منها نوع المادة وأبعادها ودرجة حرارتها. في حالة الدوائر الخطية (والتي تتكون من عناصر كالموصلات المعدنية) تكون المقاومة ثابتة عند تثبيت درجة الحرارة وبهذا يكون التيار (I) المار خلال الموصل متناسبًا طرديًا (علاقة خطية) مع فرق الجهد (V) المستخدم عبر الموصل.

هذه العلاقة تسمى قانون أوم والذي يمكن التعبير عنه رياضيًّا كالتالي:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

$R$  ترمز للمقاومة يمكن استخلاصها من خلال العلاقة المكتوبة وهي:  
 فولت/أمبير وتسماً أوم  $1 \text{ ohm} = 1 \text{ Volt}/1 \text{ Amp}$ . ونرمز لها بالرمز  $\Omega$ .  
 هناك بعض حالات نجد فيها أن  $I$  لا تتناسب تناصباً طردياً مع  $V$ . مثال ذلك في الموصلات المعدنية يكون التيار كبيراً بحيث يسبب ارتفاعاً في درجة حرارة الموصل (درجة الحرارة تكون غير ثابتة) وبالتالي فإن  $I$  لا تتناسب طردياً مع  $V$ . في هذا النوع من الموصلات لا يتحقق قانون أوم وهذه الموصلات تسمى موصلات غير خطية.

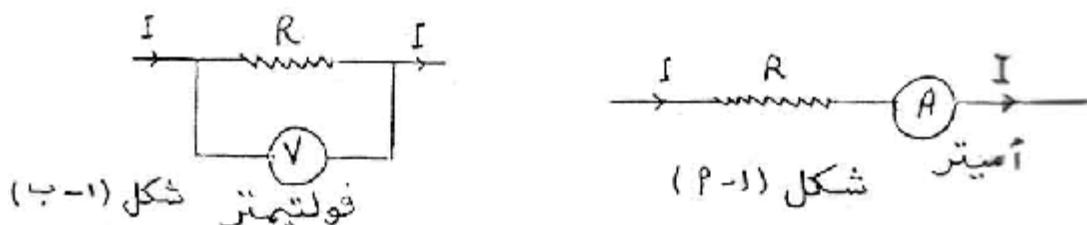التيار المار خلال موصل مقاومته ( $R$ ) هو كمية الشحنة المارة خلال الموصل في وحدة الزمن ويمكن قياسه بواسطة الأميتر الذي يوصل في الدائرة على التوالي كما هو موضح في شكل (١ - أ). وكما تلاحظ فإن نفس التيار المار خلال الموصل يمر في جهاز قياس التيار (الأميتر).



أما فرق الجهد فهو الطاقة الناتجة من مرور ودة الشحنات في دائرة، ويمكن قياسه بواسطة جهاز يسمى الفولتميتر والذي يوصل في الدائرة على التوازي كما هو موضح في الشكل (١ - ب).


وحدة قياس فرق الجهد هي الفولت ( $1 \text{ Volt} = 1 \text{ Joule}/1 \text{ coulomb}$ )

### توصيل مقاومتين على التوالي:

عند توصيل مقاومتين على التوالي شكل (٢) فإن فرق الجهد الكلي عبر النقطتين (a, b) هو:

$$V = V_1 + V_2$$

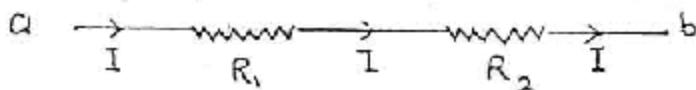$V_2$  هو فرق الجهد عبر المقاومة  $R_2$ ,  $V_1$  هو فرق الجهد عبر المقاومة  $R_1$



شكل (٢)

وحيث أن توصيلهما على التوالي فإن التيار المار فيهما هو نفسه التيار الخارج من المصدر (البطارية) والمار عبر النقطتين (a . b)، وإذا كانت  $R_s$  هي المقاومة المكافئة لهما فإنه طبقاً لقانون أوم يكون:

$$I R_s = I R_1 + I R_2$$

ومنه نجد أن:

$$R_s = R_1 + R_2 \quad (2)$$

### توصيل مقاومتين على التوازي:

عند توصيل مقاومتين ( $R_1$ ,  $R_2$ ) على التوازي شكل (٣) يكون فرق الجهد على كل منهما هو نفسه فرق الجهد ( $V$ ) للمصدر أي عبر النقطتين (a , b) ويتوزع التيار الكلي ( $I$ ) الخارج من المصدر عليهما:

$$I = I_1 + I_2$$

إذا كانت المقاومة المكافئة لهما هي  $R_p$ , فإنه طبقاً لقانون أوم يكون:

$$\frac{V}{R_p} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$


ومنها نجد أن:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (3)$$

ومنها نجد أن:

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

(4)

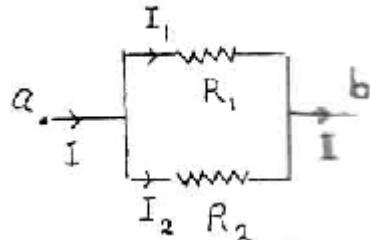

شكل (٣)

### خطوات العمل:


- (٢) وصل الدائرة كما هو موضح في الشكل (٤).
- (٣) غير قيمة  $V$  بانتظام باستخدام مجزئ الجهد (المقاومة المتغيرة) وسجل قيمة  $I$  المقابلة لها في كل مرة. سجل نتائج قياساتك لكل من  $I$  ،  $V$  في جدول منظم، سمه جدول (١).
- (٤) ارسم بياني العلاقة بين  $V$  ،  $I$  مع وضع  $V$  على المحور الرأسي. هذا هو رسم بياني (١) إذا حصلت على خط مستقيم فهذا يعني تحقيق مباشر لقانون أوم ( $V = IR$ ) وهذه معادلة خط مستقيم على الصورة  $y = mx$ .
- (٥) أوجد قيمة المقاومة المجهولة  $R_1$  وذلك من خلال ميل المستقيم الناتج معك.
- (٦) وصل المقاومتين  $R_1$  ،  $R_2$  على التوالي كما في الشكل (٢) وأدمجهما في الدائرة بين النقطتين a ، b بدلاً من المقاومة  $R_1$ . غير قيمة  $V$  عدة مرات وفي كل مرة سجل قيمة  $I$  المقابلة وذلك في جدول منظم ولتكن جدول (٢).

(٧) مثل النتائج التي حصلت عليها في الخطوة السابقة على ورقة رسم بياني مستقلة وهذا رسم بياني رقم (٢). استنتج من هذا الرسم قيمة المقاومة المكافأة  $R_S$  وذلك من خلال حساب ميل المستقيم الناتج معك.

(٨) احسب قيمة  $R_S$  باستخدام المعادلة (٢). باعتبار هذه القيمة للمقاومة المكافأة هي الصحيحة احسب الخطأ المئوي في القيمة التجريبية المستنجة لـ  $R_S$  في الخطوة السابقة.

(٩) وصل المقاومتين  $R_1$ ,  $R_2$  على التوالي بدلاً من توصيلهما على التوالي ثم سجل العلاقة بين  $V$  ،  $I$  في جدول منظم ولتكن جدول (٣). ثم مثل هذه العلاقة أيضاً بيانياً وهذا هو رسم بياني (٢). من هذا الرسم استنتاج قيمة المقاومة المكافأة  $R_P$ .

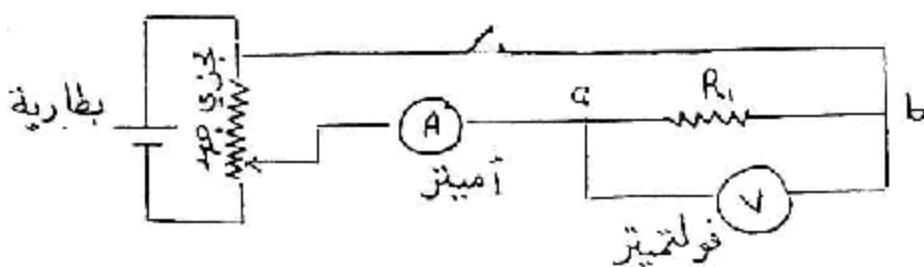(١٠) احسب قيمة  $R_P$  من المعادلة (٤) وباعتبار هذه القيمة هي الصحيحة احسب الخطأ المئوي في القيمة التجريبية في الخطوة (٨).



شكل (٤)

#### أسئلة وملحوظات:

(١) لماذا يتم توصيل الأميتر على التوالي بينما الفولتميتر يتم توصيله على التوازي؟ ما هي المخاطر التي تنجم إذا حصل العكس؟

(٢) اختر قيمتين لـ  $I$  في حالة التوصيل على التوالي (جدول ٢)، ثم استنتاج قيم كل من  $V_1$  على  $R_1$ ,  $V_2$  على  $R_2$  (وذلك باستخدام قانون أوم)، ثم اجمع  $V_1+V_2$  وذلك لكل قيمة لـ  $I$ . قارن هذه النتيجة بفرق الجهد بين

طفي المصدر في كل حالة (أي بـ  $V$  المقابلة لكل  $I$ ) في جدول ٢). ماذا تلاحظ؟ هل ما لاحظته متوقع؟

(٣) اختر قيمتين لـ  $V$  في حالة التوصيل على التوازي (جدول ٣) ثم استنتاج قيم كل من  $I_1$  في  $R_1$ ,  $I_2$  في  $R_2$ , ثم اجمع  $I_1 + I_2$  وذلك لكل قيمة لـ  $V$ . قارن النتيجة بقيمة  $I$  الخارج من المصدر في كل حالة (أي بـ  $I$  في جدول ٣). سجل ملاحظاتك. هل ما لاحظته يتفق مع المتوقع؟

(٤) تعرف القدرة بأنها معدل الشغل المبذول (ووحدتها في النظام الدولي للوحدات هي جول/ثانية  $J/S$ ) وتعطى بالعلاقة:  $P = IV$  (ما هي الوحدات الأخرى للقدرة من خلال هذه العلاقة?).

من قيمة واحدة لـ  $I$  اخترتها في السؤال (٢) احسب: القدرة  $P_1$  للمقاومة  $R_1$ ,  $P_2$  خلال  $R_2$  ثم قارن مجموعهما بالقدرة  $P$  خلال المقاومة المكافئة  $R$ . ماذا تلاحظ؟ ما هو المبدأ الفيزيائي الذي يتحقق هنا؟

(٥) من قيمة واحدة لـ  $V$  اخترتها في الفقرة (٣) عين أيضاً قيم كل من  $P_1$ ,  $P_2$  ثم  $P$  ثم سجل ملاحظاتك عن  $P_1 + P_2$  و  $P$ . ما هو تعليقك على هذه الملاحظة؟

### تجربة (٨):


## استخدام صندوق البريد لإيجاد مقاومة مجهولة

### هدف التجربة:


التدريب على استخدام قنطرة (جسر) هوبيستون لقياس مقاومة مجهولة. قياس المقاومة النوعية لموصل بدراسة العلاقة بين مقاومة موصل وكل م طوله ومساحة مقطعه.
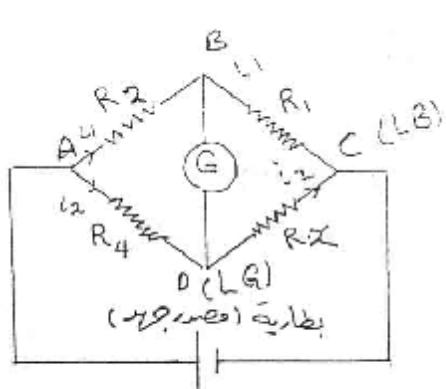
### الأجهزة المستخدمة:

صندوق البريد ويوضحه شكل (١) وهو صندوق يضم ثلاثة صناديق مقاومات عيارية هي:  $R_1, R_2, R_3$ ، يمكن نزع قيم محددة منها، مجموعة مقاومات مجهولة ومن بينها أسلاك من النيكل-كرום أو مادة الكونستنتان عالية المقاومة، أسلاك توصيل، مقياس جلفانومتر (أو فولتميتر) حساس مركز القراءة.



شكل (٢)

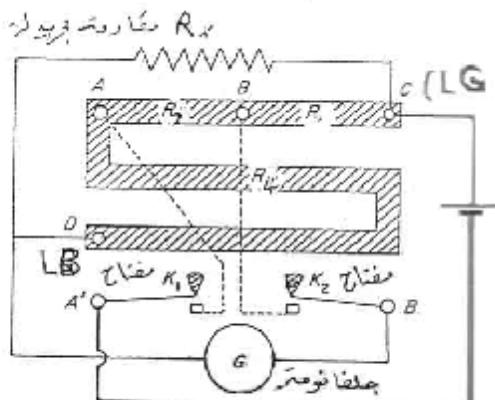

شكل (١)

وصندوق البريد هو تطبيق عملي مباشر لقنطرة هوبيستون، حيث توضع الثلاث أذرع لقنطرة  $R_1, R_2, R_4$  في صندوق واحد مرتبة على شكل حرف S كما هو موضح في الشكل (١). الأذراع الرابع عبارة عن المقاومة

المجهولة  $R_x$  والتي توضع بين النقطتين G, LB. المقاومتان  $R_1$ ,  $R_2$  تمثلان ذراعي النسبة. ويمكن أن يأخذ أي منها القيم الآتية: 10, 100, 1000Ω بينما المقاومة  $R_4$  يمكن أن تأخذ أي قيمة تتراوح بين 1-1000 Ω أو أكثر.

تلاحظ على الرسم الرمز:

L تمثل الحمل (المقاومة المجهولة  $R_x$ )

Q ترمز للجلفانومتر

B ترمز للبطارية

### نظريّة التجربة:

يوضح شكل (٢) رسماً تخطيطياً لقطرة هوبيستون. عند غلق الدائرة الكهربية والحصول على حالة الاتزان وهي الحالة التي ينعدم فيها انحراف مؤشر الجلفانومتر (أي يبقى عند الصفر) يتساوى جهداً النقطتين D, B, مما يعني انعدام مرور التيار في الجلفانومتر، وفي هذه الحالة نجد أن:

فرق الجهد بين النقطتين A, B يساوي فرق الجهد بين النقطتين D,

ومنها نجد أن:  $V_{AB} = V_{AD}$

$$i_1 R_2 = i_2 R_4 \quad (1)$$

وكذلك فرق الجهد بين نقطتين C, B يساوي فرق الجهد بين النقطتين C,

ومنها نجد أن:  $V_{BC} = V_{DC}$

$$i_1 R_1 = i_2 R_x \quad (2)$$

وبقسمة المعادلة (١) على المعادلة (٢) نحصل على:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_x}$$

(3)

ومنها نحصل على:

$$R_x = R_4 \frac{R_1}{R_2}$$

(4)

والمعادلة (٣) أو المعادلة (٤) تمثل الشرط اللازم لاتزان قنطرة هوبيستون.

#### المقاومة النوعية لمادة موصله:

يتم في هذه التجربة حساب المقاومة ( $\rho$ ) النوعية لسلك موصل إذا علم طوله ومساحة مقطعيه وعلم أيضاً مقاومته  $R$  التي يتم قياسها باستخدام قنطرة هوبيستون.

من المعروف أن مقاومة سلك ما تزداد كلما زاد طوله ( $L$ ) أي  $R \propto L$

وتقل كلما زادت مساحة مقطعيه ( $A$ ) أي:

$$Ra \frac{1}{A}$$

وبالتالي فإن  $Ra \frac{L}{A}$  وبهذا فإن:

$$R = r \frac{L}{A}$$

(5)

$r$  هو ثابت التناسب ويمثل المقاومة النوعية. وتعتمد قيمته على كل من نوعية مادة السلك ودرجة الحرارة، وهو من الخصائص الفيزيائية المميزة لمادة السلك.

من المعادلة (٥) نجد أن:

$$r = R \frac{A}{L}$$

(6)

من هذه المعادلة نجد أن وحدات المقاومة النوعية في النظام الدولي للوحدات هي أوم-متر ( $\Omega\text{-m}$ ).

### خطوات العمل:

#### أولاً: قياس مقاومة مجهولة:

- (١) صل الدائرة الكهربية الموضحة في أحد الشكلين (١ أو ٢).
- (٢) تأكّد من صحة التوصيل وذلك بجعل  $\Omega = R_1 = R_2 = 10$  (يتم ذلك بنزع مسامير القيم المذكورة) وجعل  $R_4$  عند أعلى قيمة لها (يتم ذلك بنزع مسamar الـinf) ثم تغلق مفتاح الدائرة ولاحظ اتجاه انحراف المؤشر الجلفانومتر. بعد ذلك اجعل  $R_4$  عند أصغر قيمة لها وذلك بإعادة مسamar الـinf إلى موضعه ثم قفل الدائرة وملحوظة اتجاه انحراف المؤشر، فإذا كان الانحراف هذه المرة بعكس الاتجاه الأول كان ذلك دليلاً على صحة التوصيل.

- (٣) اجعل قيمة  $\Omega = R_1 = R_2 = 10$ ، ثم غير في قيمة المقاومة  $R_4$  حتى الحصول على أحسن توازن ويتم ذلك إما بانعدام انحراف المؤشر وانطباقه على الصفر أو قريباً منه أو وقع الاتزان بين قيمتين متتاليتين (مثل  $\Omega = 2, 3$ ) لأن ينحرف المؤشر عند القيمة 2 في اتجاه وعند القيمة الأخرى في الاتجاه المعاكس. سجل نتائجك بطريقة منتظمة ومرتبة.

لاحظ عند تغيير قيمة  $R_4$  يجب أن يكون مفتاح الدائرة مفتوحاً، وينبغي إغلاقه برفق بعد التغيير. كرر ذلك حتى الحصول على الاتزان كل مرة.

- (٤) احسب قيمة المقاومة المجهولة  $R_x$  وذلك باستخدام المعادلة (٤) باعتماد قيمة  $R_4$  الأقرب لوضع الاتزان.

(٥) كرر الخطوات السابقة مع جعل  $R_2 = 100 \Omega$ ,  $R_1 = 10 \Omega$ , ثم سجل قيمة  $R_4$  المناظرة لأحسن اتزان. واحسب قيمة  $R_x$  باستخدام المعادلة (٤). هذه المرة ستحصل على قيمة للمقاومة المجهولة بدقة تصل إلى جزء من عشرة من الأول.

(٦) كرر الخطوات السابقة مع جعل  $R_2 = 1000 \Omega$ ,  $R_1 = 10\Omega$ , وغير في  $R_4$  حتى تحصل على نقطة التوازن المطلوبة والتي تعطي أدق قيمة ممكنة للمقاومة  $R_x$  من المعادلة (٤) حيث تصل هنا إلى جزء من مائة من الأول.

يمكنك تسجيل نتائجك في جدول كالتالي:

**جدول (١)**

$R_1$	$R_2$	$R_4$	$R_x$
10	10		
10	100		
10	1000		

**ثانياً: تحديد المقاومة النوعية:**

- (١) استخدم نفس الدائرة المستخدمة سابقاً مع استبدال المقاومة المجهولة  $R_x$  بأحد الأislak المعطاة لك والتي رمز لها بالرموز  $a, b, c$ .
- (٢) سجل طول كل سلك وقطر مقطعه ثم عين نصف قطره  $r$ ، ثم احسب مساحة مقطعه من العلاقة:  $A = \pi r^2$ . سجل نتائج حساباتك بطريقة منظمة.
- (٣) عين مقاومة كل سلك ( $R_a, R_b, R_c$ ) بالطريقة المتبعه في الجزء الأول.
- (٤) استخدم المعادلة (٦) لحساب المقاومة النوعية  $\rho$  لكل من الأislak المدروسة.

يمكنك تسجيل نتائجك في جدول كالتالي:

جدول (٢)

رمز السلك	مقاومته $R$ $\Omega$	قطره $2r$ (m)	$r$ (m)	$A = \pi r^2$ ( $m^2$ )	طوله $L$ (m)	مقاومته النوعية

### أسئلة وملحوظات:

- ١ - أي الطريقتين أدق في تعين مقاومة المجهولة:
  - أ - باستخدام قطرة هوبيستون.
  - ب - باستخدام الطريقة المتبعه في تجربة (٣)، ولماذا؟
- ٢ - ما هي العوامل التي تحدد دقة وصحة نتائج قطرة هوبيستون؟

- ٣ - ارسم مسار التيار الكهربى عند انحراف مؤشر الجلفانومتر إلى اليمين في حالة عدم الاتزان مستخدماً الرسم التخطيطي شيك (٢) مبتداً من خروج التيار من القطب الموجب وحتى عودته إلى المصدر.
- ٤ - هل يمكن في حالة عدم الاتزان معاملة المقاومات المتصلة ببعضها في قنطرة هوبيستون على أنها تشكل من الاتصال على التوالى أو على التوازى أو كليهما؟
- ٥ - هل تتغير قيمة المقاومة النوعية إذا تغير طول السلك؟ هل لاحظت ذلك تجريبياً هل المعادلة رقم (٥) تتفق مع ملاحظاتك التجريبية.
- ٦ - ماذا تتوقع لقيمة المقاومة النوعية إذا زاد قطر السلك، تزيد أم تقل، ولماذا؟

## تجربة (٩):

### استخدام قنطرة التيار المتردد (قنطرة ماكسويل)

#### في تعين سعة مكثف مجهول

#### الهدف من التجربة:

استخدام التيار المتردد لإيجاد سعة مكثف مجهول

#### الجهاز المستخدم:

مصدر جهد متردد (٥٠٠ هرتز)، مقاومتان متساويتان ( $R_1 = R_2 = 12k\Omega$ )، صندوق مكثف متغير السعة ( $C_1$ )، جهاز أفوميتر لقياس الجهد المتردد (AC Voltmeter)

#### نظريّة التجربة:

التيار المتردد تيار يتغير جيّياً مع الزمن وفقاً للمعادلة الآتية:

$$i = i_m \sin(\omega t)$$

(1)

ـ التيار المتردّد  $i$  سعة التيار أي أعلى قيمة للتيار،  $\omega$  قيمة التردد الزاوي للمصدر، وحدته  $\text{Rad/s}$  حيث  $\omega = 2\pi f$  التردد ووحدته  $\text{Hz}$ .

عند مرور التيار المتردد في مقاومة فإن فرق الجهد المتردّد بين طرفي المقاومة يعطى بتطبيق قانون أوم.

$$V = iR = i_m R \sin(\omega t)$$

(2)

وعند مرور هذا التيار في المكثف يكون فرق الجهد بين سطحي المكثف

$$V_c = \frac{q}{C} = \frac{\int idt}{C} = -\frac{i_m}{\omega C} \cos(\omega t)$$

(3)

$$= \frac{i_m}{w C} \sin(wt - p/2)$$

لاحظ هنا أن  $i$ ,  $V$  يتفقان في الطور عند مرور التيار المتردد في المقاومة  $R$  بينما هناك اختلاف في الطور بينهما عند مرور التيار في المكثف.

**نورد مزيد من التفصيل على هذه النقطة في فقرة الملاحظات:**

بمقارنة المعادلتين (٢) و (٣) نجد أن المقاومة  $R$  يقابلها في المكثف المعاوقة السعوية ونرمز لها بالرمز  $C$  حيث:

$$C_C = \frac{1}{w C}$$


(4)

ويمكن إثبات أنها تأخذ نفس وحدات المقاومة وهي الأول مع ملاحظة أن سعة المكثف تكون بالفاراد.

في تجربتنا هذه سنقوم باستخدام قنطرة ماكسويل لإيجاد سعة مكثف مجهول من خلال الحصول على حالة توازن للقنطرة. ثم نعين هذه السعة أيضاً بطريقة أخرى وهي طريقة مباشرة لإيجاد سعة المكثف عن طريق تعين معاوقيته بتطبيق قانون أوم.

لاحظ أنه سبق وأن استخدمنا فكرة قنطرة هوبيستون في تعين مقاومة مجهولة، ونستخدم هنا نفس الفكرة، لكن باستخدام تيار متردد (قنطرة ماكسويل).

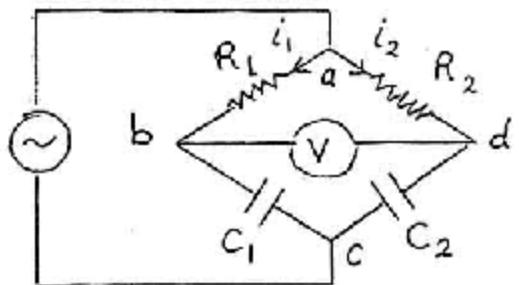يوضح شكل (١) رسم تخطيطي لقنطرة ماكسويل في دائرة القنطرة هذه يكون شرط الالتزام هو أن فرق الجهد بين النقطتين  $b$ ,  $d$  يساوي الصفر وهذا يعني أنه لا يوجد تيار يمر بين هاتين النقطتين أي أن جهد النقطة  $b =$  جهد النقطة  $d$ ، وبالتالي فإن التيار  $i_1$  سوف يمر في كل من المقاومة  $R_1$  والمكثف  $C_1$ ، وكذلك التيار  $i_2$  يمر في  $R_2$  و  $C_2$  وطبقاً لشرط التوازن فإن:



شكل (١)

وهذا يعني أن:  $V_{bc} = V_{dc}$ ,  $V_{ab} = V_{ad}$

$$i_1 R_1 = i_2 R_2 \quad (5)$$

أي

$$i_1 C_{C_1} = i_2 C_{C_2}$$

(6)

$$i_1 \times \frac{1}{wC_1} = i_2 \times \frac{1}{wC_2} \quad (7)$$

وبقسمة المعادلة (٥) على المعادلة (٧) نحصل على:  $R_1 C_1 = R_2 C_2$  أو

$$C_2 = \frac{R_1}{R_2} C_1 \quad (8)$$

### خطوات العمل:

#### ١- قياس السعة باستخدام فنطرة ماسكرويل:

- وصل الدائرة كما في الشكل (١) مع جعل المقاومة  $R_1 = R_2 = 12$  kΩ، وتردد المصدر 500 Hz.

- طبق أقصى قيمة للجهد الجيبية (المتردد) من مولد الذبذبات (مصدر التيار المتردد).


٣ - أعمل الترتيبات اللازمة للتحكم في جهاز الأفوميتر لقياس فرق الجهد بين النقطتين (b, d).

٤ - غير في قيمة  $C_1$  من صندوق السعة حتى تصل إلى أقل قيمة لفرق الجهد بين النقطتين b, d

٥ - زود من حساسية الأفوميتر وتأكد من أن  $C_1$  تصل إلى أقل قيمة تماماً ثم سجل هذه القيمة.

٦ - استعمل معادلة رقم (٨) لحساب قيمة سعة المكثف المجهول  $C_2$  (في حالة تعين سعة مكثف مجهول آخر يمكن أن تسمى  $C_2$  بـ  $C_{x1}$ ,  $C_{x2}$ )
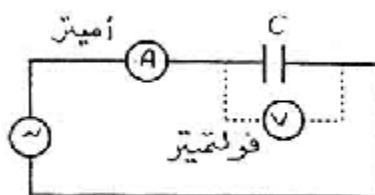
#### **ب- تعين سعة المكثف باستخدام قانون أوم والتيار المتردد:**



شكل (٢)

١ - صل الدائرة الموضحة في شكل (٢).

٢ - اضبط مولد الذبذبات الجيبية على تردد مقداره  $f = 500 \text{ Hz}$

٣ - اجعل الأفوميتر على وضع الجهد المتردد، ثم استخدمه لقياس فرق الجهد على طرفي المكثف وثبت فرق الجهد بواسطة مفتاح التحكم في اتساع الموجة الموجودة بمولد الذبذبات ولتكن  $V_C = 5 \text{ Volt}$  وسجل هذه القيمة.

٤ - عدل جهاز الأفوميتر ليكون في وضع قياس شدة التيار المتردد ثم وصله في الدائرة بالطريقة الموضحة في شكل (٢). قس قيمة التيار المار في المكثف  $i_c$ ، وسجل هذه القيمة.

٥ - احسب قيمة المعاوقة السعوية للمكثف باستخدام قانون أوم:

$$R_c = C_c = \frac{V_C}{i_c}$$


٦ - استخدم المعادلة (٤) لحساب سعة المكثف المجهول مع ملاحظة أن

$$w = 2p f$$


### ملاحظات وأسئلة:

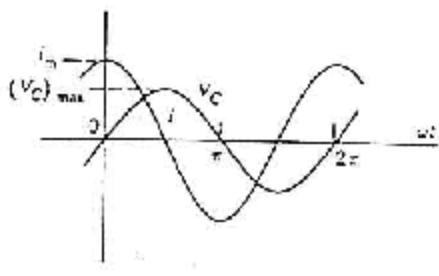(١) يلاحظ أن التيار المتردد المار في المقاومة يتافق في الطور مع الجهد المتردد عليها وفق المعادلتين (١)، و(٢) والشكل (٣) يوضح المنحنى الجيبى لهما.

أما إذا مر هذا التيار في المكثف فإن التيار  $i$  والجهد المتردد  $V_2$  يختلفان في الطور بقدر  $\pi/2$  (معنی أن التيار يتقدم على الجهد بزاوية  $90^\circ = \pi/2$ ) والشكل (٤) يوضح المنحنى الجيبى لهما وفارق الطور بينهما.



شكل (٣)

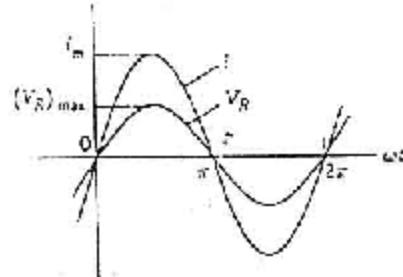

شكل (٤)

(٢) هل التيار أو (فرق الجهد) الذي قسته بالأوفوميتر يمثل القيمة العظمى  $i_m$  أو  $(V_m)$  أي السعة أو يمثل القيمة المتغيرة  $i$  أو  $(V)$ ? لاحظ أنه يمكن استبدال الأوفوميتر بالأوسيلسكوب لقياسات  $V$ .

(٣) ماذا يحدث لو استبدلنا مصدر التيار المتردد في الحالة (ب) بمصدر تيار مستمر؟ هل يمر تيار في الدائرة؟ وهل يمكننا قياس الجهد على طرفي المكثف؟ ما هي قيمة المعاوقة في هذه الحالة؟ مع توضيح إجابتك.

(٤) أي الطريقتين أدق في تعين سعة المكثف المجهول (أ) أو (ب)؟ للإجابة على السؤال استخدم تعين نسبة الخطأ المئوي في نتائجك ويلزمك في هذه الحالة معرفة القيمة المرجعية لسعة المكثف أسأل عنها المشرفين على المعمل.

## تجربة (١٠):

### دراسة قوانين كيرتشوف

#### الهدف من التجربة:


تطبيق قوانين كيرتشوف على دائرة تيار مستمر (DC circuit) والتي فيها لا يتم توصيل المقاومات على التوالى أو على التوازى.

#### الأجهزة المستخدمة:

ثلاث مقاومات قيمتها معلومة (في هذه التجربة هي:  $R_1 = 47 \Omega$ ,  $R_2 = 82 \Omega$ ,  $R_3 = \Omega$ ، مصدر جهد مستمر (أو بطاريتان) القوة الدافعة لهما (DC)، جهازان أحدهما لقياس التيار المستمر ( $e_1 = 3 \text{ Volt}$ ,  $e_2 = 6 \text{ Volt}$ )، الآخر لقياس فرق الجهد (DC voltmeter)، مجموعة أسلاك توصيل.
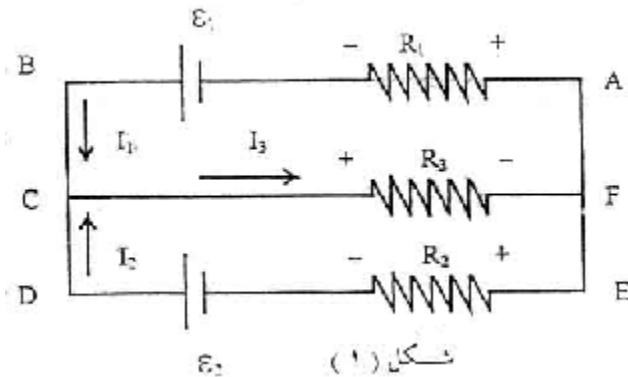
#### نظريّة التجربة:

في تجربة رقم (١) تم دراسة توصيل مقاومتين مرة على التوالى ومرة على التوازى. لكن هناك العديد من دوائر التيار والتي يتم فيها توصيل المقاومات بأكثر من مصدر جهد والتي لا يمكن تجزئتها إلى مقاومات متصلة على التوالى أو على التوازى، وبالتالي لا يمكن في مثل هذه الحالة تطبيق قوانين التوصيل على التوالى أو على التوازى. الدائرة الموضحة في الشكل (١) تعبر مثلاً لمثل هذا النوع من الدوائر.



### قانون كيرتشوف الأول (قاعدة العقدة): (Kirchhoff's First Rule)

يتبع هذا القانون مبدأ حفظ الشحنة، حيث لا يمكن أن تترافق الشحنة عند أي نقطة في دائرة في دائرة مقاومة كما أنه لا تفني عند أي نقطة في تلك الدائرة. من هذا تكون صياغة قاعدة كيرتشوف الأولى:

((مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة (نقطة) ما في دائرة يساوي مجموع التيارات الخارجة منها)) أو المجموع الجبري للتغيرات المتلاقيّة عند نقطة في دائرة ما = صفر. رياضياً نعبر عن هذا  $\sum I = 0$ .

لاحظ أن الشكل (١) يحتوي على نقطتين ينطبق عندهما هذا القانون هما: C, F وعند تطبيق القانون على أي منهما نجد أن:

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1)$$

### قانون كيرتشوف الثاني (قاعدة العروة): (Kirchhoff's Second Rule)

يتبع هذا القانون مبدأ حفظ الطاقة، فعند حمل أي شحنة وتحركها خلال مسار مغلق في دائرة كهربية فإن هذه الشحنة تفقد قدرًا من الطاقة مثل اقدر الذي كسبته. طاقة الشحنة يمكن أن تقل في صورة انخفاض في الجهد  $RI$  - عندما تمر خلال مقاومة في الدائرة. ويمكن أن تزداد طاقة الشحنة في صورة جهد مكتسب وذلك عند مرورها من القطب السالب إلى القطب الموجب خلال

مصدر للقوة الدافعة الكهربية (بطارية). من هذا تكون صياغة قاعدة كيرتشوف الثانية هي:

((في أي مسار مغلق في دائرة كهربية فإن المجموع الجبري للارتفاعات والانخفاضات في الجهد الكهربائي يساوي صفرًا)).

العروة أو المسار المغلق يتحدد بالبدء من نقطة في أي دائرة والانتهاء عند نفس النقطة ولك حرية اختيار طريقة التحرك إما في اتجاه دوران عقارب الساعة أو في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، أمثلة على ذلك في الشكل (١) نحدد المسارات المغلقة الآتية: ABCFA وهو في اتجاه دوران عقارب الساعة، DCFED وهو في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. والمسار ABDEA

إشارات التغير في الجهد الكهربى:

الارتفاع في الجهد الكهربى يعطي إشارة موجبة (+) والانخفاض في الجهد له إشارة سالبة (-).

ويتحدد ذلك كالتالي: عند الانتقال عبر مقاومة  $R$  يمر فيها التيار I. فإذا كان المسار الذي اخترته في اتجاه معاكس لاتجاه مرور التيار فهذا يعني ارتفاع في الجهد لأن التيار يسري من النقاط العالية في الجهد إلى النقاط الأقل جهداً ويكون فرق الجهد بين طرفي المقاومة في هذه الحالة ( $+IR$ ), أما إذا كان المسار المختار هو في نفس اتجاه التيار فهذا يعني انخفاض في الجهد ويأخذ فرق في هذه الحالة إشارة سالبة ( $-IR$ ).

أما بالنسبة للقوة الدافعة (ع) فإنها تأخذ إشارة موجبة إذا انتقلنا في المسار المختار من القطب السالب إلى الموجب (ارتفاع في الجهد) وتأخذ إشارة سالبة إذا كان الانتقال من القطب الموجب إلى السالب (انخفاض في الجهد).

تطبيق قاعدة كيرتشوف الثانية على الشكل (١):

-  $I_1R_1 + \varepsilon_1 - I_3R_3 = 0$  .....(2) : ABCFA العروة (المسار المقل) .

-  $I_1R_1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + I_2R_2 = 0$  .....(3) : ABDEA العروة (المسار المقل) .

-  $I_3R_3 + I_2R_2 + \varepsilon_2 = 0$  .....(4) : CFEDC العروة (المسار المقل) .

ولإيجاد قيم التيارات المجهولة ( $I_1$  ,  $I_2$  ,  $I_3$ ) نحتاج إلى ثلاثة معادلات وبإمكان اختيار أي ثلاثة معادلات من الأربع معادلات السابقة. وسنختار نحن المعادلات (3), (2), (1). الكميات ( $\varepsilon_1$  ,  $R_1$  ,  $R_2$  ,  $R_3$  ,  $I_1$  ,  $I_2$  ,  $I_3$ ) تعتبر كميات معلومة.

نعرض من المعادلة (1) في المعادلة (2) فنحصل على:

$$- I_1R_1 + \varepsilon_1 - (I_1 + I_2) = 0$$

$$- I_1(R_1 + R_3) + \varepsilon_1 - I_2R_3 = 0$$

ومنها نجد أن:

$$I_2 = \frac{\varepsilon_1 - I(R_1 + R_3)}{R_3}$$

$$(5)$$

الآن نعرض من المعادلة (5) في المعادلة (3)، وبعد تنظيم المعادلة نحصل على:

$$I_1 = \frac{R_3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) + \varepsilon_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$(6)$$

المعادلة (6) تعطي القيمة النظرية لـ  $I_1$ ، وبالتعويض في المعادلتين (5) و (1) نحصل على القيم النظرية لكل من  $I_2$  ,  $I_3$  .

خطوات العمل:

(١) وصل الدائرة الموضحة في شكل (١)


(٢) تأكّد من قيم المقاومات المعطاة لك ( $R_1, R_2, R_3$ ), وكذلك من قيم ( $\epsilon_1, \epsilon_2$ )

(٣)، ثم سجلها بطريقة منظمة في ورقة تقريرك.

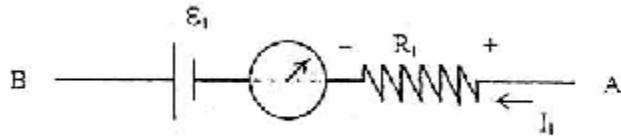(٤) وصل جهاز الأميتر على التوالي بين  $R_1$ ،  $\epsilon_1$  كما في الشكل (٢) وذلك

لقراءة التيار المار في المقاومة  $R_1$ ، سجل قراءة التيار هذه وهي تمثل

القيمة التجريبية لـ  $I_1$  (اجعل قياساتك بالأمبير).



شكل (٢)

(٥) أنقل جهاز الأميتر وصله الآن على التوالي أيضاً بين  $R_2$ ،  $\epsilon_2$ ، سجل قيمة التيار المار في المقاومة  $R_2$  بالأمبير. هذه هي  $I_2$  التجريبية.

(٦) أنقل جهاز الأميتر ووصله الآن على التوالي بين المقاومة  $R_3$  والنقطة


C أو بين  $R_3$  والنقطة E وسجل قيمة التيار المار في المقاومة  $R_3$  وهذه

هي قيمة  $I_3$  التجريبية.

(٧) وصل جهاز الفولتميتر بين طرفي المقاومة  $R_1$  لقياس فرق الجهد بين

طرفيها كما في شكل (٣)، وسجل قراءة فرق الجهد عبر هذه المقاومة

وهذه هي  $V_1$  التجريبية.

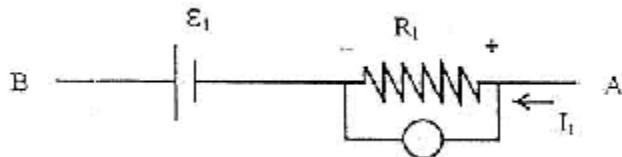

شكل (٣)

(٨) كرر الخطوة السابقة بنقل جهاز الفولتميتر إلى كل من المقاومتين  $R_2$  أو

$R_3$  وسجل القيم التجريبية  $V_2$  عبر  $R_2$  و  $V_3$  عبر  $R_3$ .

(٨) احسب قيمة  $I_1$  النظرية مستخدماً المعادلة (٦) ومستخدماً القيم المعلومة لكل من المقاومات والقوى الدافعة الكهربية لمصادر الجهد.

(٩) احسب أيضاً القيمة النظرية لـ  $I_2$  مستخدماً المعادلة (٥).

(١٠) احسب القيمة النظرية لـ  $I_3$  مستخدماً المعادلة رقم (١).

(١١) مستخدماً القيم النظرية للتيارات  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  طبق قانون أوم ( $V = I R$ ) لحساب القيم النظرية لفروق الجهد  $V_1$  ،  $V_2$  ،  $V_3$

(١٢) باعتبار القيم النظرية لكل من التيارات وفروق الجهد هي القيم المرجعية (الحقيقية) احسب الخطأ المئوي في القيم التجريبية.

سجل نتائج قياساتك وحساباتك في جدول منظم كالتالي:

أولاً: القيم المعلومة

$$R_1 = \Omega , R_2 = \Omega , e_1 = \text{volt} , e_2 = \text{volt}$$

ثانياً: القيم المقاسة تجريبياً والمحسوبة نظرياً:

$I_1(\text{Amp.})$	$I_2(\text{Amp.})$	$I_3(\text{Amp.})$	$V_1(\text{volt})$	$V_2(\text{volt})$	$V_3(\text{volt})$	القيم
						التجريبية
						النظرية
						الخطأ المئوي

### ملاحظات وأسئلة:

- ١ - لاحظ أن القيم النظرية للتيارات محسوبة بتطبيق قوانين كيرتشوف.
- ٢ - لاحظ أن اتجاه التيار المفروض في أي روعة في الدائرة قد يكون خاطئاً ونستدل على هذا الخطأ أن القيمة المحسوبة للتيار تكون سالبة الإشارة في مثل هذه الحالة لا داعي لإعادة الحسابات وإنما عليك تعديل اتجاه التيار ليأخذ الاتجاه المعاكس لاتجاه المفروض وتبقى القيمة كما هي.
- ٣ - على ماذا يدل تطابق أو (تقارب) القيم النظرية مع القيم التجريبية؟
- ٤ - استخدم نتائج قياساتك (القيم التجريبية) وطبق قاعدة كيرتشوف الثانية على العروة العليا في شكل (١) مع جعل اتجاه انتقالك في العروة مع اتجاه معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة. ماذا تلاحظ؟
- ٥ - اعتبر قيمة المقاومة  $R_2$  مجهولة، طبق قاعدة كيرتشوف الثانية على العروة السفلية في شكل (١) أي معادلة (٤) لإيجاد قيمة هذه المقاومة مستخدماً القيمة المقاسة تجريبياً للتيارات والقيم المعطاة للمقاومة  $R_3$  وللقوة الدافعة في هذه العروة.  
هل قيمة  $R_2$  اختلفت كثيراً عن القيمة المعطاة؟ عين الخطأ المثوي في قيمة  $R_2$  التي استنتجتها باعتبار القيمة المعطاة هي القيمة المرجعية.

تجربة رقم (١١):

### دراسة المحول الكهربائي (الترانسفورمر)

TRANSFORMER

الهدف من التجربة:

التعرف على فكرة وقوانين المحول الكهربائي.

الخلفية النظرية:

ينطبق قانون فارادي على عمل المحول الكهربائي "الترانسفورمر" وذلك بتطبيق جهد متغير  $V_1$  في الملف الابتدائي الذي تكون عد لفاته  $N_1$  لتوليد جهد متغير  $V_2$  في الملف الثانوي الذي تكون لفاته  $N_2$  وبما أن:

$$e_1 = N_1 \frac{dJ}{dt} = V_1 \quad (1)$$

$$e_2 = N_2 \frac{dJ}{dt} = V_2 \quad (2)$$

بافتراض أن معدل الفيض المتغير  $\frac{dJ}{dt}$  يتخل كلاً من الملف الابتدائي والملف الثانوي.

ومن المعادلتين (1) ، (2) نجد أن نسبة التحويل الإسمية =

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (3)$$

وبالتحكم في عدد لفات الملف الثانوي بالنسبة للملف الابتدائي يمكن توليد جهد أكبر أو أقل من جهد المصدر.

وبما أن معدل الطاقة الابتدائية هو  $P_{in} = V_1 I_1$  ومعدل الطاقة في الملف الثانوي هي  $P_{out} = V_2 I_2$  حيث أن  $I_1, I_2$  هما شدة التيار في كل من دائرة الملف الابتدائي والملف الثانوي فإن كفاءة المحول  $\eta$  تعرف بالآتي:


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_2 I_2}{V_1 I_1} = \frac{N_2 I_2}{N_1 I_1} \quad (4)$$

**الأجهزة:**

ترانسفورمر مكون من ملفين أحدهما به 1000 لفة والآخر 250 لفة.

وقب حديد مطاوع - مصدر متعدد من صفر إلى 30 فولت. فولتميتر -0 (30V) مفتاح ذو خطين وقطفين.

### خطوات التجربة:

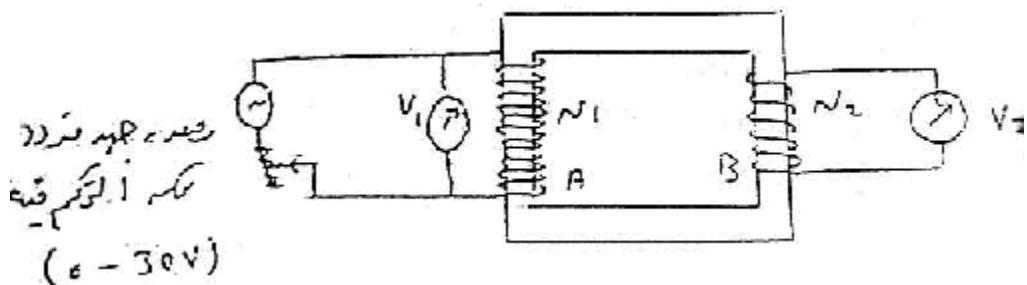

شكل رقم (١)

- ١ - ركب الملفين على الحديد المطاوع كما في الشكل (١) ولتكن عدد لفاتهما  $N_2, N_1$  أقفل دائرة القلب المطاوع، وصل الملف الأكبر مع المصدر المتعدد.
- ٢ - وصل الفولتميتر بحيث يمكن قياس فرق الجهد بين طرفي كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي.
- ٣ - ابدأ بفرق جهد منخفض ٤ فولت مثلاً، سجل في جدول مقدار كل من  $V_1, V_2$  ولتكن زيادة  $V_1$  من ٤ فولت إلى ما يقرب من ٣٠ فولت وسجل القراءات المقابلة  $V_2$ .
- ٤ - ارسم رسماً بيانياً يوضح العلاقة بين  $V_1, V_2$  وأوجد ميل الخط المستقيم وتأكد أن القيمة  $K$  المستنيرة من الرسم تساوي النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي والملف الثانوي.
- ٥ - هل النسبة متساوية لما يمكن أن تحصل عليه من عدد اللفات المكتوبة على الملفين؟ علق على النتائج.
- ٦ - أجب على الأسئلة الآتية:  
(أ) هل هذا المحول يعتبر رافعاً أو خافضاً للجهد؟

### Step up or step down transformer

(ب) إذا كانت نسبة التحويل معولمة ولتكن 24.44 عين قيمة جهد المنبع لقيم مختلفة من جهد الملف الثانوي.

(ج) إذا كان لدينا جهد كبير قيمته ٦٦٠ فولت ومقاييس للجهد ذي متغير قيمته ١١٠ فولت احسب نسبة عدد لفات الملف الابتدائي إلى عددهم في الملف الثانوي لمحول بدون فقد.

(د) ماذا يحدث لو وصلنا المصدر بالملف الذي تكون عدد لفاته  $N_2$  وتحصلنا على فرق جهد بين طرفي الملف A الذي لفاته  $N_1$ ؟

(هـ) ما هي الفائدة من استخدام قلب من الحديد المطاوع للمحول؟

(و) لماذا يصنع هيكل الحديد المطاوع المحول المستخدم تجارياً من شرائح رقيقة معزولة عن بعضها بورنيش لاصق بدلاً من أن يكون الهيكل من كتلة واحدة من الحديد المطاوع؟

يعتبر المجال المغناطيسي المترولد بالقلب الحديد لمحول الجهد ثابتاً لأنّه يعتمد على الجهد الابتدائي كما تعتبر قدره المحول وتيار الإنارة والفقد بالحديد جميعاً عوامل ثابتة في محولات الجهد مادام أنّ الجهد الابتدائي ثابتاً غير أن هذه العوامل تتغير في معظم الأحيان فتؤدي إلى وجود خطأ في نسبة التحويل الأساسية وزاوية الإزاحة (زاوية الطور) للمحول.

### الخطأ في نسبة التحويل:

١ - يتبيّن أن العلاقة (٣) تمثل نسبة التحويل الأساسية للمحول المثالى والذي يفترض تشغيله عند ظروف ثابتة من حيث الجهد والتردد ولكن من الصعب حدوث ذلك عملياً وعلى ذلك فإن  $V_1$  لا تساوى  $kV_2$

$$100 \times \frac{kV_2 - V_1}{V_1} = K$$

∴ الخطأ في نسبة التحويل

٢ - عين K بدلاً من  $N_2$  ،  $N_1$

٣ - خذ قيم مختلفة لـ  $V_1$ ,  $V_2$  وعين بدلالة العلاقة السابقة نسبة الخطأ.

#### إيجاد كفاءة المحول:

- ١ - استخدام العلاقة (٤) لإيجاد كفاءة هذا المحول. عليك باستبدال الفولتميتر في الدائرة رقم (١) بمقاييس التيار المناسب "أميتر مناسب"، توصيله في الدائرة بالطريقة الصحيحة وقياس  $I_1$ ,  $I_2$  ثم حساب الكفاءة  $\eta$  ثم افتح دائرة الحديد المطوع برفع القضيب العلوي وأوجد مقدار كفاءة المحول  $\eta$  لهذه الحالة.
- ٢ - علق على النتيجة التي تحصل عليها واذكر إذا كانت الكفاءة تعتبر عالية أو منخفضة في حالة استخدام دائرة الحديد المطوع واشرح كيف يمكن تحسبيها.

#### نتائج وإجابات:

م. كفاءة المحول مع استخدام الدائرة المغلقة من الحديد المطاوع حوالي

%٨٣

%٣٠

(ii) كفاءة المحول بعد رفع القضيب العلوي

(iii) كفاءة المحول بدون قلب مطاوع مع وضع الملفين فوق بعض

%٠٠٤

## المراجع

م. الدوائر الكهربائية

تأليف: جوزيف أدمونستر.

محمود ناهضي

٢ - الدوائر الكهربائية

تأليف: م. دعاء سعد سعيد الخطيب

م. هلا أحمد جابر

مع تمنياتي لكم بال توفيق والنجاح

د/ سعود بن حميد اللحياني